ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-379.87

СХЕМЫ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 330-500 кВ

АЛЬБОМ III

ПОЛНЫЕ СХЕМЫ

11548тм-т3-2

ТИПОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

407-03-379.87

СХЕМЫ И МОДЕРНИЗИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ ЗАЩИТЫ ЛИНИЙ 330-500кВ

АЛЬБОМ III

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АЛЬБОМ I- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

АЛЬБОМ II- ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

АЛЬБОМ III- ПОЛНЫЕ СХЕМЫ

АЛЬБОМ IV- НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

РАЗРАБОТАНЫ
ИНСТИТУТОМ „ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"
МИНЭНЕРГО СССР

ЗАМ. ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ИН-ТА С. Я ПЕТРОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Ф. Н. РЫВКИНА

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛОМ ОТ 21.08.87 N 33

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
1,2,3	Пояснительная записка.	
4	Таблицы выбора схем.	
5,6,7	Схемы электрических соединений РУ 330-500 кв.	
8,9	Линия 330-500 кв для РУ со схемой „Треугольник". Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	
10,11	Линия 330-500 кв для РУ со схемой „Треугольник." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	
12	Линия 330-500 кв для РУ со схемой „Четырехугольник" и „Автотрансформатор-шины." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	
13	Линия 330-500 кв для РУ со схемой „Четырехугольник" и „Автотрансформатор-шины." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	
14,15,16	Линия 330-500 кв для РУ со схемой „Полуторная." Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	
17,18,19	Линия 330-500 кв для РУ со схемой „Полуторная" Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	
20	Линия 330-500 кв. Схема питания цепей управления, автоматики и защиты.	
21	Линия 330-500 кв. Основная защита. Схема питания оперативным током.	
22	Линия 330-500 кв. Резервные защиты. Схема питания оперативным током.	
23	Линия 330-500 кв. Подменные панели резервных защит. Схема питания и подключения цепей оперативного тока.	
24,25	Линия 330-500 кв.	
26,27	Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная.	
28,29	Линия 330-500 кв. Основная защита при отсутствии ОАПВ. Схема полная.	
30	Линия 330-500 кв. Основная защита. Цепи между релейной частью ДФЗ-503, ДФЗ-504 и приемопередатчиком.	
31	Линия 330-500 кв. Устройство для предотвращения работы дифференциальной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения. Схема полная.	
32	Линия 330-500 кв. Основная защита. Схема подключения панели ДФЗ-503 и блоков БЗ 307-1-84, БА 203-80.	
33	Линия 330-500 кв. Основная защита. Схема подключения панели ДФЗ-504.	
34,35	Линия 330-500 кв. Основная защита при наличии ОАПВ. Схема подключения панели АПВ-503.	
36,37,38	Линия 330-500 кв.	
39,40,41	Резервные защиты. Схема полная.	
42		
43,44	Линия 330-500 кв.	
45,46	Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/1-87.	
47	Параллельные линии 330-500 кв. Устройство поперечного дифференциального токового пуска. Схема полная.	

Удостоверяю, что проект соответствует действующим нормам и правилам.

Главный специалист К.А. Коровникова

Ведомость рабочих чертежей

Лист	Наименование	Примечание
48	Линия 330-500 кв Выходные цепи приемника АНКА-14 от релейной защиты Схема полная	
49, 50	Линия 330-500 кв. Цепи пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.	
51.	Линия 330-500 кв. Резервные защиты. Схема подключения панели ДЗ-503.	
52, 53	Линия 330-500 кв. Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87.	
54, 55	Линия 330-500 кв. Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87.	
56, 57	Линия 330-500 кв. Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.	
58, 59	Линия 330-500 кв. Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.	
60	Линия 330-500 кв. Резервные защиты. Схема подключения блока БЗ 306/1-87.	
61	Линия 330-500 кв. Выходные цепи приемника и цепи пуска передатчика АНКА-14. Схема подключения НКУ.	
62, 63	Линия 330-500 кв. Резервные защиты при использовании подменных панелей. Схема полная.	
64	Линия 330-500 кв. Резервные защиты. Схема подключения подменной панели ДЗ-503	

Лист	Наименование	Примечание
65, 66	Линия 330-500 кв. Резервные защиты. Схема подключения подменной панели ЭПЗ 1025/1-87	
67	Линия 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант I Схема полная	
68	Линия 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант I Схема подключения НКУ.	
69	Линия 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии Вариант II Схема полная	
70	Линия 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант II Схема подключения НКУ.	
71, 72	Линия 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант III Схема полная.	
73	Линия 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант III Схема подключения НКУ.	
74	Линии 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант IV Схема полная.	
75, 76	Линии 330-500 кв. Измерение и учет электроэнергии. Вариант IV Схема подключения НКУ.	

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Пояснительная записка.

1. Введение.

Настоящие типовые материалы для проектирования разработаны по плану типовых работ Госстроя СССР на 1987 год и являются переработкой проекта 407-3-0379.86

Альбом III содержит

- схемы распределительных устройств 330-500 кв;
- схемы токовых цепей с указанием распределения защит, ПА и измерительных приборов по трансформаторам тока для РУ 330-500 кВ;
- схемы питания оперативным током цепей управления, автоматики и защиты;
- полные схемы и схемы подключения НКУ основной и резервных защит при наличии и при отсутствии ОАПВ на линии;
- полные схемы резервных защит при использовании подменных панелей при наличии и при отсутствии ОАПВ на линии;
- схемы выходных цепей приемника АНКА-14 и цепей пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты;
- схемы устройства поперечного дифференциального пуска для параллельных линий;
- схему устройства для предотвращения работы дифференциальной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения;
- полную схемы измерения и учета электроэнергии.

Полные схемы основной и резервных защит линий 330-500 кВ выполнены с использованием панелей защиты типа ДФЗ-503, ДФЗ-504, АПВ-503, ДЗ-503 и вновь разработанных панелей резервных токовых защит и ускорения типов ЭПЗ 1025/1-87 и ЭПЗ 1026/1-87 на постоянном оперативном токе 220 В.

Схемы защит выполнены на основании принципиальных схем альбома II настоящих типовых материалов для проектирования.

Схемы защит и измерений, приведенные в настоящем альбоме, используются совместно с проектами, указанными в таблице 1 и предназначены для использования при конкретном проектировании.

Настоящие типовые проектные решения выполнены взамен проекта „Полные схемы и типовые панели защиты линий 330-500 кВ с раздельным питанием цепей оперативного тока основных и резервных защит" № 5574 тм-Т.

2. Общая часть

2.1 Схемы защиты выполнены для линий 330-500 кВ на стороне высшего напряжения подстанций и линий 330 кВ на стороне среднего напряжения.

2.2. Работа выполнена с учетом следующих распределительных устройств ПС:

2.2.1 На стороне высшего напряжения 330-500 кВ

- „треугольник"
- „четырехугольник"
- „автотрансформатор-шины" с присоединением линий через два выключателя;
- „полуторная"

2.2.2. На стороне среднего напряжения

- „полуторная" 330 кВ.

2.3. Комплект чертежей защит и измерений линий составляется из нескольких схем:

- схема токовых цепей;
- схема основной защиты (полная и подключения НКУ) при наличии или при отсутствии ОАПВ;
- схема резервных защит (полная и подключения НКУ) при наличии или отсутствии ОАПВ;
- схема резервной защиты с применением подменной панели, общей для всех линий одного напряжения на стороне ВН или СН;
- схема измерения и учета электроэнергии.

Выбор схем защиты и измерения дан в соответствующих таблицах. Характеристики применяемых НКУ даны в альбоме IV настоящих типовых проектных решений.

2.4. Описание схем работы защиты дано в альбоме I настоящих типовых проектных решений и в альбоме III не приводится

3 Пояснения к схемам.

3.1 Токовые цепи линий 330-500 кВ

3.1.1. Распределение защит по трансформаторам тока показано на схемах токовых цепей с учетом применения трансформаторов тока как с четырьмя, так и с пятью сердечниками.

Для РУ „полуторная" 330 кВ схемы токовых цепей

3.2. Цепи оперативного тока защит, автоматики и управления линий 330-500 кВ подсоединяются к двум системам шинок управления ± EC1 и ± EC2, которые питаются соответственно от двух аккумуляторных батарей.

Выбор шинок управления осуществляется с помощью переключателей. К каждому переключателю подключен автомат.

В схеме принято следующее распределение по автоматам устройств защиты, автоматики и управления:

Резервные защиты (дистанционная защита, резервные токовые, в том числе I группа выходных реле, устройство ускорения, поперечный дифференциальный токовый пуск для параллельных линий подсоединяются к автомату SF1;
основная защита (дифференциально-фазная защита типа ДФЗ-503 или ДФЗ-504), устройство АПВ-503, II группа выходных реле, устройство для предотвращения работы дифференциально-фазной в.ч. защиты при нарушении цепей напряжения – к автомату SF2;

подменные панели дистанционной защиты (панель ДЗ-503) и резервных токовых защит (панель ЭПЗ-1025/1-87) к автомату SF3;
передатчик АНКА-14 и схема пуска передатчика – к автомату SF4;
приемник АНКА-14 и схемы выходных цепей приемника – к автомату SF5;
основная защита шунтирующего реактора линии – к автомату SF6;
резервная защита шунтирующего реактора линии – к автомату SF7;
УРОВ линии – к автомату SF8
осциллограф – к автомату SF10

Схема выполнена на листах 1, 2, 3

Привязан:						
407 03 379.87 ЭЗ						
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ						
— — —				Стадия	Лист	Листов
				РП	1	16
Н. контр.	Рывкина		6.87	Пояснительная записка	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.	
Нач. ПТП	Рывкина					
Рук. гр.	Титова					
Ст. инж.	Васильева					

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Переключатели и автоматы, используемые в цепях управления выключателей устанавливаются в блоках управления. Тип блока управления определяется при конкретном проектировании Автоматы SF1÷SF9 и переключатели SA1÷SA9 расположены на панели ЭПО 1088-84. Переключатель SA3 и автомат SF3 являются общими для всех линий.

3.3. Основная и резервные защиты.

В полных схемах защит не указаны схемы соединений в пределах панелей ДФЗ-503, ДФЗ-504, АПВ-503, ЭПЗ 1025/1-87, ЭПЗ 1026/1-87 в виду их сложности, а даны связи между панелями с указанием номеров зажимов панелей и назначения цепей. Схемы панелей приведены в альбоме II настоящих типовых материалах для проектирования.

Схемы подключения панелей и блоков защит даны в соответствии с полными схемами защит.
Для панели АПВ-503 даны марки цепей также для рядов зажимов, относящихся к схемам управления выключателей.

Марки цепей защит на отключение выключателей даны применительно к выключателю типа ВНВ. Для выключателей других типов марки должны уточняться по соответствующим схемам управления.

В схемах защиты принято условное обозначение выключателей Q1 и Q2.

Обозначение Q1 соответствует выключателю

- QW1 (QW3, QW4, QW5, QW6) – для РУ „полуторная"
- QZ1 (QZ3, QZ5, QZ7) – для РУ „автотрансформатор-шины"
- QZ1 (QZ3) – для РУ „четырехугольник"
- QZ1 (QZ2) – для РУ „треугольник"

Обозначение Q2 соответствует выключателю

- QX1 (QX2, QZ1, QZ2) – для РУ „полуторная"
- QZ2 (QZ4, QZ6, QZ8) – для РУ „автотрансформатор-шины"
- QZ2 (QZ4) – для РУ „четырехугольник"
- QX1 – для РУ „треугольник"

3.3.1 Основная защита.

Основная защита линий – дифференциальнофазная расположена на панелях типа ДФЗ-503 или ДФЗ-504 и устройство ОАПВ – на панели типа АПВ-503

Для блокировки защиты типа ДФЗ-503 при неисправности цепей напряжения в случае установки на линии трансформаторов напряжения типа НДЕ используется блок типа БЗ 307/1,2-84 с устройством КРБ-126.

Изменения в устройстве КРБ-126 производятся силами эксплуатации в соответствии со схемой „Устройство для предотвращения работы дифференциальной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения".

Релейная часть панелей дифференциально-фазных защит типа ДФЗ-503 и ДФЗ-504 предназначена для работы с приемопередатчиками типа УПЗ-70 и АВЗК-80. В связи с тем, что выходные параметры высокочастотного приемопередатчика типа АВЗК-80 и реле, контролирующих неисправность блоков питания реле сопротивления, не позволяют выполнить цепи сигнализации в соответствии с типовой схемой центральной сигнализации на ПС 330-500кв, дополнительно применяется блок БА 203-80, обеспечивающий предупредительную звуковую сигнализацию с выдержкой времени. Блок БА 203-80 групповых реле предупредительной сигнализации с выдержкой времени является общим для всех линий одного напряжения на стороне ВН или СН

3.3.2. Резервные защиты

Дистанционная защита расположена на панели типа ДЗ-503.

Резервные токовые защиты расположены на панели ЭПЗ 1025/1-87, устройство ускорения защит – на панели ЭПЗ 1026/1-87.

Панель резервных ~~токовых защит~~ ЭПЗ 1025/1-87 и панель ДЗ-503 используются так же в качестве подменных панелей.

Аппаратура для подключения подменных панелей установлена на панелях ускорения защита каждой линии.
Подключение к подменным панелям оперативных цепей ускорения каждой линии дано на отдельном листе

3.3.3. Вхемы выходных цепей приемника АНКА-14 и цепей пуска передатчика АНКА-14 выполнены только в части релейной защиты.
Расшифровка в.ч. сигналов дана в таблице 2.
Соответствующие схемы для противоаварийной автоматики, а также панели, на которых расположены приемник и передатчик АНКА-14, должны выполняться при конкретном проектировании.

В схеме выходных цепей приемника АНКА-14 от релейной защиты и в блоке БВ 360-84 предусмотрен переключатель ввода выходных цепей и указательные реле, сигнализирующие о неисправности, общие для схем выходных цепей от релейной защиты и противоаварийной автоматики.

3.4 Измерение и учет электроэнергии.

При разработке полных схем измерения и учета электроэнергии предусмотрена установка счетчиков в токовых цепях каждого выключателя, а измерительные приборы, осциллограф, аппаратура телеизмерения включены на сумму токов ТТ в цепях двух выключателей данной линии.

В схеме применены счетчики типа Ф443А (активной энергии) и Ф443АР (активно-реактивной энергии)

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:				
407-03-379-87 ЭЗ				
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ				
		Стадия	Лист	Листов
		РП	2	
Н. контр. Рывкина	6.08	Пояснительная записка	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.	
Нач. ПТП Рывкина				
Рук. гр. Титова				
Ст. инж. Васильева				

Копировал Ll Формат А2

В схемах распределительных устройств со схемой „полуторная" на стороне ВН и СН для линий (мост „линия-линия") с трансформаторами тока с пятью сердечниками и на стороне СН для линий (мост „линия-автотрансформатор") с трансформаторами тока с 4мя и 5ю сердечниками включение измерительных приборов осуществлено через промежуточные трансформаторы тока. Такое решение принято для сокращения числа используемых трансформаторов тока.

Учет электроэнергии на каждой линии производится суммированием показаний счетчиков, установленных в цепи каждого выключателя. Показания счетчика, общего для двух линий учитываются при подсчете электроэнергии для каждой линии.

Для линий 330-500 кв подстанции с РУ „треугольник" имеются некоторые отличия:

— при использовании ТТ с четырьмя сердечниками для линии W1 учитываются показания счетчиков в цепи ТТ W1-TA4 и W2-TA8.

Для линии W2 – учитываются показания счетчиков в цепи ТТ W2-TA4 и W2 TA8.

— при использовании ТТ с пятью сердечниками для линий W1 и W2 учитываются показания счетчиков в цепях ТТ TA5 и TA10 своей линии:

— для возможности регистрации осциллографом электрических величин при аварийных режимах в зоне между трансформаторами тока с обеих сторон выключателя QXT, цепи измерительных приборов, осциллографа и телеизмерения линии W1 включены на ТТ, охватывающие указанную зону. При использовании ТТ с четырьмя сердечниками цепи измерения включены на ТТ:

W1-TA2 и W2-TA7, при использовании ТТ с пятью сердечниками – W1-TA5 и W2-TA9

Для линии W2 измерительные приборы, осциллограф и аппаратура телеизмерения включаются на сумму токов ТТ W2-TA4 и W2-TA8 при использовании ТТ с четырьмя сердечниками и W2-TA5 и W2-TA10 при использовании ТТ с пятью сердечниками.

Проекты, используемые совместно с данными типовыми проектными решениями

Таблица 1

Наименование проектов	N проекта	Примечания
Полные схемы и типовые НКУ линий 330-500 кв, оборудованных выключателями типа ВВБ	407-03-417.87	
Схемы и НКУ управления и автоматики выключателей 330-500 кв типа ВНВ и ВВ	470-03-380.86 Альбом I Альбом II и II	Схемы управления выключателей Цепи напряжения
Схемы защиты автотрансформаторов 330-500 кв	10667 ТМ-I	
Полные схемы и блоки управления автоматики, сигнализации и защиты элементов подстанций 330-500 кв.	5540 ТМ-III	В части схем централоной сигнализации.
	5540 ТМ-IV	В части блока заглушки
Полные схемы и НКУ УРОВ 330-500 кв	407-03-389.86 Альбом II	
Полные схемы и НКУ управления автоматики и защиты ПС 110-220 кв на выпрямленном оперативном токе	10233 ТМ-III	В части блоков автоматов
Блоки измерения подстанций 330-500 кв		В части блоков измерения
НКУ Схемы измерения и управления ПС 330-500 кв	407-03-418.87	В части блоков управления и измерения
Полные схемы и типовые панели ступенчатых дистанционной, токовой направленной нулевой последовательности защиты с В.Ч. блокировкой	10221ТМ-II	В части блока групповой предупредительной сигнализации с выдержкой времени БА 203-80
Панели устройств автоматического прекращения асинхронного хода	407-0-136 5488 ТМ	
Полные схемы и панело защиты от повышения напряжения на линиях	5547 ТМ	

Расшифровка в.ч. сигналов от релейной защиты

Таблица 2

Номер сигнала	Наименование сигнала
N1	Отключение трех фаз с запретом ТАПВ
N2	Отключение трех фаз с запретом УТАПВ (БАПВ)
N3	Отключение трех фаз с пуском УТАПВ (БАПВ)
N4	Разрешение действия без выдержки времени III ступени от замыканий на землю через устройство АПВ или через выходные реле защиты.

Схема выполнена на листах 1, 2, 3

Привязан

Инв. N

407-03-0379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв

			Стадия	Лист	Листов
			РП	3	
Н. контр.	Рывкина	6.08.87			
Нач ПТП	Рывкина		Пояснительная записка	Энергосетьпроект г. Москва 1987г	
Рук. гр.	Титова				
Ст. инж.	Васильева				

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Копировал

Формат А2

Выбор схем защит

Таблица 1

Название защиты	Наименование схем		Номера листов: при наличии ОАПВ на линии	Номера листов: при отсутствии ОАПВ на линии
Основная защита	Принципиальные схемы панелей	ДФЗ-503	Альбом II листы 1, 2, 3	
		ДФЗ-504	Альбом II листы 5, 6, 7	
		АПВ-503	Альбом II листы 37, 38, 39, 40, 41, 42	
	Полная схема		Альбом III листы 24, 25, 26, 27	Альбом III листы 28, 29
	Цепи междурелейной частью ДФЗ и приемопередатчиком		Альбом III лист 30	
	Схемы подключения панелей	ДФЗ-503	Альбом III лист 32	
		ДФЗ-504	Альбом III лист 33	
		АПВ-503	Альбом III листы 34, 35	—
		ГОСТ 6330784	Альбом III лист 32	
Устройство для предотвращения работы дифференциальнофазной защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напряжения	Принципиальная схема		Альбом II лист 4	
	Полная схема		Альбом III лист 31	
Резервные защиты	Принципиальные схемы защит	дистанционной ДЗ-503	Альбом II листы 8, 9, 10, 11	
		резервных токовых	Альбом II листы 12, 13, 14, 15	Альбом II листы 16, 17, 18, 19
	Принципиальная схема панели ускорения		Альбом II листы 20, 21, 22, 23	Альбом II листы 24, 25, 26, 27
	Полная схема		Альбом III листы 36, 37, 38, 39, 40, 42	Альбом III листы 36, 37, 38, 39, 41, 42
	Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/1-87		Альбом III листы 43, 44, 45, 46.	
	Схемы подключения панелей	ДЗ-503	Альбом III лист 51	
		ЭПЗ 1025/1-87	Альбом III листы 52, 53	Альбом III листы 54, 55
		ЭПЗ 1026/1-87	Альбом III листы 56, 57	Альбом III листы 58, 59
		ГОСТ 6330684-87	Альбом III лист 60	
Схема устройства поперечного дифференциального токового пуска (при наличии параллельных линий)	Принципиальная схема		Альбом II лист 36	
	Полная схема		Альбом III лист 47	
Схема выходных цепей и приемника АНКА-14 от релейной защиты	Принципиальная схема		Альбом II лист 44	
	Полная схема		Альбом III лист 48	
	Схема подключения НКУ	6В 360-84	Альбом III лист 61	
		6В 361-84		
Схема цепей пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты	Принципиальная схема		Альбом II лист 43	
	Полная схема		Альбом III листы 49, 50	
Резервная защита при использовании подменных панелей	Принципиальная схема защит	дистанционной ДЗ-503	—	—
		резервных токовых	Альбом II листы 28, 29, 30, 31	Альбом II листы 32, 33, 34, 35
	Полная схема		Альбом III листы 62, 63	
	Схема подключения панелей	ДЗ-503	Альбом III лист 64	
		ЭПЗ 1025/1-87	Альбом III листы 65, 66	

Выбор схем измерений и токовых цепей

Таблица 2

Сторона напряжения ПС	Количество сердечников ТТ	Схема электрических соединений РУ: Название	Схема электрических соединений РУ: Номера листов альбома III	Схема токовых цепей	Схема измерений: Полная	Схема измерений: Схема подключения	Вариант
ВН	4	„Треугольник"	лист 5	лист 8 (для W1) лист 9 (для W2)	лист 74	лист 75	IV
	5			лист 10 (для W1) лист 11 (для W2)	лист 74	лист 76	IV
ВН	4	„Четырехугольник" и „автотрансформатор-шины"	лист 5	лист 12	лист 67	лист 68	I
	5			лист 13	лист 67	лист 68	I
ВН	4	„Полуторная" (мост „линия-линия")	листы 6, 7	лист 14	лист 67	лист 68	I
	5			лист 19	листы 71, 72	лист 73	III
	4	„Полуторная" (мост „линия-автотрансформатор")	листы 6, 7	лист 15	лист 67	лист 68	I
	5			лист 17	лист 67	лист 68	I
СН	4	„Полуторная" (мост „линия-линия")	листы 6, 7	лист 14	лист 67	лист 68	I
	5			лист 19	листы 71, 72	лист 73	III
	4	„Полуторная" (мост „линия-автотрансформатор")	листы 6, 7	лист 16	лист 69	лист 70	II
	5			лист 18	лист 69	лист 70	II

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ


				Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Рывкина			РП	4	
Разраб.	Кривицкая					
Проверил	Коровникова					
Ст. инж.	Кривицкая					
Гл. спец.	Коровникова		XII-84	Таблицы выбора схем	Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.	
Нач. сект.	Рывкина		12.84			

Копировал


Формат 22

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №


Треугольник

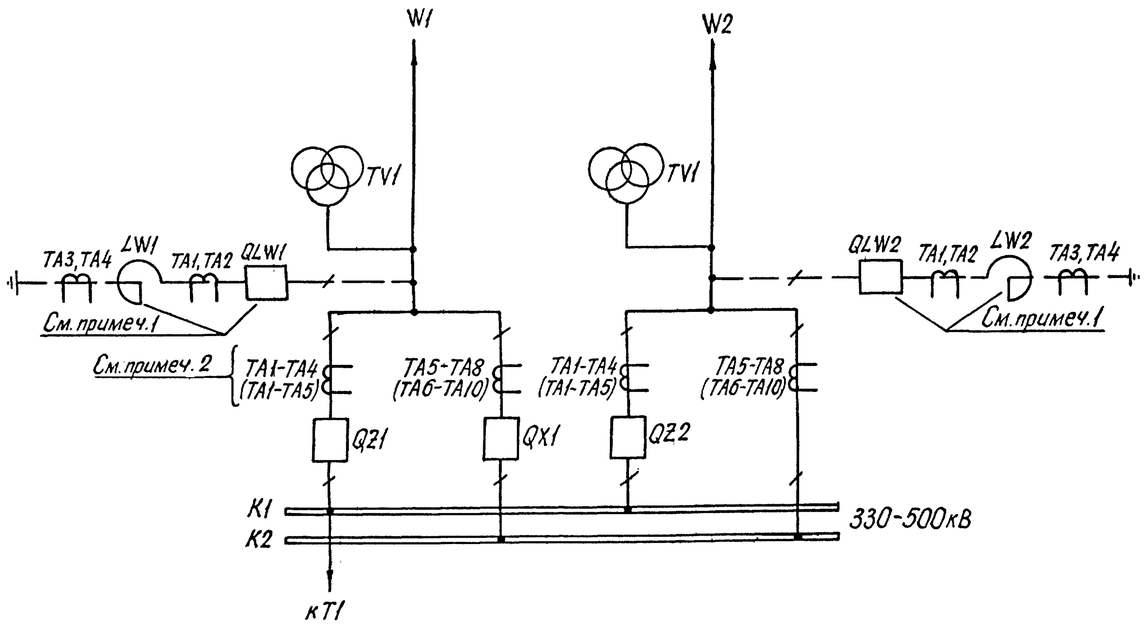

Четырехугольник

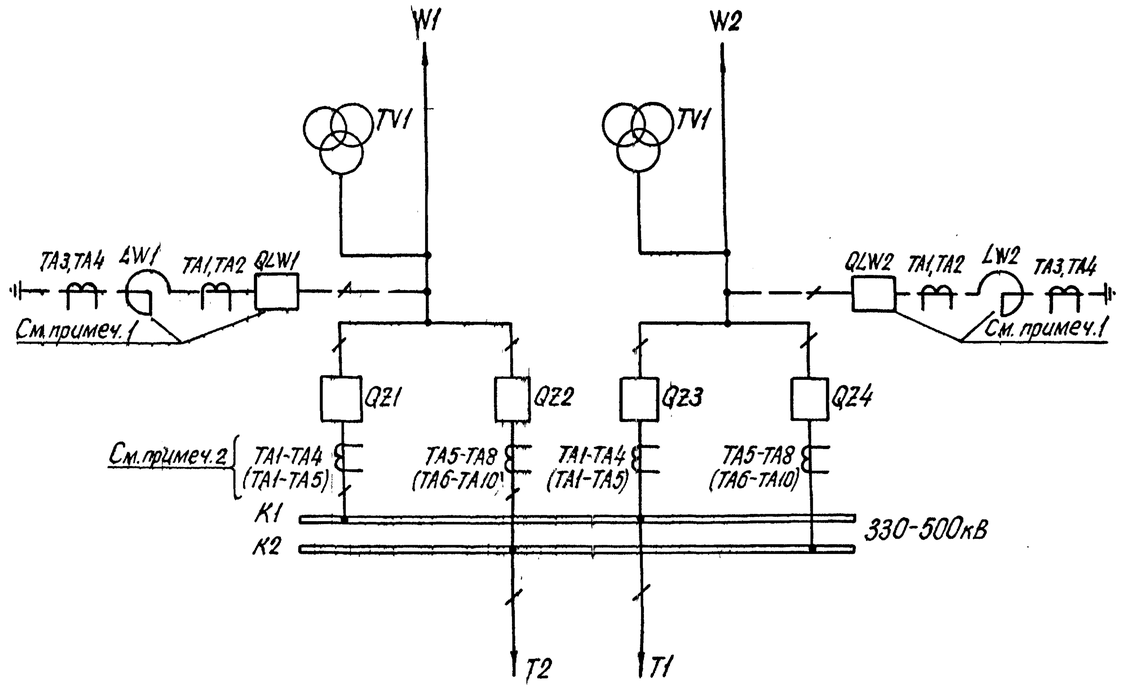

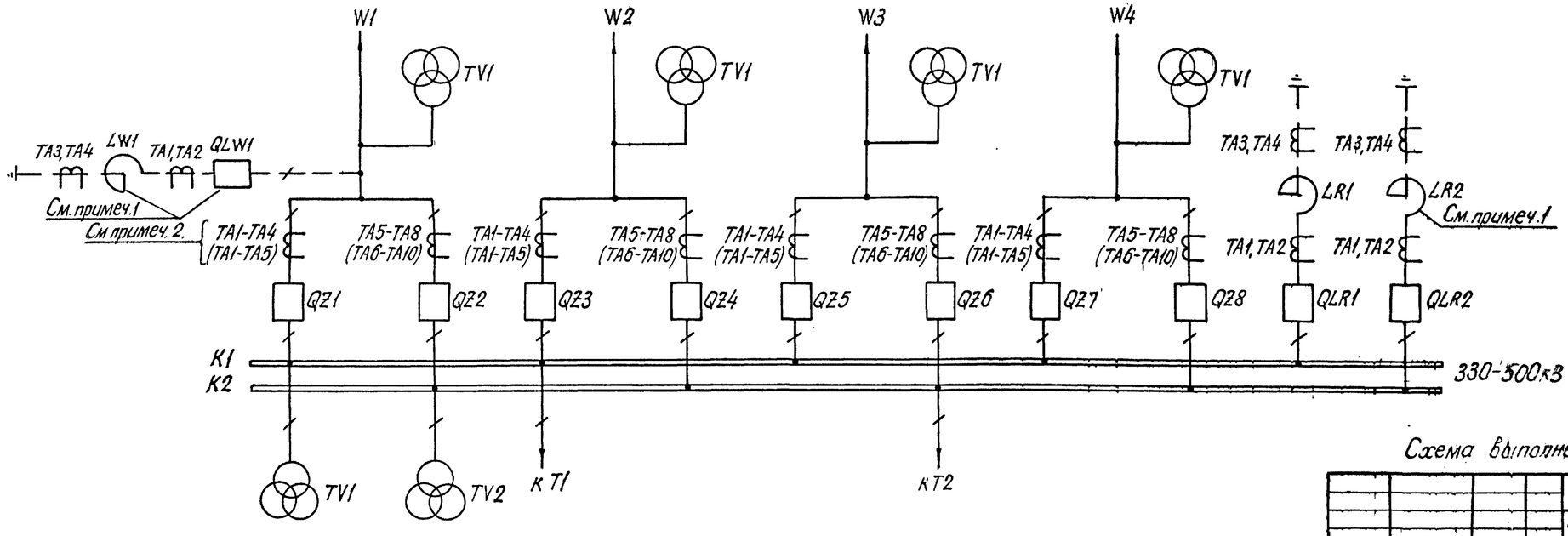Автотрансформатор-шины с присоединением линий через два выключателя.



Примечания:

1. Реактор устанавливается только при напряжении 500кВ. В цепи линейного реактора выключатель может отсутствовать.
2. Маркировка трансформаторов тока без скобок дана для РУ 330-500кВ с трансформаторами тока, имеющими четыре сердечника; в скобках - для РУ 330-500кВ с трансформаторами тока, имеющими пять сердечников.
3. Маркировка трансформаторов тока без скобок дана для РУ 330-500кВ на стороне ВН подстанции, в скобках - для РУ 330кВ на стороне СН подстанции.

Схема выполнена на листах 5,6,7.

Привязан:

Инв.№

Н.контр.	Рывкина		
Разраб.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Гл.инж.	Васильева		
Рук.гр.	Коровникова		10.84
Нач.сект.	Рывкина		12.84

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	5	

Схемы электрических соединений РУ 330-500кВ.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г


Копировал

Формат 22

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Полуторная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками

С однорядным расположением выключателей

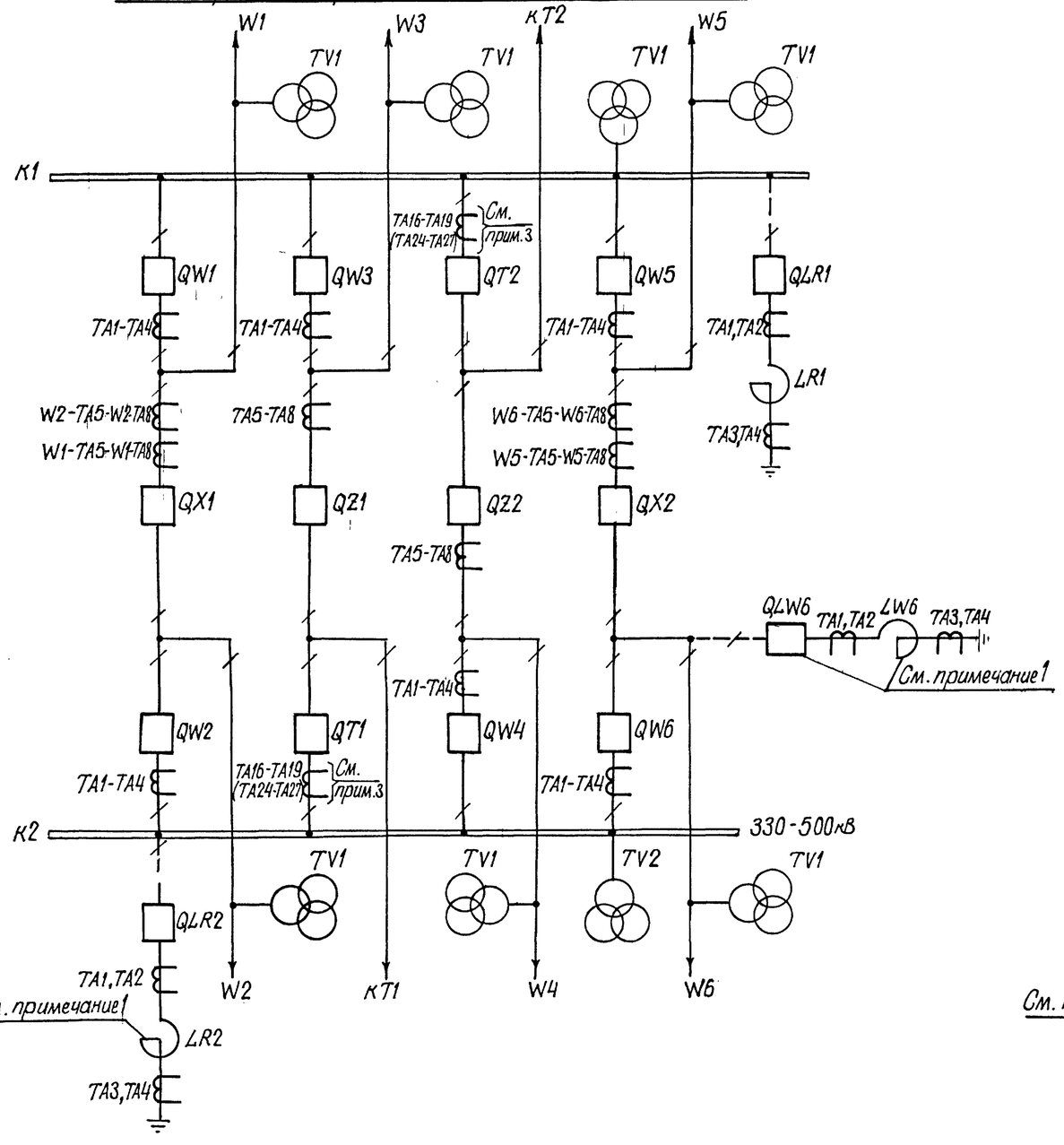

С трехрядным расположением выключателей

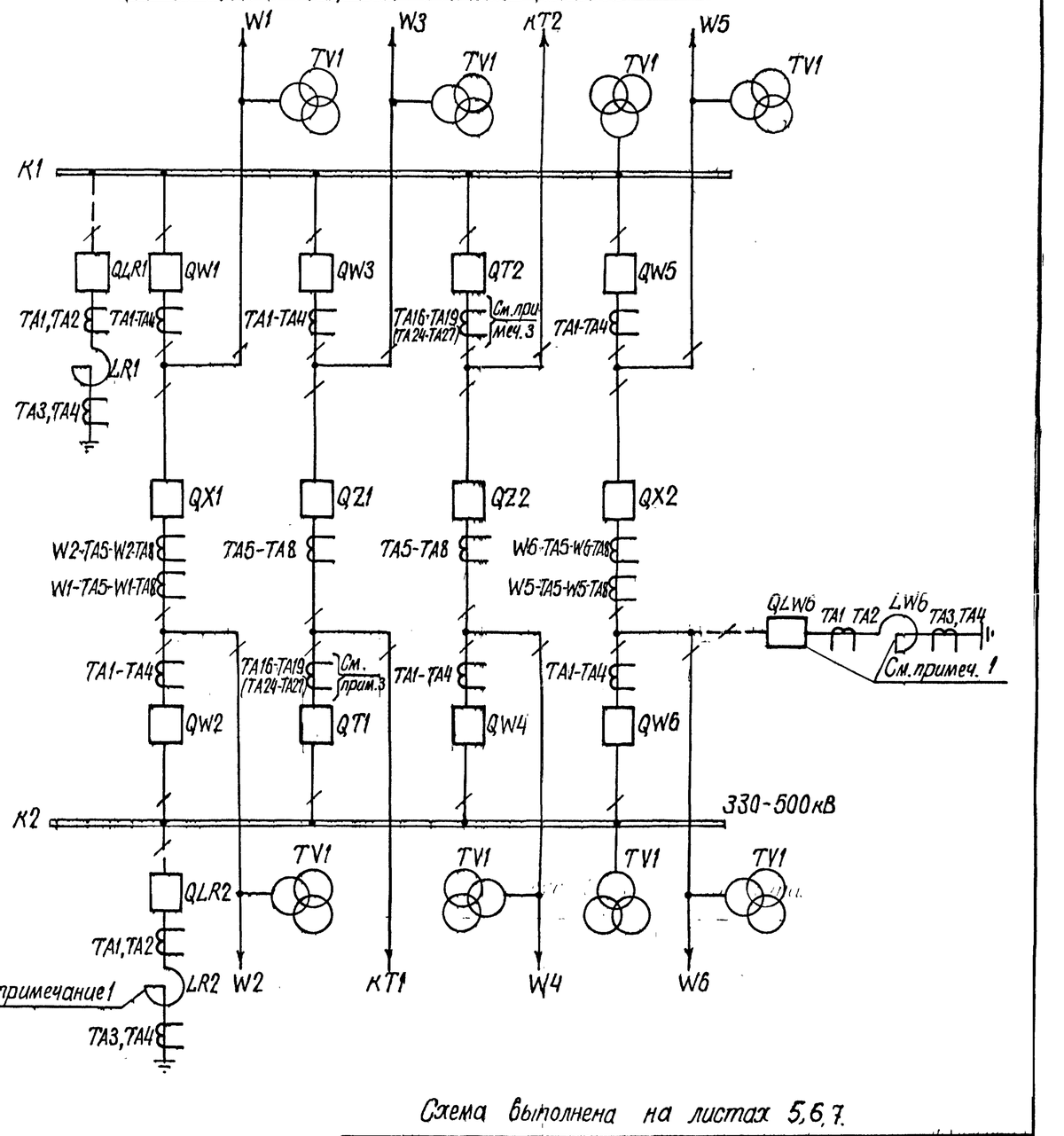


Схема выполнена на листах 5,6,7.

Привязан:

Инв.№

				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н.контр.	Рывкина			Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Васильева			РП	6.	
Проверил	Коровникова					
Ст.инж.	Васильева					
Рук.гр.	Коровникова		ШТ-84	Схемы электрических соединений РУ 330-500кВ	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.	
Нач.ПТП	Рывкина		12.84			


Копировал

Формат 22

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Полуторная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.

С однорядным расположением выключателей

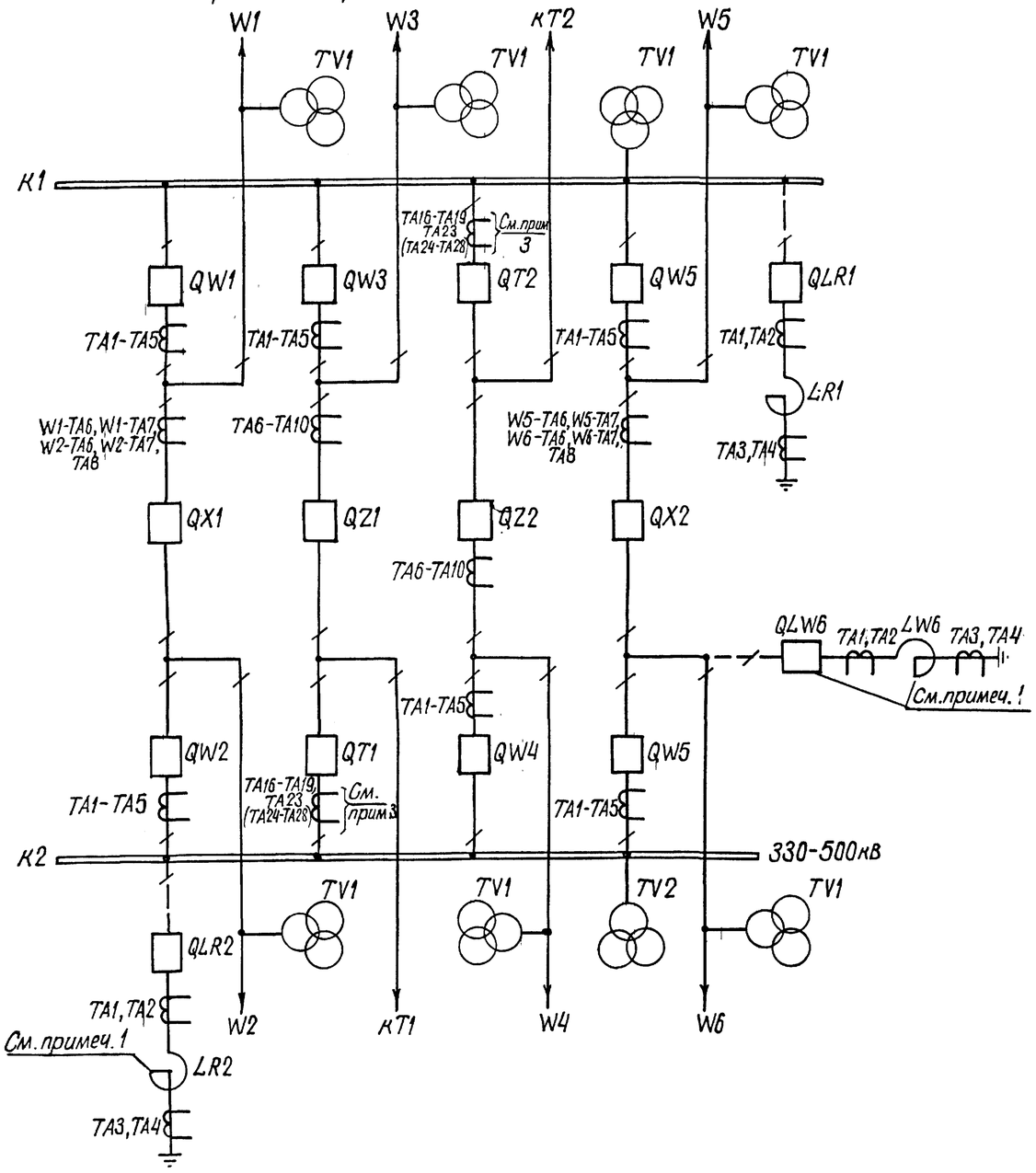

С трехрядным расположением выключателей

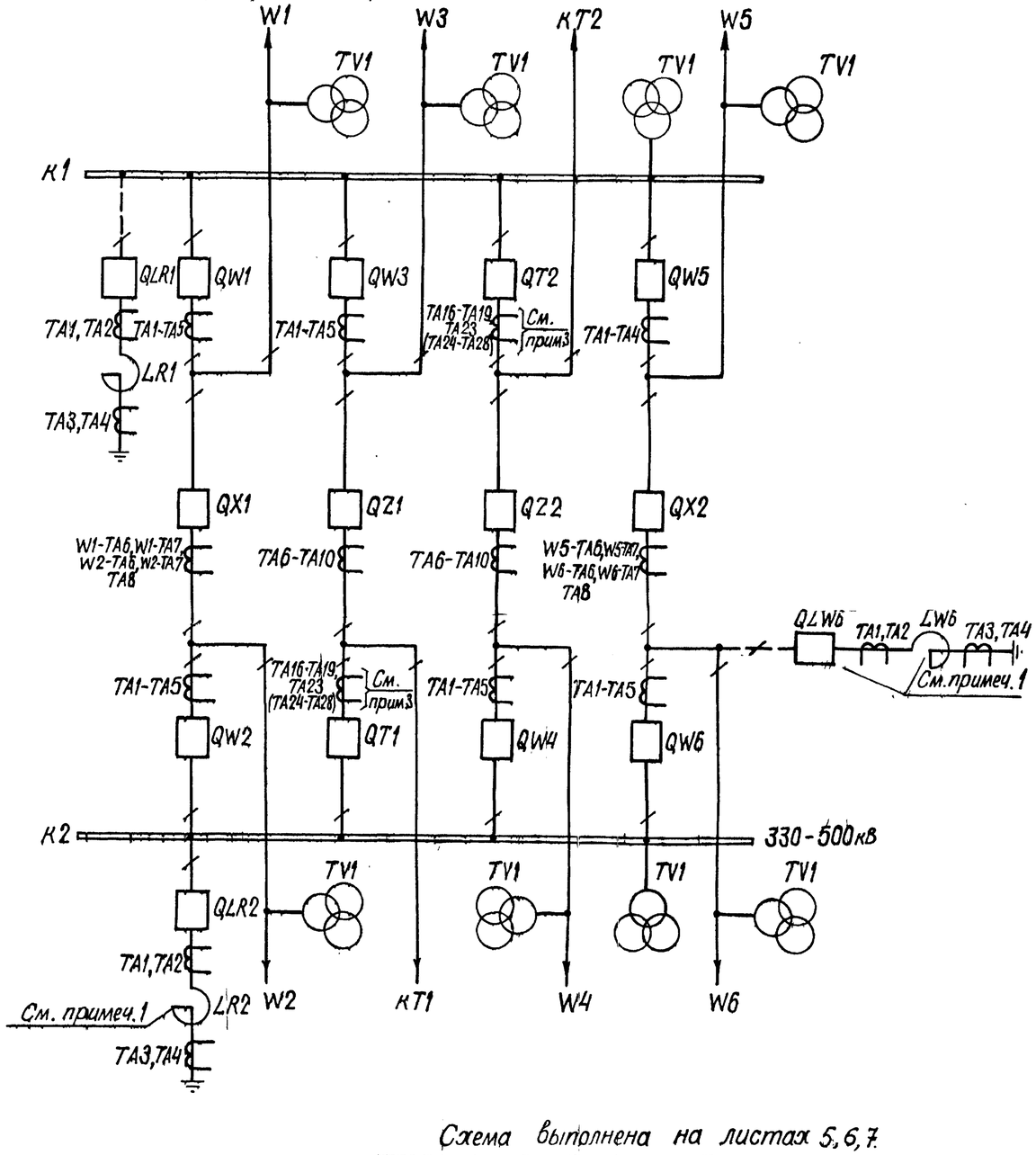


Схема выполнена на листах 5, 6, 7.

Привязан:

Инв.№

Н. контр.	Рывкина		
Разраб.	Васильева		
Провер.	Коробникова		
Ст. инж.	Васильева		
Рук. гр.	Коробникова		
Нач. ПТП	Рывкина		

407-03-379.87 Э3

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	7.	


Схемы электрических соединений РУ 330-500 кВ

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Копировал

Формат 22

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

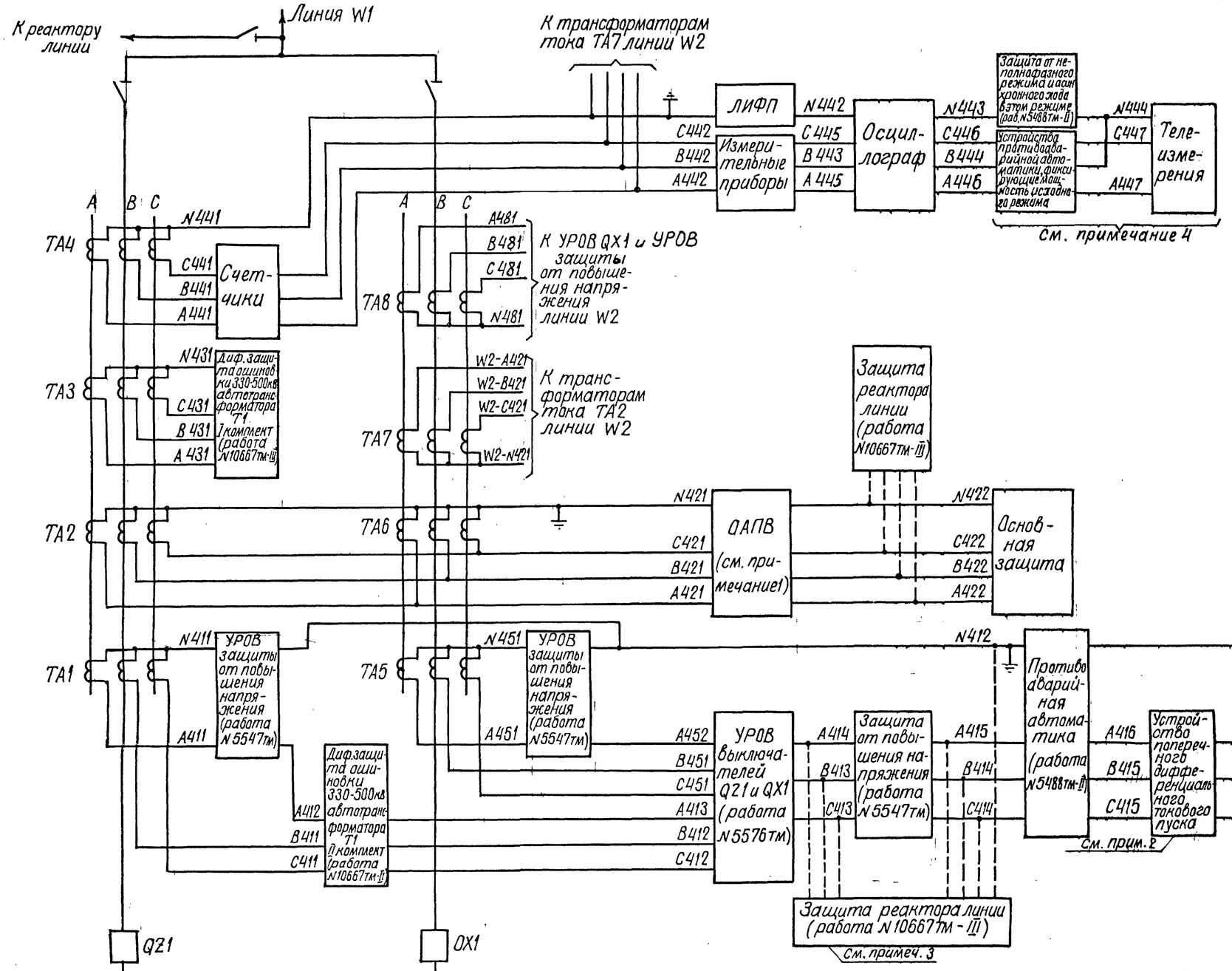

Примечания :

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N55477тм-I).
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 8, 9

Привязан:

Инв. N

Н. контр.	Рывкина		
Разработ.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		XII-84
Нач. ПТП	Рывкина		

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кв

Линия 330-500кв для РУ со схемой „Треугольник."

Стадия	Лист	Листов
РП	8	

Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Копировал

Формат 22

Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл. спец. ОРЗЭС Васькова

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовые проектные решения 407-3-379.87 Альбом III N 11548 тм-III-42

Типовые проектные решения 407-03-329.87 Альбом III

№11548тм-III-13

Согласовано:

ГИП ОРЗА	Красева	
Гл.спец.ОУРЗС	Васькова	

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Линия W2

К реактору линии

ЛИФП

Измерительные приборы

Осциллограф

Защита от неполнофазного режима и асинхронного хода в этом режиме (рдо. №5488тм-II)

Устройства противоаварийной автоматики, фиксирующие мощность исходного режима

Телеизмерения

См. примечание 4

ТА4 ТА8 ТА3 ТА7 ТА6 ТА2 ТА1 ТА5

Счётчики

Диф. защита ошиновки 330-500кВ автотрансформатора Т1 I комплект (работа №10667тм-II)

К измерительным приборам линии W1

К трансформаторам тока ТА7 линии W1

ОАПВ (см. примечание 1)

Основная защита

Защита реактора линии (работа №10667тм-III)

УРОВ защиты от повышения напряжения (работа №5547тм)

Диф. защита ошиновки 330-500кВ автотрансформатора Т1 II комплект (работа №10667тм-II)

К трансформаторам тока ТА8 линии W1

УРОВ защиты от повышения напряжен. (работа №5547тм)

УРОВ выключателей QZ2 и QX1 (работа №5576тм)

Защита от повышения напряжения (работа №5547тм)

Защита реактора линии (работа №10667тм-III)

См. примеч. 3

Противоаварийная автоматика (работа №5488тм-III)

Устройство поперечной дифференциального токового пуска

См. прим. 2

Дистанционная защита

Резервные токовые защиты

Подменные панели защиты линии

QZ2

К1

К2

330-500кВ

К автотрансформатору Т1

Схема выполнена на листах 8,9

Привязан:

Инв.№

407-03-329.87 ЭЗ


Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500кВ

Разработ.	Васильева		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Треугольник"	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Коровникова			РП	9	
Ст.инж.	Васильева					
Гл.спец.	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.		
Нач.ПТП	Рывкина					

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | Типовые проектные решения
Согласовано: Гл.инж. ОРЗА Красгэа; Гл. спец. ОНРЗС Васькова

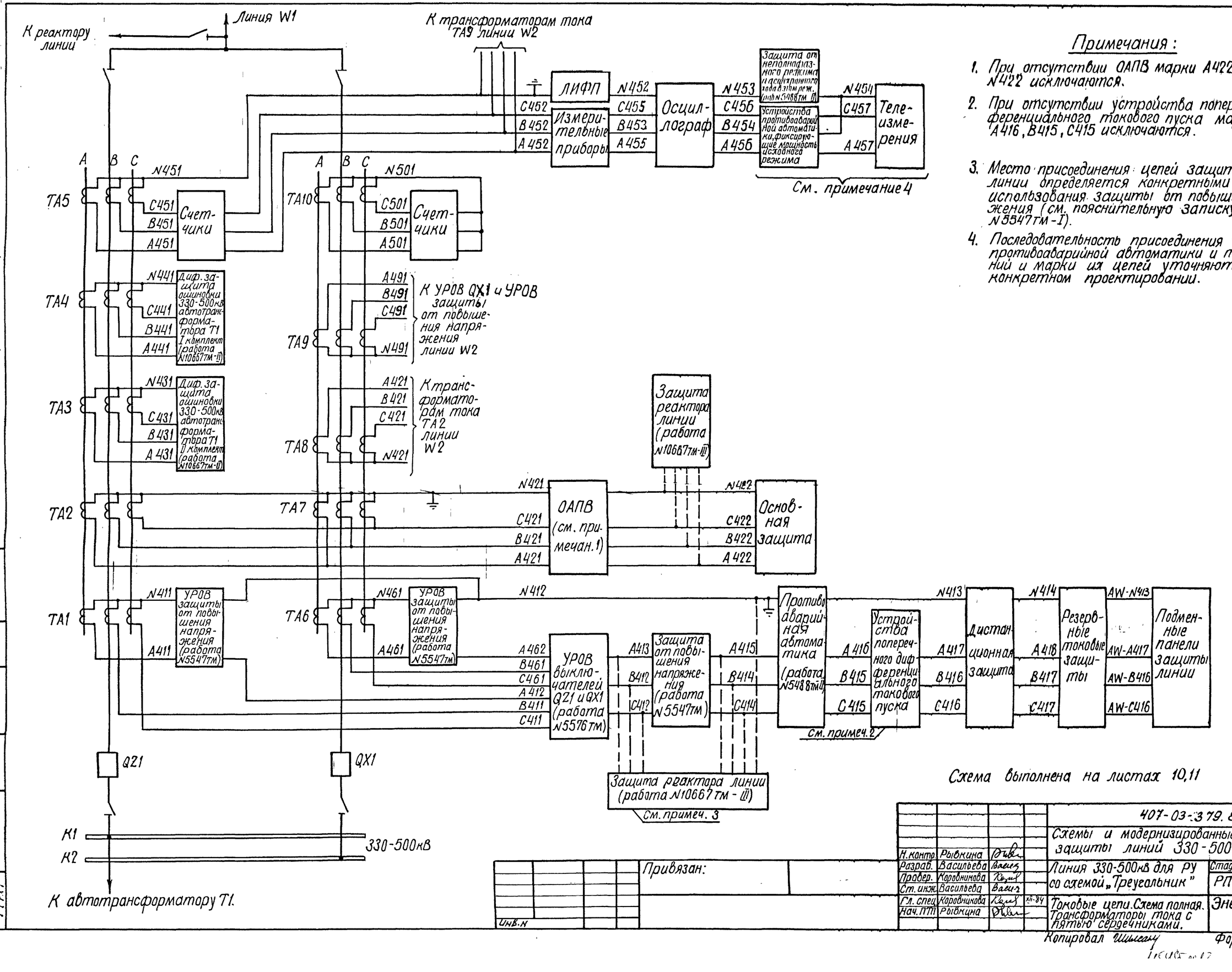

Примечания:

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, №422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе №5547тм-I).
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 10,11

Привязан:

Инв.№

				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н.контр.	Рывкина			Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Треугольник"	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
Разраб.	Васильева				
Провер.	Коровникова				
Ст. инж.	Васильева				
Гл. спец.	Коровникова		XII-84	Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.
Нач. ПТП	Рывкина				

Копировал Шмыгану Формат 22

Линия W2

К реактору линии

ЛИФП

Измерительные приборы

Осциллограф

Защита от неполнофазного режима и асинхронного хода в этом режиме (работа N5488тм-II)

Устройства противоаварийной автоматики, фиксирующие мощность исходного режима

Телеизмерения

См. примечание 4

TA5 Счётчики

TA10 Счётчики

TA4 Диф. защита ошиновки 330-500кВ автотрансформатора T1 I комплект (работа N10667тм-II)

TA3 Диф. защита ошиновки 330-500кВ автотрансформатора T1 II комплект (работа N10667тм-II)

TA9 К измерительным приборам линии W1

TA8

TA7

К трансформаторам тока TA8 линии W1

Защита реактора линии (работа N10667тм-III)

TA2 ОАПВ (см. примеч. 1)

Основная защита

TA1 УРОВ защиты от повышения напряжения (работа N5547тм)

TA6

УРОВ выключателей QZ2 и QX1 (работа N5576тм)

Защита от повышения напряжения (работа N5547тм)

Противоаварийная автоматика (работа N5488тм-II)

Устройство поперечного дифференциального токового пуска

См. прим. 2

Дистанционная защита

Резервные токовые защиты

Подменные панели защиты линии

Схема выполнена на листах 10, 11

Защита реактора линии (работа N10667тм-III)

см. примеч. 3

К трансформаторам тока TA9 линии W1

QZ2

K1

K2

330-500кВ

К автотрансформатору T1

Согласовано: ГИП Красова; Гл.спец. Васькова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Разработ.	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		
Нач. ПТП	Рывкина		

Линия 330-500 кВ для РУ со схемой „Треугольник".

Стадия	Лист	Листов
РП	11	


Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г

Копировал: Андреева

Формат 22

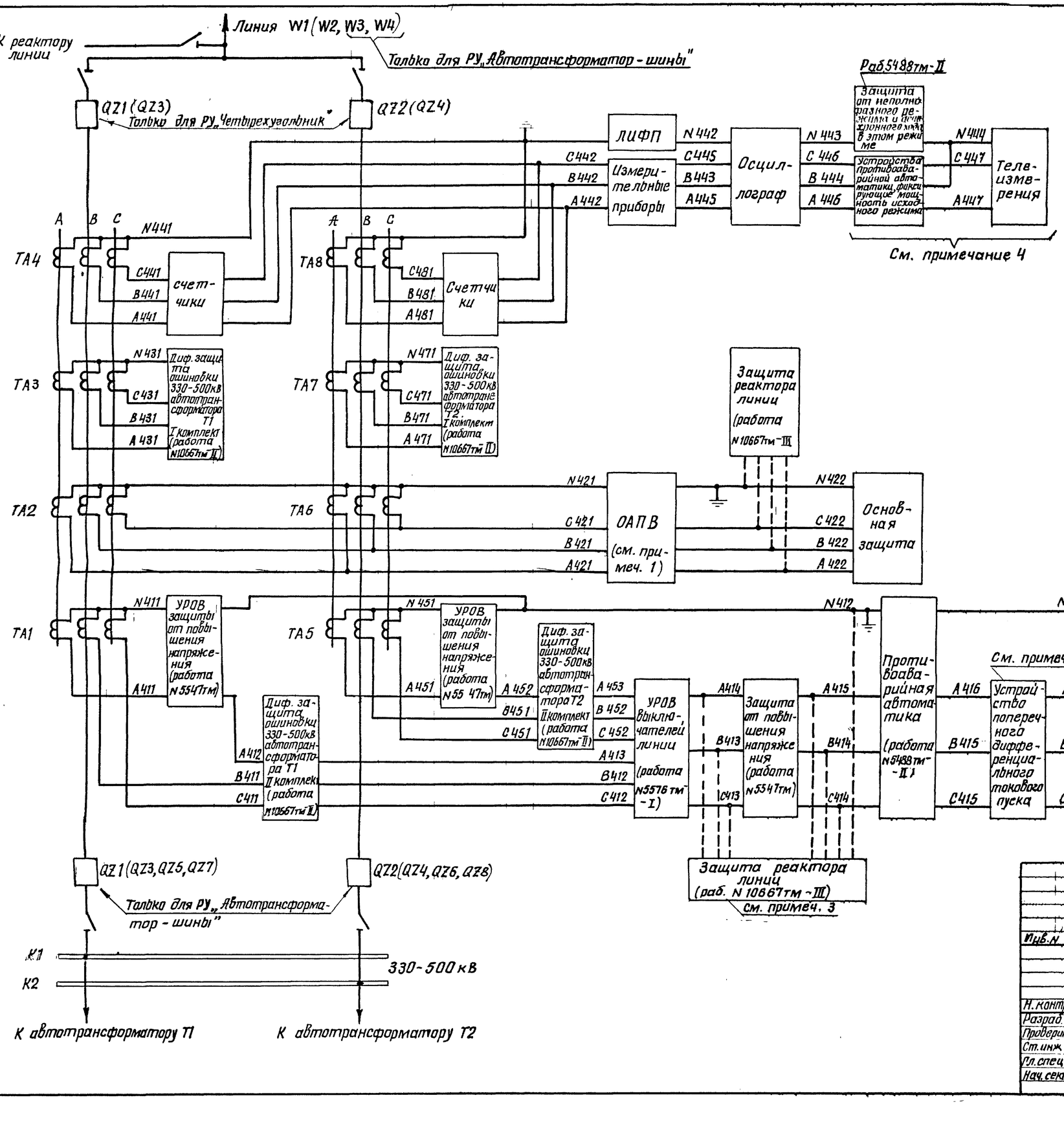Типовые привязочные решения Альбом III N11548 тм-III-16



Примечания

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422 N422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547 тм-I)
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ГИП Красева
Гл. спец. Васькова
Н. контр. Рывкина
Разраб. Васильева
Проверил Коровникова
Ст. инж. Васильева
Гл. спец. Коровникова
Нач. сект. Рывкина

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ


Линия 330-500 для РУ со схемами „Четырехугольник" и „Автотрансформатор-шины"

Стадия	Лист	Листов
РП	12	

Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Копировал Формат 22

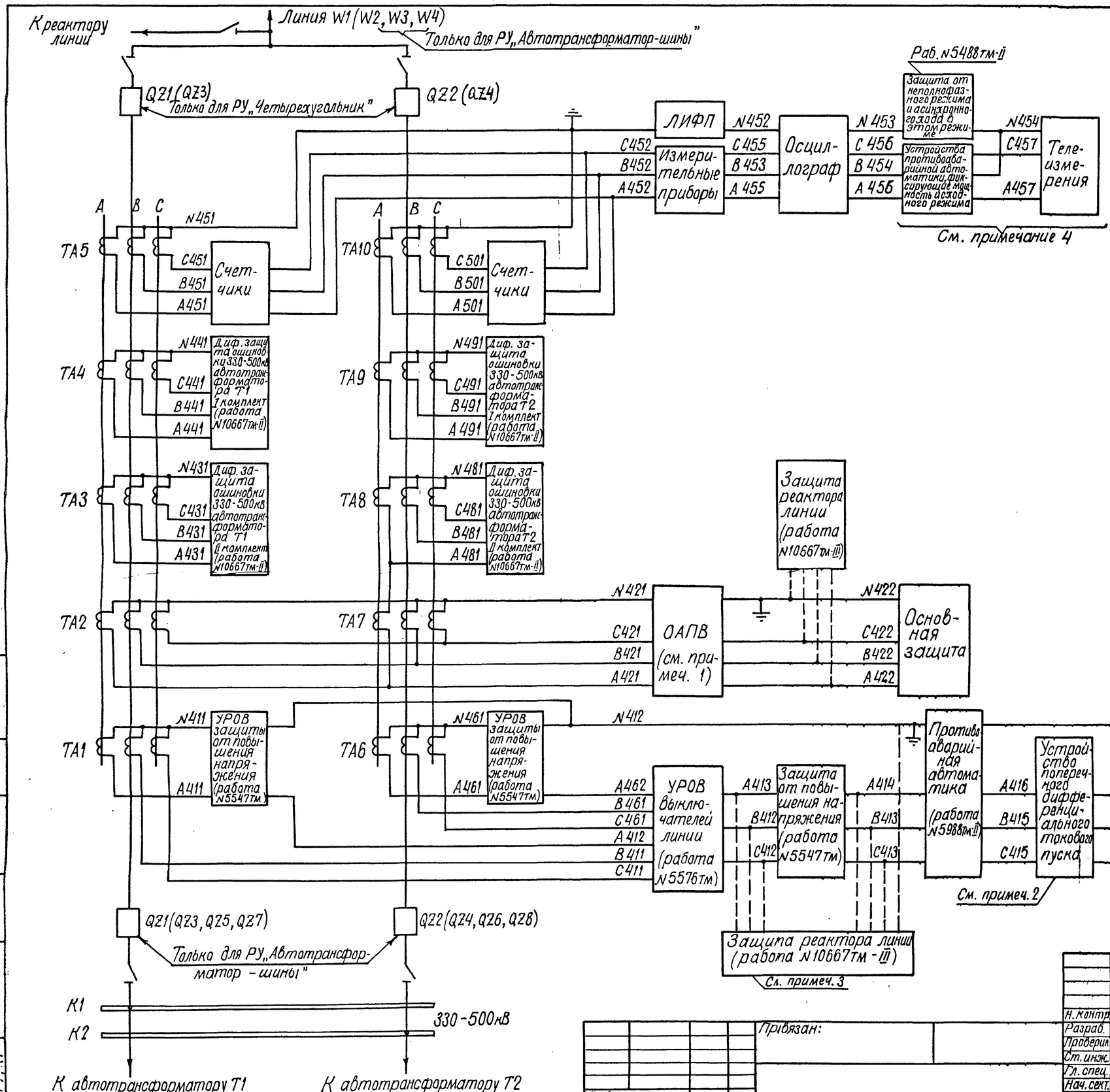

Примечания

1. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N422 исключаются.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547тм-I).
4. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки их цепей уточняются при конкретном проектировании.

Типовые проектные решения Альбом III N 11548тм-ТМ-17
407-03-379.86

Согласовано: ГПИ ОРЗА К. Красса; Гл. спец. ОРЗС Васькова

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н. контр.	Рыбкина				
Разраб.	Васильева			Линия 330-500кВ для РУ со схемами „Четырехугольник" и „Автотрансформатор-шины"	Стадия: РП; Лист: 13; Листов:
Проверил	Коробникова				
Ст. инж.	Васильева				
Гл. спец.	Коробникова		29.04	Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.
Нач. сект.	Рыбкина				

Привязан:


Инв. N

Копировал

Формат 22

Типовые проектные решения №3407-03-379.87 Альбом III

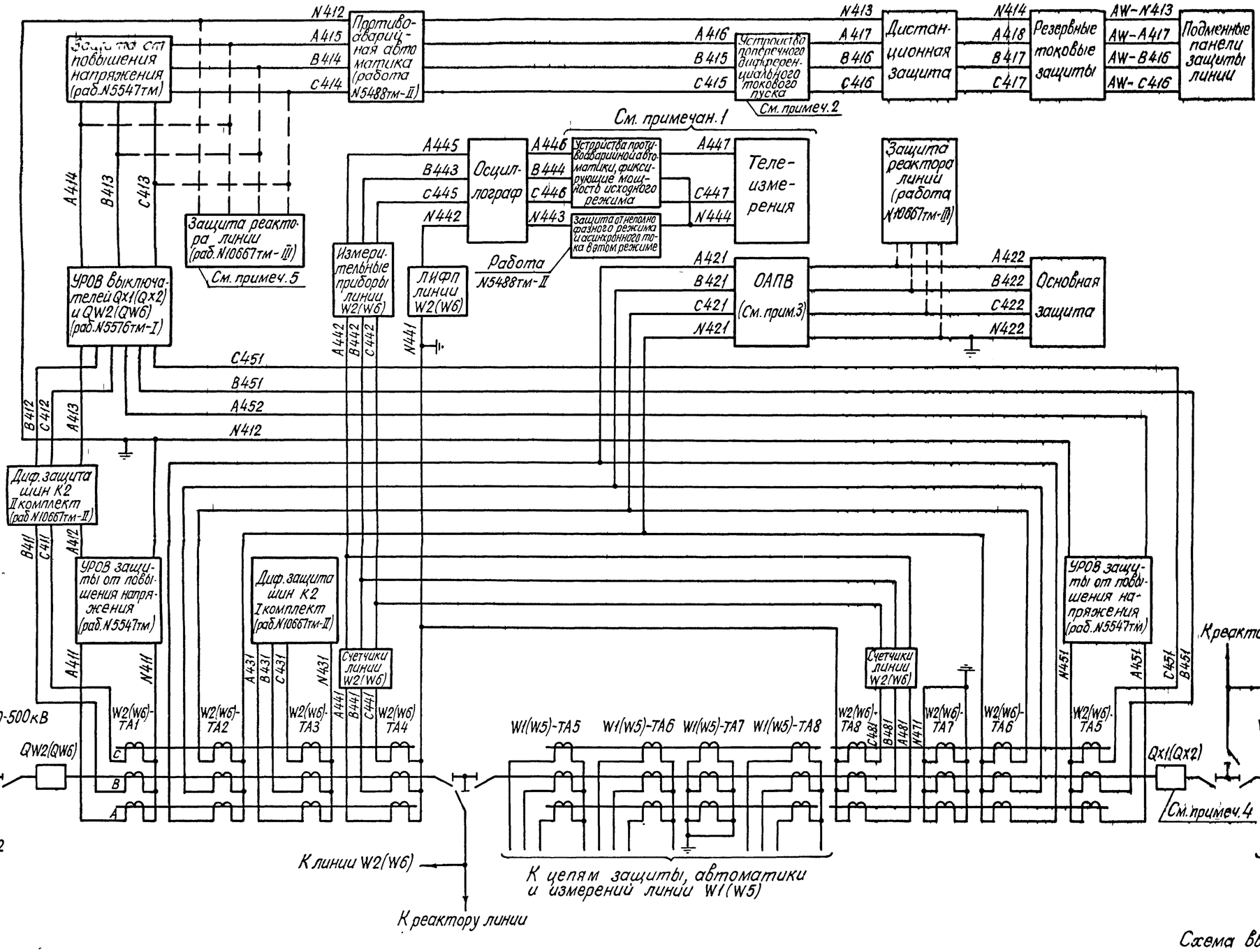На стороне ВН 330-500кВ и СН 330кВ подстанции



Примечания:

1. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки цепей этих устройств уточняются при конкретном проектировании.
2. При отсутствии поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. При отсутствии ОАПВ марки А422, В422, С422, N422 исключаются.
4. Последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока дана для РУ с трехрядным расположением выключателей. Для РУ с одноряднным расположением выключателей последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока выполняется в соответствии со схемой электрических соединений для данного РУ.
5. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N5547тм-I).

Схема выполнена на листах 14, 15, 16

				407-03-379.87 ЭЗ
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.
Н.контр.	Рывкина			Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"
Разраб.	Васильева			Стадия: РП; Лист: 14; Листов:
Проверил	Коровникова			
Ст.инж.	Васильева			
Гл.спец.	Коровникова		XII-84	Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.
Нач.ПТП	Рывкина			Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Привязан:

Инв.N

Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл.спец.ОУРЗС Васькова

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

Копировал

Формат 22

На стороне ВН 330-500кВ подстанции.

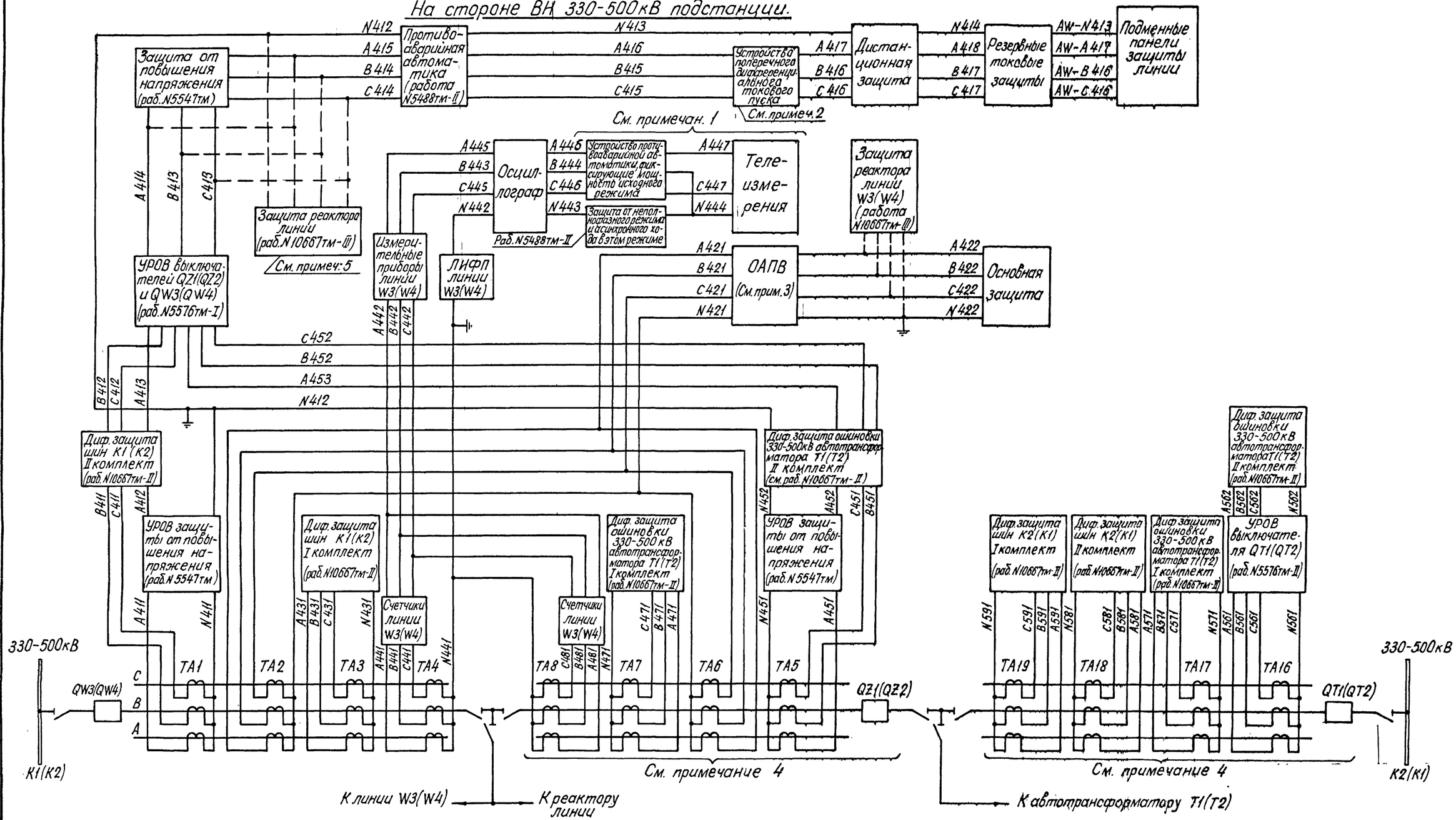


Схема выполнена на листах 14,15,16

Привязан:

Инв.N

			407-03-379.87 ЭЗ.	
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н. контр.	Рывкина			
Разраб.	Васильева		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная."	Стадия: РП; Лист: 15; Листов:
Проверил	Коровникова			
Ст. инж.	Васильева			
Гл. спец.	Коровникова		Токовые цепи. Схема полная Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.
Нач. ПТП	Рывкина			

Копировал

Формат 22

Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл.спец.Огрзд Васькова

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

На стороне СН 330кВ подстанции.

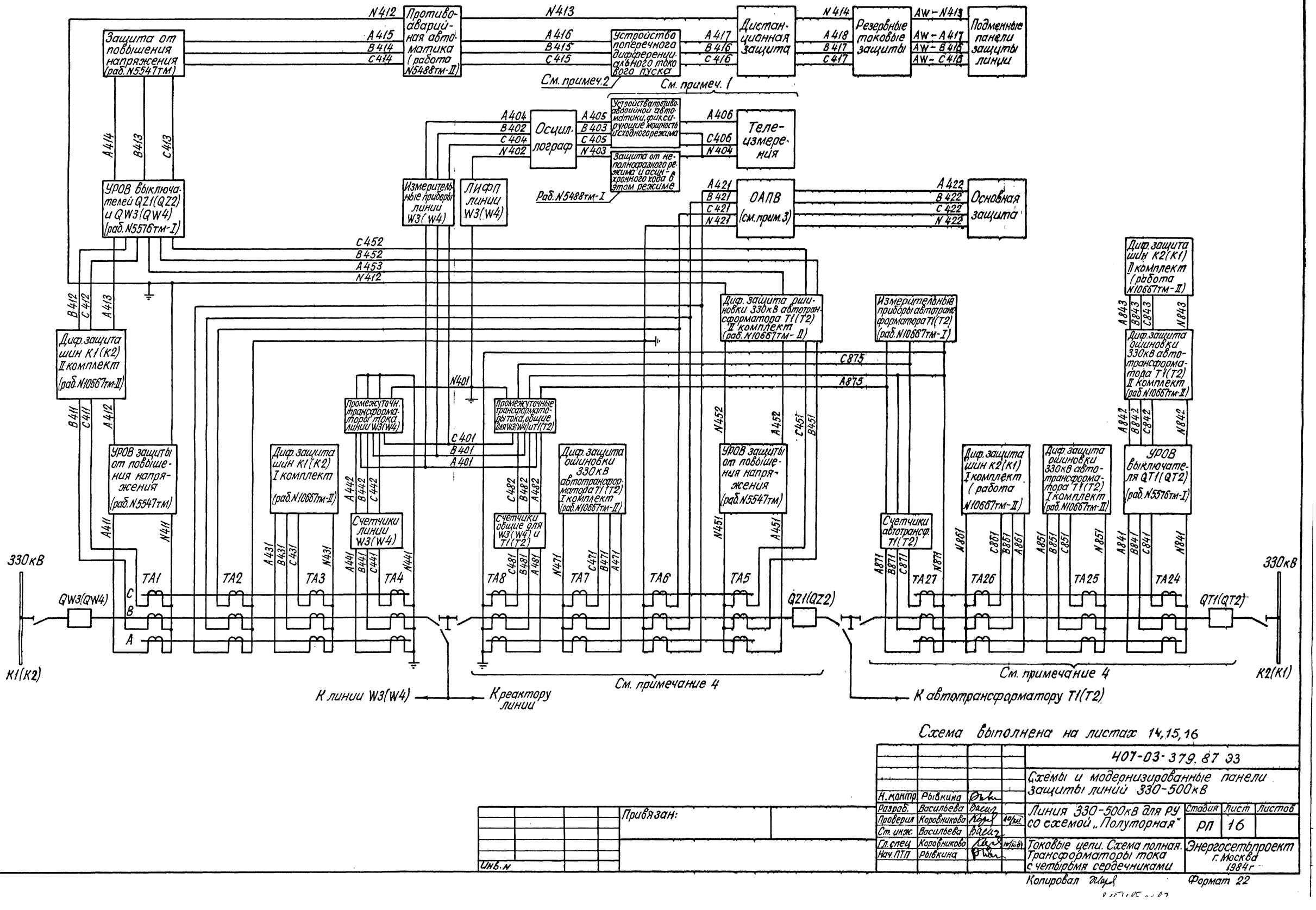


Схема выполнена на листах 14, 15, 16

				407-03-379.87 33	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н.контр.	Рывкина			Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"	Стадия: РП; Лист: 16; Листов:
Разраб.	Васильева				
Проверил	Коровникова				
Ст. инж.	Васильева				
Гл. спец.	Коровникова			Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с четырьмя сердечниками	Энергосетьпроект г. Москва 1984г
Нач. ПТП	Рывкина				

Привязан:

Инв.№


Копировал

Формат 22

Согласовано: ГИП ОРЗА Красева; Гл.спец ОЭРЭС Васькова

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№ | 4444

На стороне ВН 330-500кВ подстанции

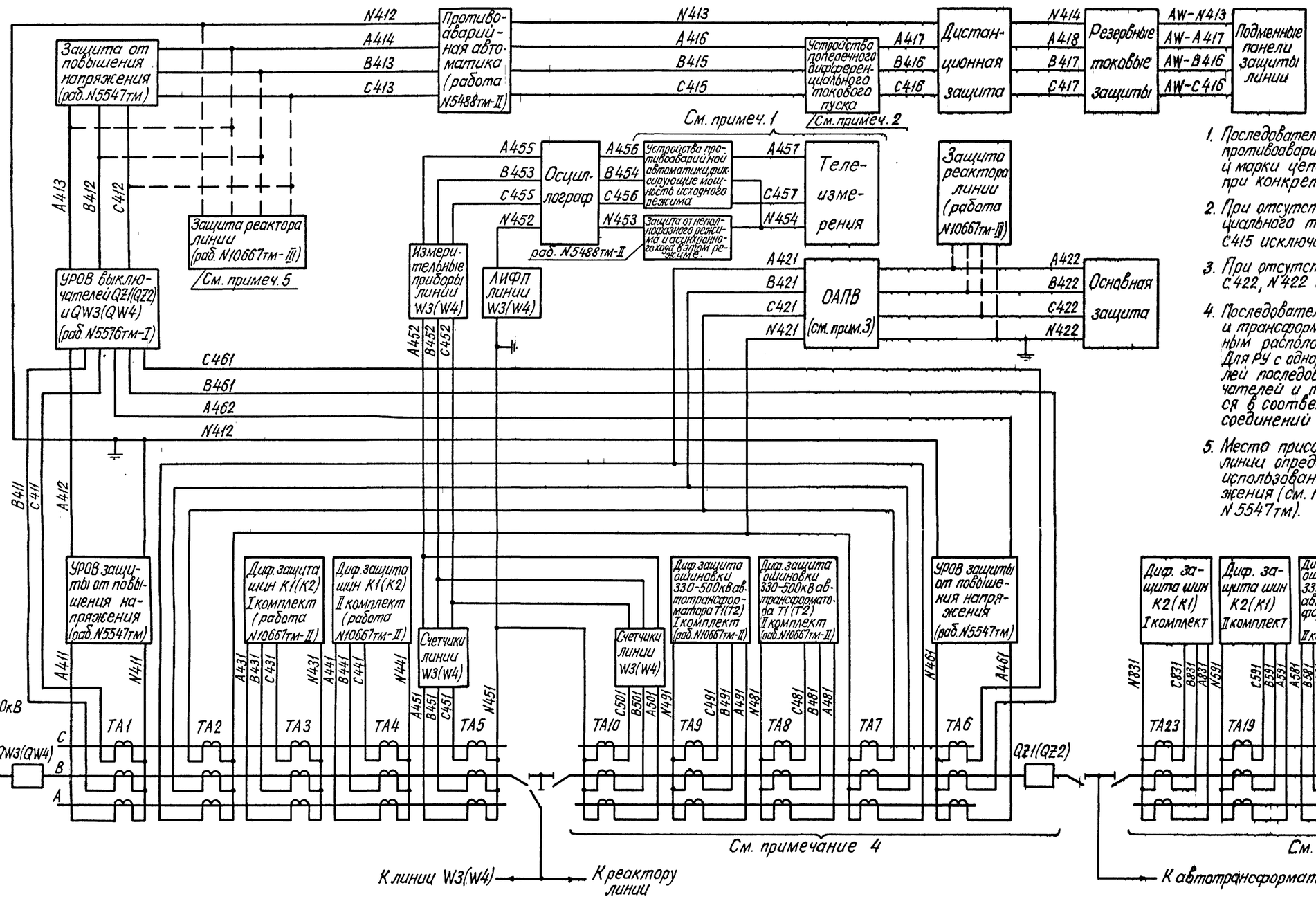

Примечания.

1. Последовательность присоединения устройств противоаварийной автоматики и телеизмерений и марки цепей этих устройств уточняются при конкретном проектировании.
2. При отсутствии устройства поперечного дифференциального токового пуска марки цепей А416, В415, С415 исключаются.
3. При отсутствии ОАПВ марки цепей А422, В422, С422, N422 исключаются.
4. Последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока дана для РУ с трехрядным расположением выключателей. Для РУ с однорядным расположением выключателей последовательность расположения выключателей и трансформаторов тока выполняется в соответствии со схемой электрических соединений для данного РУ.
5. Место присоединения цепей защиты реактора линии определяется конкретными условиями использования защиты от повышения напряжения (см. пояснительную записку в работе N 5547тм).

Схема выполнена на листах 17, 18, 19

Согласовано: ГИП ОРЗА Красейко; Гл.спец.ОУРЗС Васькова

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

			407-03-379.87.93
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ
Н. контр.	Рывкина		
Разработ.	Васильева		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная".
Проверил	Коровникова		Стадия: РП; Лист: 17; Листов:
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова	XII-84	Токовые цепи. Схема полная Трансформаторы тока с пятью сердечниками.
Нач. сект.	Рывкина		Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Копировал

Формат А2

Типовые проектные решения 407-03-379.87 Альб. VII ТМ 11548тм-ТМ-22

На стороне СН 330кВ подстанции

Защита от повышения напряжения (раб. N5547тм)

Противоаварийная автоматика (работа N5488тм-II)

Устройство поперечного дифференциального токового пуска

Дистанционная защита

Резервные токовые защиты

Подменные панели защиты линии

См. примеч. 2

См. примеч. 1

Осциллограф

Устройства противоаварийной автоматики, фиксирующие мощность исходного режима

Защита от неполнофазного режима и асинхронного хода в этом режиме

Раб. N5488тм-II

Телеизмерения

УРОВ выключателей QZ1(QZ2) и QW3(QW4) (раб N5576тм-I)

Измерительные приборы линии W3(W4)

ЛИФП линии W3(W4)

ОАПВ (см прим.3)

Основная защита

Измерительные приборы автотрансформатора T1(T2) (раб N10667тм-I)

Промежуточные трансформаторы тока линии W3(W4)

Промежуточные трансформаторы тока, общие для W3(W4) и T1(T2)

УРОВ защиты от повышения напряжения (раб. N5547тм)

Диф защита шин К1(К2) I комплект (раб N10667тм-II)

Диф защита шин К1(К2) II комплект (раб N10667тм-II)

Счетчики линии W3(W4)

Счетчики общие для W3(W4) и T1(T2)

Диф защита шиновки 330кВ автотрансформатора T1(T2) I комплект (раб N10667тм-II)

Диф защита шиновки 330кВ автотрансформатора T1(T2) II комплект (раб N10667тм-II)

Счетчики автотранс. T1(T2)

Диф защита шин К2(К1) I комплект (работа N10667тм-II)

Диф защита шин К2(К1) I комплект (работа N10667тм-I)

Диф защита шиновки 330кВ автотрансформатора T1(T2) I комплект (раб N10667тм-II)

Диф защита шиновки 330кВ автотрансформатора T1(T2) II комплект (раб N10667тм-II)

УРОВ выключателя QT1(QT2) (раб. N5576тм-I)

330кВ

QW3(QW4)

QZ1(QZ2)

QT1(QT2)

K1(K2)

K2(K1)

ТА1 ТА2 ТА3 ТА4 ТА5 ТА6 ТА7 ТА8 ТА9 ТА10 ТА24 ТА25 ТА26 ТА27 ТА28

См. примечание 4

К линии W3(W4)

К автотрансформатору T1(T2)

Схема выполнена на листах 17, 18, 19

Согласовано: Гл. ОРЗА Красева; Гл. спец ОРЗС Васькова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гривязан:

Инв. №

				407-03-379.87 ЭЗ			
Н. контр	Рывкина			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ			
Разраб	Васильева			Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная"	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Коровникова				РП	18	
Ст инж	Васильева			Токовые цепи Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.		
Гл спец	Коровникова						
Нач ПТП	Рывкина						

Копировал

Формат 22

Типовые проектные решения №407-3-379.87 Альбом III

На стороне ВН 330-500кВ и СН 330кВ подстанции.

Защита от повышения напряжения (раб. N5547тм)
Противоаварийная автоматика (работа N5488тм-II)
Устройства поперечного дифференциального токового пуска
См. прим. 2
Дистанционная защита
Резервные токовые защиты
Подменные панели защиты линии
N412, A414, B413, C413
N413, A416, B415, C415
A417, B416, C416
N414, A418, B417, C417
AW-N413, AW-A417, AW-B416, AW-C416
См. примеч. 1
Устройства противоаварийной автоматики фиксирующие мощность исходного режима
Защита от неполнофазного режима и асинхронного хода в этом режиме
Раб. N5488тм-II
Осциллограф
Телеизмерения
A404, B402, C404, N402
A405, B403, C405, N403
A406, C406, N494
Защита реактора линий (работа N10667тм-III)
Измерительные приборы линии W3(W4)
ЛИФП линии W3(W4)
УРОВ выключателей QX1(QX2) и QW2(QW6) (раб. N5576тм-I)
Защита реактора линий (раб. N10667тм-III)
A413, B412, C412
A421, B421, C421, N421
ОАПВ (см. прим. 3)
A422, B422, C422, N422
Основная защита
C461, B461, A462, N412
B411, C411, A412
A401, B401, C401, N401
К измерительным приборам и фиксирующему прибору линии W1(W5)
Промежуточн. трансформаторы тока линии W1(W5)
Промежуточн. трансформаторы тока линии W2(W6)
C483, B483, A483
C482, B482, A482
Уров защиты от повышения напряжения (раб. N5547тм)
Диф. защита шин К1 (К2) II комплект (работа N10667тм-II)
Диф. защита шин К1 (К2) I комплект (работа N10667тм-II)
Промежуточн. трансформаторы тока линии W2(W6)
Счетчики линии W2(W6)
Счетчики общие для W2(W6) и W1(W5)
Счетчики линии W1(W5)
A411, N411, A431, B431, C431, N431, A441, B441, C441, N441, A452, B452, C452, A451, B451, C451, N451, N481, C481, B481, A481, A461, B461, C461, N461, C452, B452, A452
К цепям защиты, автоматики линии W1(W5) и защиты шин К1
330-500кВ
W2(W6)-TA1, W2(W6)-TA2, W2(W6)-TA3, W2(W6)-TA4, W2(W6)-TA5, TA8, W1(W5)-TA6, W1(W6)-TA7, W2(W6)-TA7, W2(W6)-TA6, W1(W5)-TA5, W1(W5)-TA4, W1(W5)-TA3, W1(W5)-TA2, W1(W5)-TA1
QW2(QW6), QX1(QX2), QW1(QW2)
C, B, A
К2, К1
К линии W2(W6)
К цепям защиты и автоматики линии W1(W5)
К линии W1(W5)
К реактору линии
К реактору линии

Схема выполнена на листах 17,18,19

			407-03-379.87 ЭЗ
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ
Н. контр.	Рывкина		Линия 330-500кВ для РУ со схемой „Полуторная."
Разраб.	Васильева		Токовые цепи. Схема полная. Трансформаторы тока с пятью сердечниками.
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		
Нач. ПТП	Рывкина		

Стадия	Лист	Листов
РП	19	


Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N | ГИП ОРЗА Хлесева | Гл. спец. ОРЗ Васькова

Копировал

Формат 22

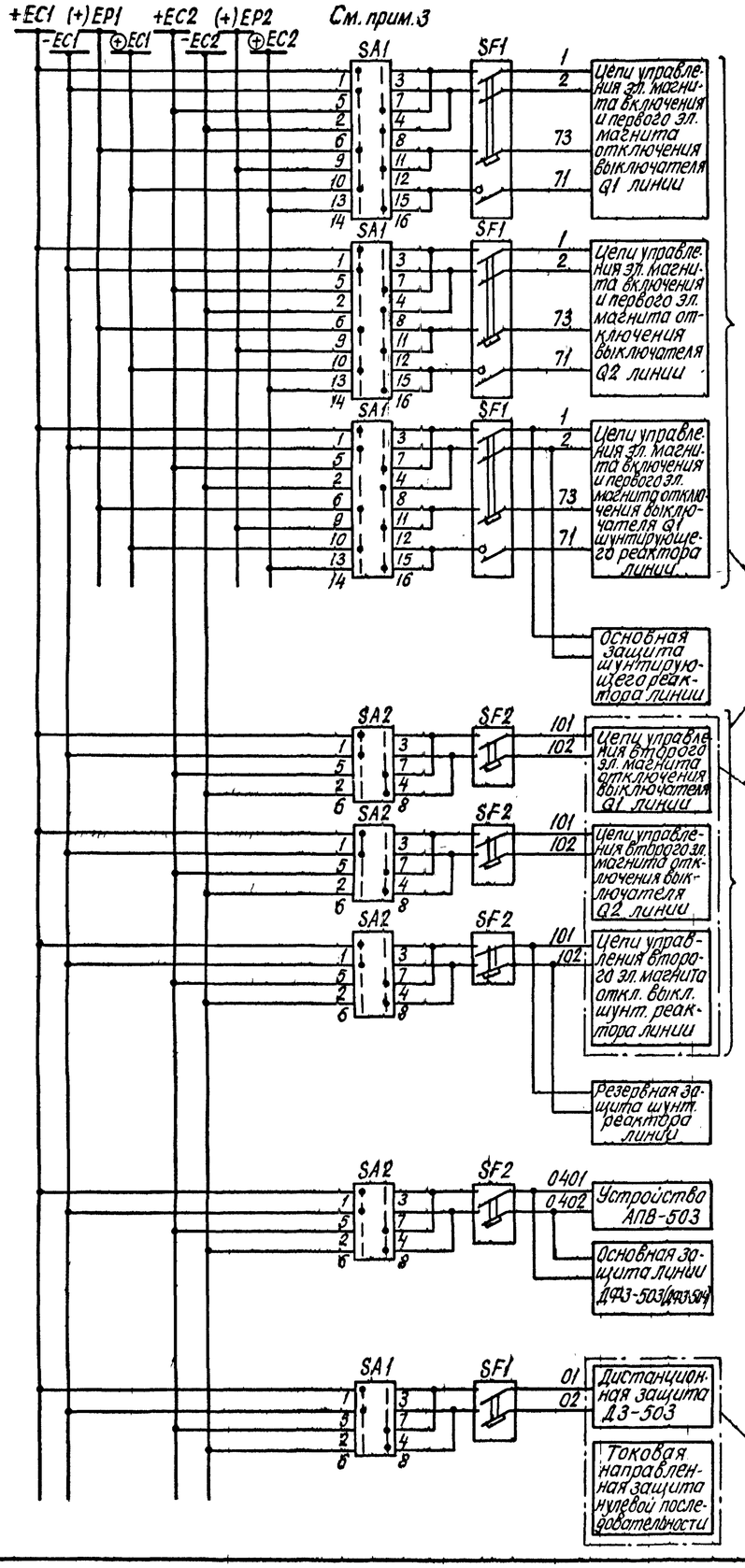

Примечания:

1. Переключатели и автоматы, используемые в цепях управления выключателей, устанавливаются в блоках управления. Тип блока управления определяется при конкретном проектировании.
2. Позиционные обозначения аппаратов в скобках соответствуют позиционным обозначениям аппаратов панели ЭПО-1088-84.
3. В нормальном режиме рекомендуется следующее распределение автоматов питания по аккумуляторным батареям: электромагниты включения и первые электромагниты отключения выключателей линии и шунтирующего реактора, основные защиты линии питаются от одной аккумуляторной батареи; вторые электромагниты отключения выключателей линии и шунтирующего реактора, приемник и передатчик АНКА, УРОВ, резервные защиты линии и осциллограф питаются от второй аккумуляторной батареи.
4. При выведенном ОАПВ, а также для линий без ОАПВ подменные панели резервных защит подключаются к одной аккумуляторной батарее с основными защитами.

Перечень аппаратуры (см. примеч. 2)

Панель ЭПО 1088-87

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Технические данные	К-во	Примечан.
		Линия 330-500кВ (монт. ед. 01 или 02)				
	SA1(SA1)	Переключатель малогабаритный	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	
	SA2(SA2)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	
	SA7(SA3)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	
	SA4(SA4)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	
	SA5(SA5)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	
	SA3(SA6)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	Общий для всех линий
	SF1(SF1)	Выключатель автоматический	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF2(SF2)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.с=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF9(SF3)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF4(SF4)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF5(SF5)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	SF3(SF6)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П общий
		Шунтирующий реактор линии (монт. ед. 03 или 04)				
	(SA1)	Переключатель малогабаритный	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	Резерв
	(SA2)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	Резерв
	(SA3, SA4)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		2	Резерв
	(SF1)	Выключатель автоматический	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П резерв
	(SF2)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2Пр резерв
	(SF3, SF4)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	2	ВК=2Пр резерв
		Уров линии (монт. ед. 05)				
	SA6(SA2)	Переключатель автоматический	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	
	(SA3)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		1	Резерв
	(SA1, SA4)	То же	ПМОФ90-ННННН/I-Д42		2	Резерв
	SF8(SF2)	Выключатель автоматический	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2П
	(SF3)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	1	ВК=2Пр резерв
	(SF1, SF4)	То же	АП50Б-2мТ	Iн.р=2.5А Iотс=3.5Iн.р.	2	ВК=2Пр резерв


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

407-03-379.87 ЭЗ			
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ			
Линия 330-500кВ	Стадия	Лист	Листов
	РП	20	
Н.контр. Рывкина 3.11.87			
Нач.ПТЛ. Рывкина			
рук.гр. Титова			
Ст.инж. Васильева			
Схема питания цепей управления, автоматики и защиты	Энергосетьпроект г. Москва 1987г		

Копировал Глав Формат А2

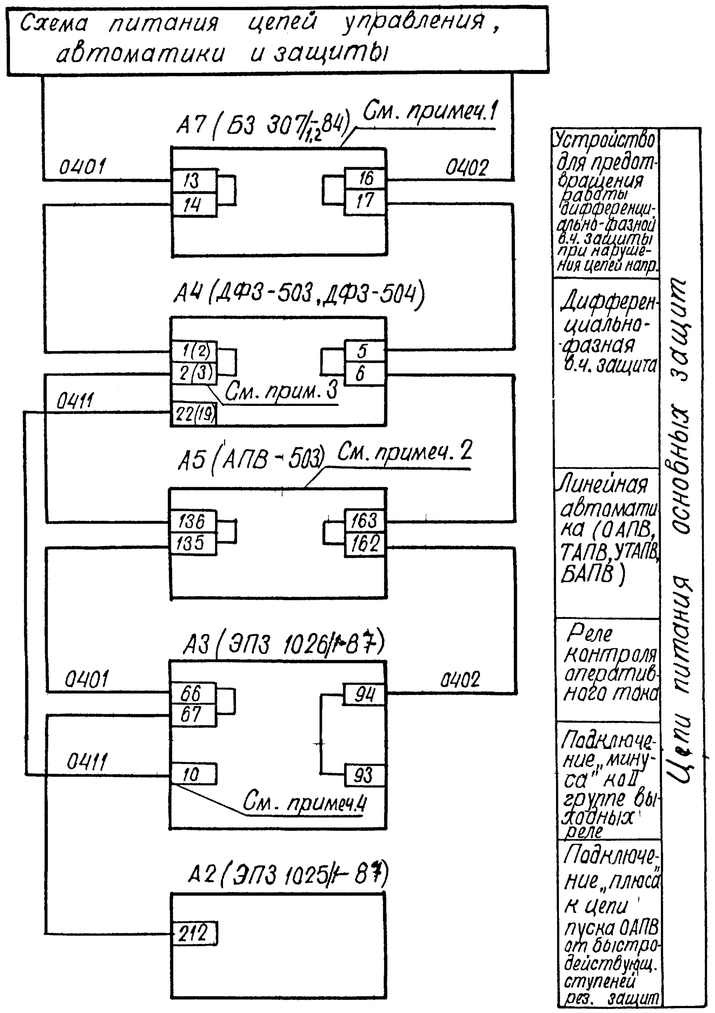

Перечень аппаратуры

Место установки	Позицион. обозначен. по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист	К-во	Примечан.
	А2	Панель защитная	ЭПЗ1025/1-87		1	Учтены в полных схемах основных и резервных защит
	А3	Панель ускорения резервных защит	ЭПЗ1026/1-87		1	
	А4	Панель защитная	ДФЗ-503 (ДФЗ-504)		1	
	А5	Панель защитная	АПВ-503		1	
	А7	Блок устройства КРБ-12В	Б3307 1/1,2-84		1	

Примечания:

1. Устройства для предотвращения неправильных действий защиты ДФЗ-503 применяется только при наличии трансформатора напряжения типа НДЕ.
2. Панель АПВ-503 применяется только при использовании ОАПВ
3. Номера зажимов панели без скобок даны для ДФЗ-503, в скобках ДФЗ-504.
4. „Плюс" на II группу выходных реле подается от ДФЗ-503(504) в случае отсутствия или вывода панели АПВ-503.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

407-03-379-87 ЭЗ


Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Н. контр.	Рывкина			Линия 330-500 кВ	Стадия: РП; Лист: 21; Листов:
Нач. ПТП	Рывкина			Основная защита. Схема питания оперативным током	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.
Рук. гр.	Титова				
Ст. инж.	Кривицкая				

Копировал

Формат А2

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

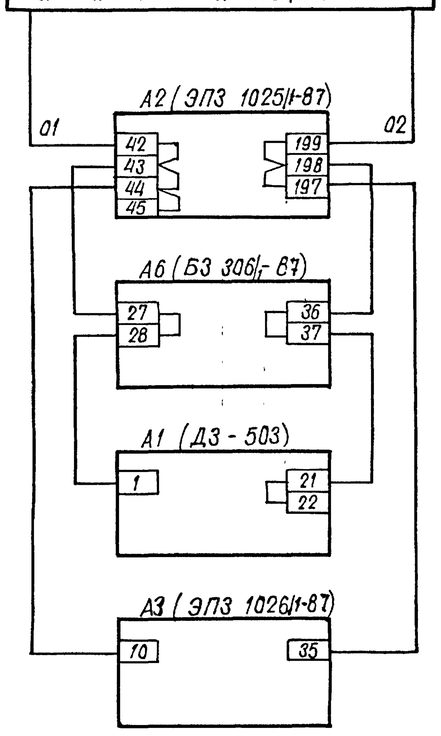

Резервные токовые защиты и I группа выходных реле


Схема поперечного дифференциального токового пуска (только для парал. линий)

Дистанционная защита

Устройство ускорения

Цепи питания резервных защит


Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

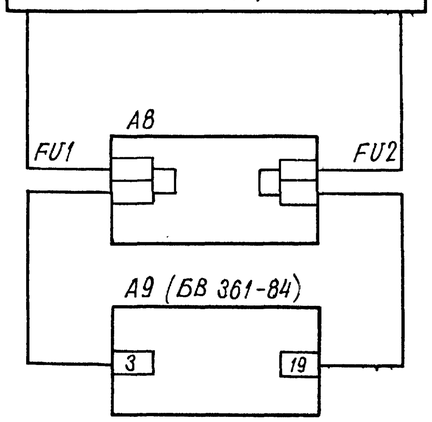

Цепи питания передатчика типа АНКА-14

Цепи питания схемы пуска передатчика от релейной защиты

Схема питания цепей управления автоматики и защиты

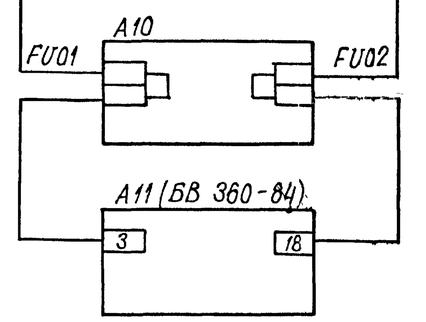

Цепи питания приемника типа АНКА-14

Цепи питания схемы приема в.ч. сигналов от релейной защиты

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечан.
	А1	Панель защитная	ДЗ-503		1	Учтены в полных схемах основных и резервных защит
	А2	Панель резервных токовых защит	ЭПЗ 1025/1-87		1	
	А3	Панель ускорения резервных защит	ЭПЗ 1026/1-87			
	А6 см. примеч. 1	Блок устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты	БЗ 306/1-87		1	
	А8	Панель передатчика типа АНКА-14			1	
	А9	Блок пуска передатчика типа АНКА-14 от релейной защиты	БВ361-84		1	
	А10	Панель приемника типа АНКА-14			1	
	А11	Блок приема в.ч. сигналов от релейной защиты приемником типа АНКА-14	БВ360-84		1	

Примечания:

1. Блок устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты применяется только на параллельных линиях.

Привязан:

Инв. N

407-03-379-87 ЭЗ


Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ


Н. контр.	Рывкина		6.08.87	Линия 330-500 кВ	Стадия: РП	Лист: 22	Листов:
Нач. ПТМ	Рывкина						
Рук. гр.	Титова			Резервные защиты. Схема питания оперативным током	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.		
Ст. инж.	Кривицкая						

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

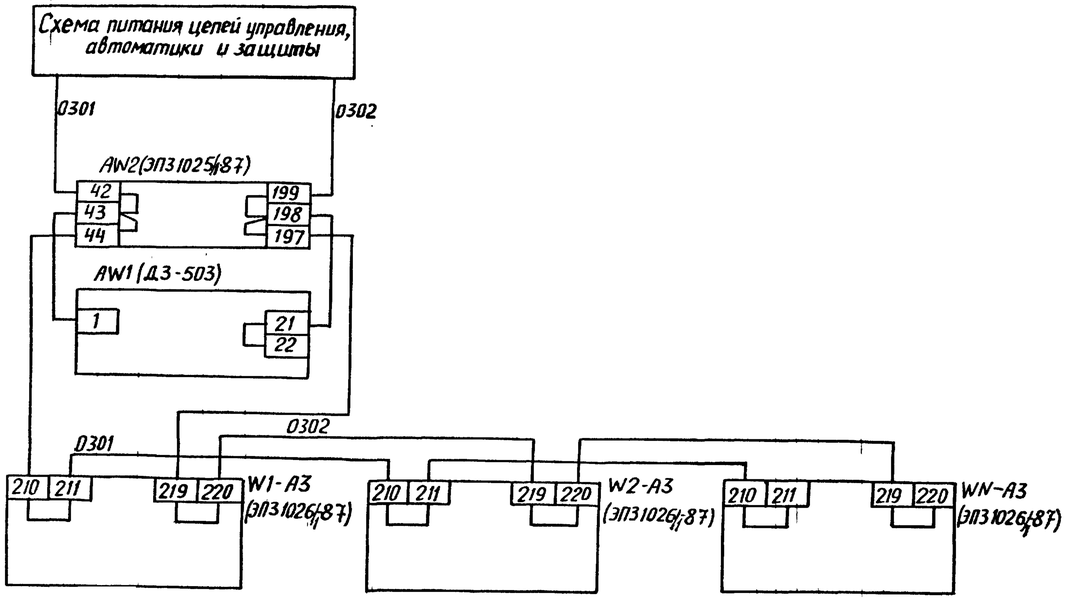

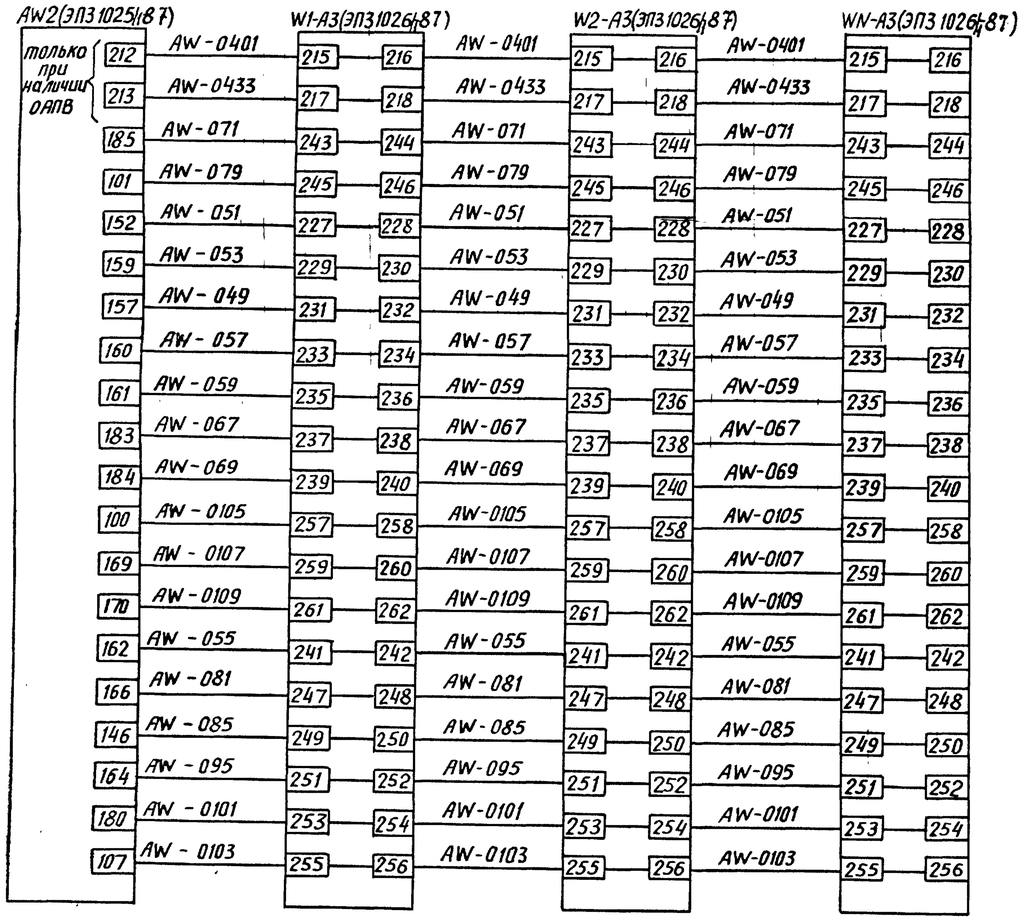

Питание резервной токовой защиты на подменной панели


Питание дистанционной защиты на подменной панели Д3-503

Аппаратура переключения для подсоединения подменных панелей и II группа выходных реле

Цепи оперативного тока резервной токовой защиты, см. примеч. 1.

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Учтены в полных схемах защит	AW1	Подменная панель защитная	Д3-503			общие для всех линий
	AW2	Подменная панель резервных токовых защит	ЭП31825/87			
	A3	Панель ускорения	ЭП31026/87			для каждой линии

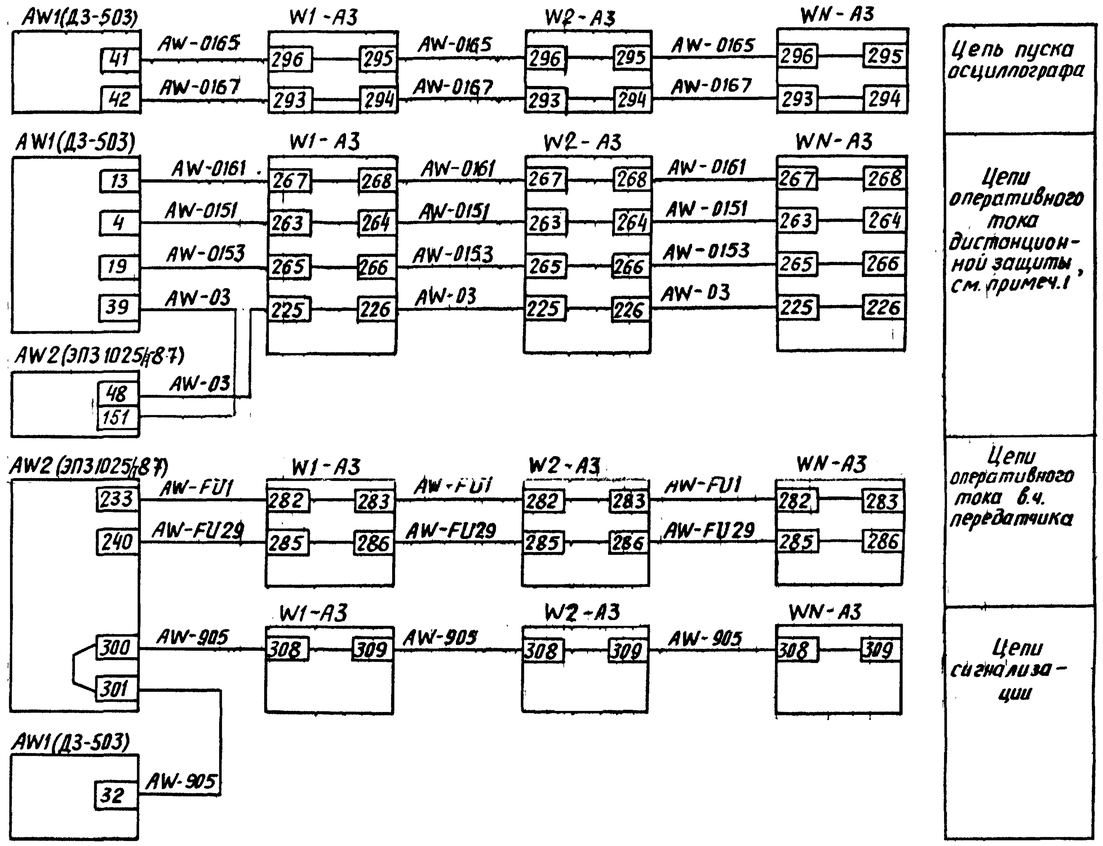

Цепь пуска осциллографа

Цепи оперативного тока дистанционной защиты, см. примеч.1

Цепи оперативного тока в.ч. передатчика

Цепи сигнализации

Примечание

1. Марки цепей указаны при наличии ОАПВ на линии. При отсутствии ОАПВ исключаются марки 0401, 0433, 079, 085, 0109, 0151, 0153.

			407-03-379.87 ЭЗ	
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
Н. контр.	Рывкина	6.08.87	Линии 330-500 кВ	Стадия: РП; Лист: 23; Листов:
Нач. ПТП	Рывкина			
Рук. груп.	Титова		Подменные панели резервных защит. Схема питания и подключения цепей оперативного тока	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.
Ст. инж.	Васильева			

Привязан:


Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Копировал: Андреева

Формат А2


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N
Альбом III 407-03-379.87 ЭЗ
Типовые проектные решения N 11548 тм-Ш-28

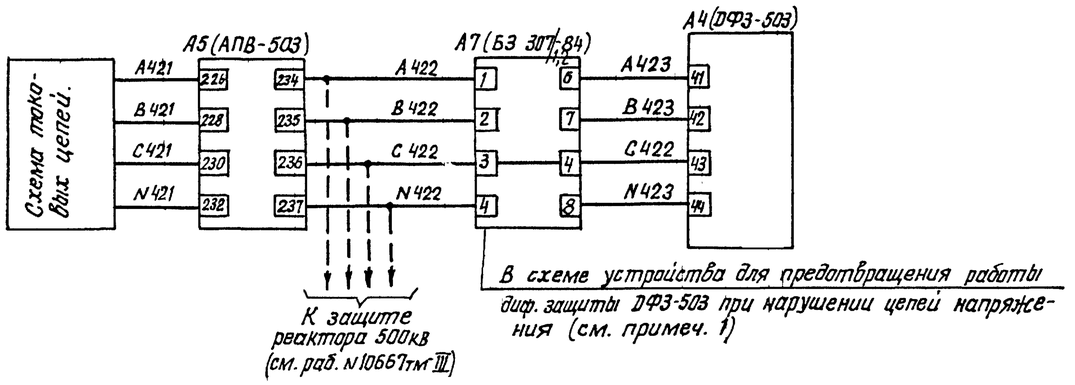

Токовые цепи основной защиты Вариант 1

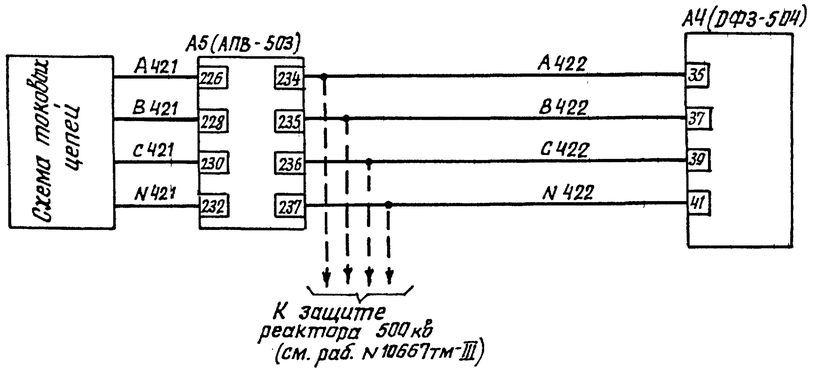

Токовые цепи основной защиты Вариант 2

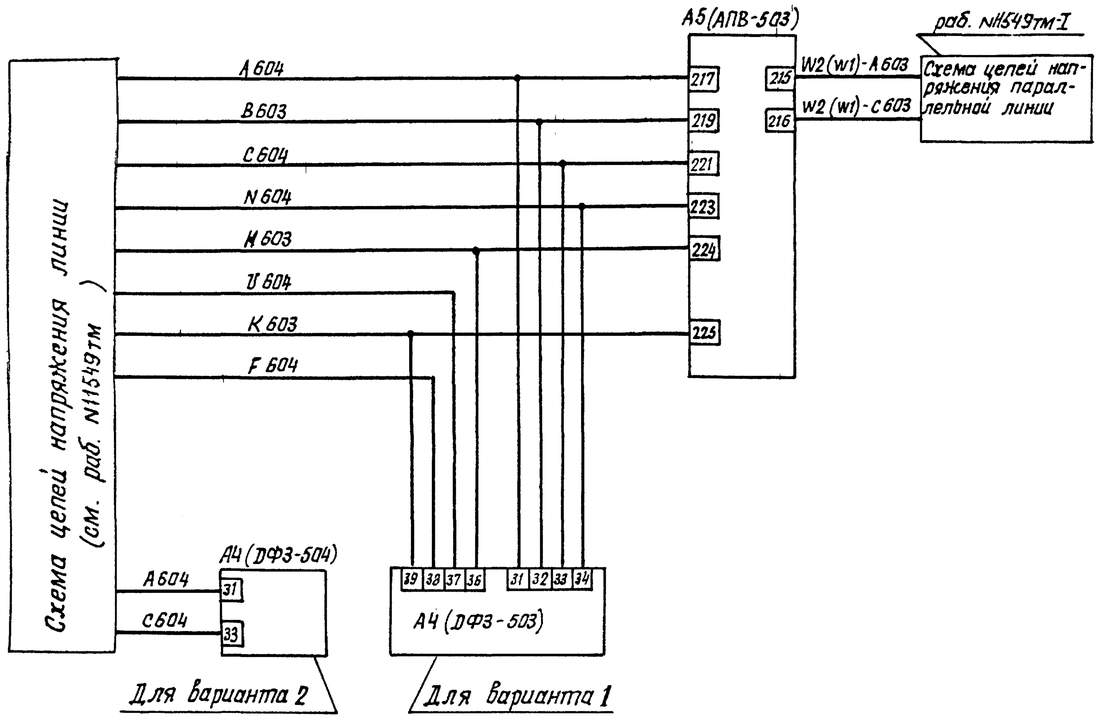

Цепи напряжения линии

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Релейный щит	А4	Панель защитная	ДФЗ-503	... А	1	Для бар. 1
	А4	Панель защитная	ДФЗ-504	... А	1	Для бар. 2
		Реле указательное 2-РУ6		... А	1	Входят в панель ДФЗ-504, в схеме не используются
		Реле указательное 2-РУ7		.. А	1	
		ВЧ приемопередатчик к ДФЗ-503 или ДФЗ-504				В поставку завода не входит
	А5	Панель защитная	АПВ-503	... А	1	
		Реле указательные отключения выключателей линии РУ1/1, РУ1/2, РУ1/3, РУ2/1, РУ2/2, РУ2/3		2А	6	Входят в панель АПВ-503
		Реле указательные отключения выключателя реактора РУ3/1, РУ3/2, РУ3/3		... А	3	
	А12	Блок групповых реле предупредительной сигнализации с выдержкой времени	БА203-80		1	Общий для всех линий 330-500кВ
		Реле промежуточное KL1	РП23	220В	1	Входят в блок БА203-80
		Реле времени КТ1	ЭВ 132	220В	1	
		Резистор R1	ПЭВ-25	3.9 кОм	1	

Примечания

1. Устройство А7 (блок БЗ 307-84) применяется только при наличии на линии трансформатора напряжения типа H.DE. При отсутствии А7 марки токовых цепей А423, В423, N423 изменяются соответственно на А422, В422, N422.
2. На панели ДФЗ-504 должны быть сняты перемычки между зажимами 1-2 и 1-7. К зажиму 1 следует подключить провод от зажима 2 блока 14БИ
3. На зажимы 29,30 панели ДФЗ-503 должны быть выведены провода от зажима 25 комплекта 2 и зажима 6 испытательного блока 1БИ на месте монтажа панели силами эксплуатации.
4. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по соответствующим схемам управления
5. Марки цепей в схему автоматики реактора линии, в схему осциллографа определяются при конкретном проектировании

Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Н. контр.	Рыбкина		
Разраб.	Васильева		
Провер.	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		
Гл. спец.	Коровникова		12-84
Нач. сект.	Рыбкина		12.84

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	24	

Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г

Копировал

Формат 22

Альбом III N 11548 тм - III - 29.

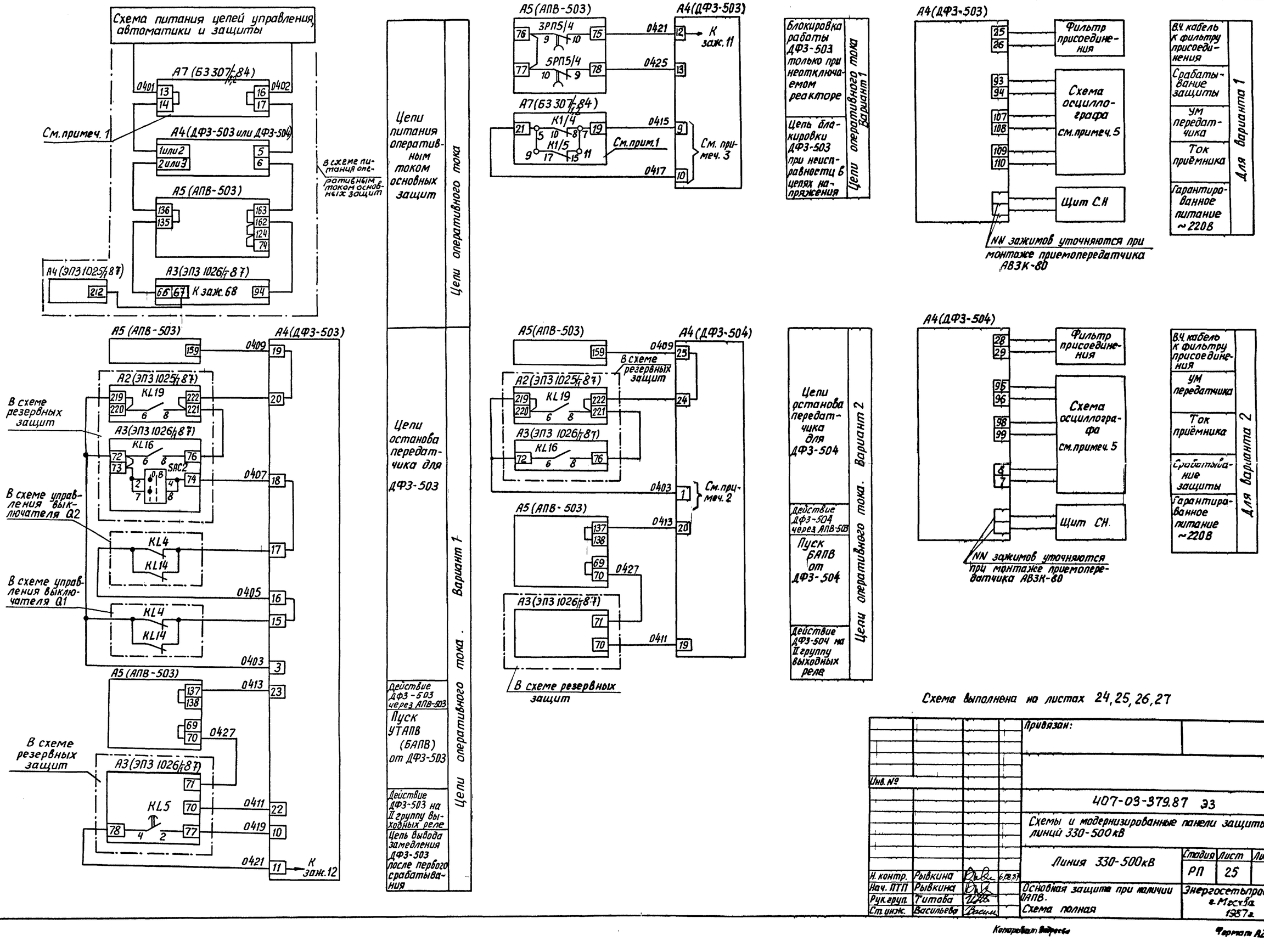



Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


				Привязан:
				Инв. №
				407-03-379.87 ЭЗ
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ
Н. контр.	Рывкина		6.08.87	Линия 330-500 кВ
Нач. ПТП	Рывкина			Стадия: РП; Лист: 25; Листов:
Рук. груп.	Гитова			Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная
Ст. инж.	Васильева			Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Андреева Формат А2

Альбом III N 11548 тм-Т-30

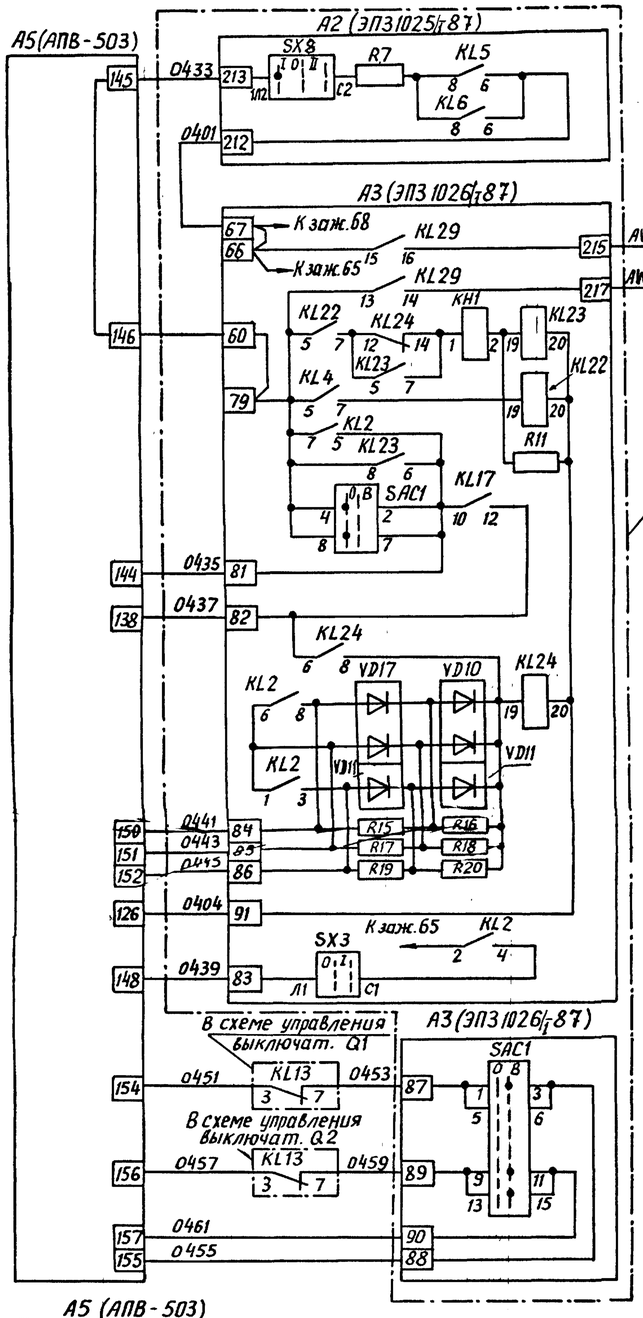

Действие быстродействующих ступеней резервных защит через АПВ-503	Цепи оперативного тока	
Второй повторитель действия II ступени ДЗ-503	Цепи, подготавливающие отключение 3х фаз АПВ-503	Цепи оперативного тока без выдержки времени при отключении линии и КЗ на землю защитой ДЗ-503
Реле фиксации действия избирателей АПВ-503		Устройство отключения двухфазное избирателей АПВ-503
Вывод избирателей на самостоятельное действие при включении		
Цепи вывода ОАПВ		
В цепи пуска УРОВ при действии защит линии через устройство ОАПВ	Цепи оперативного тока УРОВ	

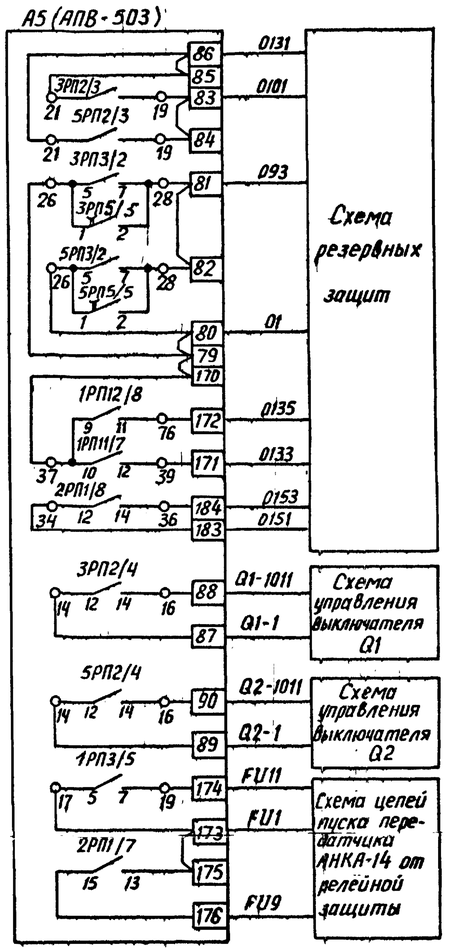

Цепи к реле пуска УТАПВ (БАПВ) и к реле ускорения при УТАПВ (БАПВ)	Цепи оперативного тока резервных защит
В цепи устройства ускорения при включении линии	
К реле, фиксирующему действие АПВ-503 на отключение 3х фаз	
Цепь самоудерживания выходных реле АПВ-503 при действии на отключение 3х фаз	
Цепи подхвата реле давления при УТАПВ (БАПВ)	Цепи оперативного тока выключателя Q1 и Q2
Цепи в.ч. сигналов № 3 и 4	Цепи оперативного тока передатчика

Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ


Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ


Н. контр.	Рывкина			Линия 330-500 кВ	Стадия	Лист	Листов
Нач. ПТО	Рывкина				РП	26	
Рук. груп.	Гитова			Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.		
Ст. инж.	Васильева						


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Андреева

Формат А2

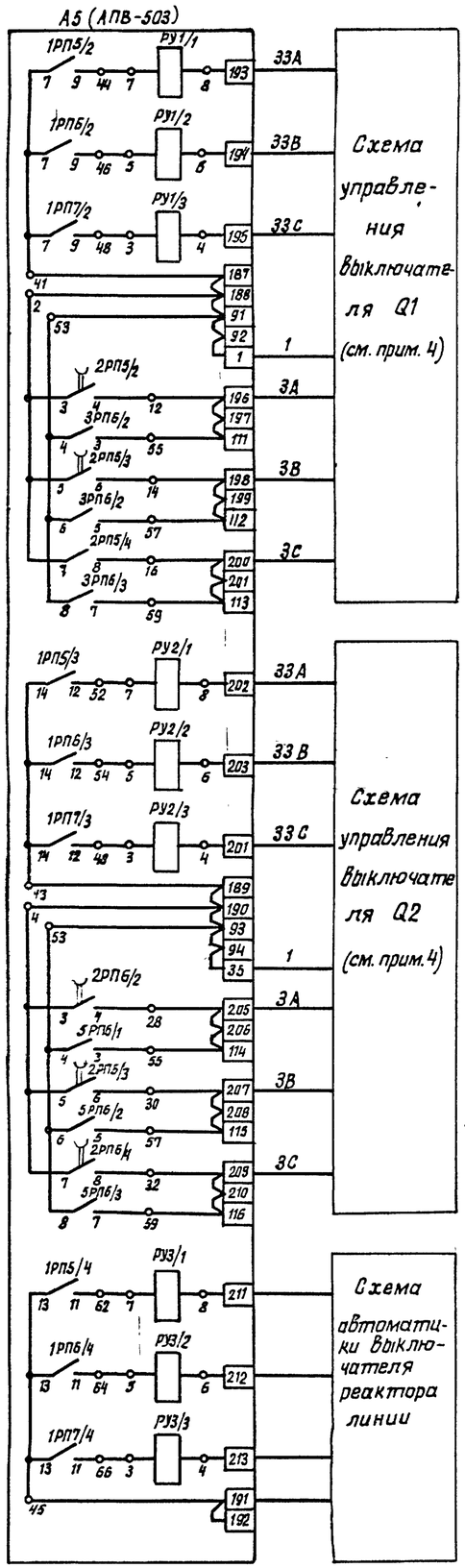

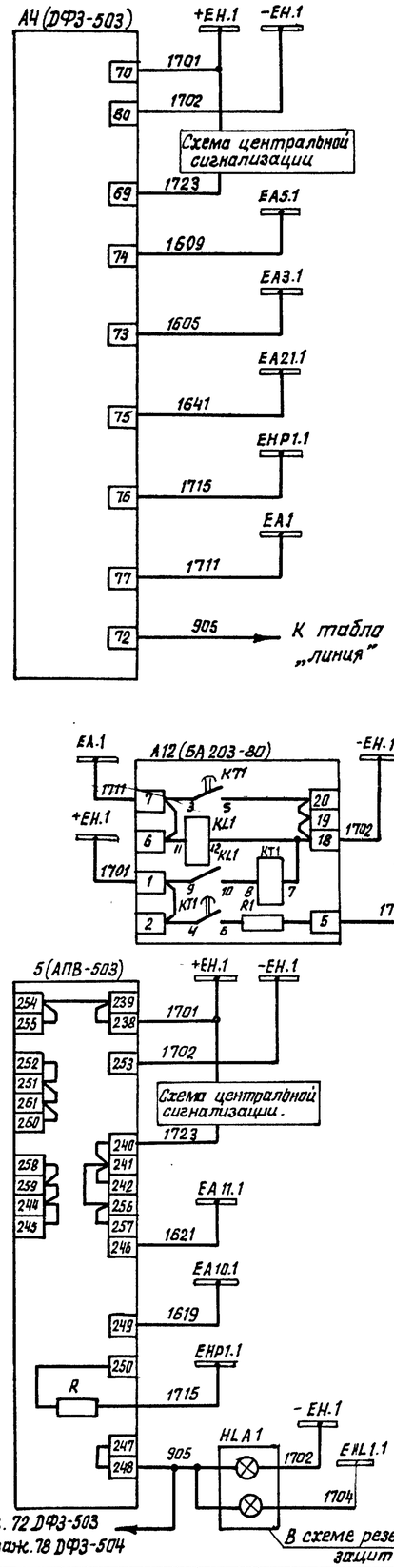

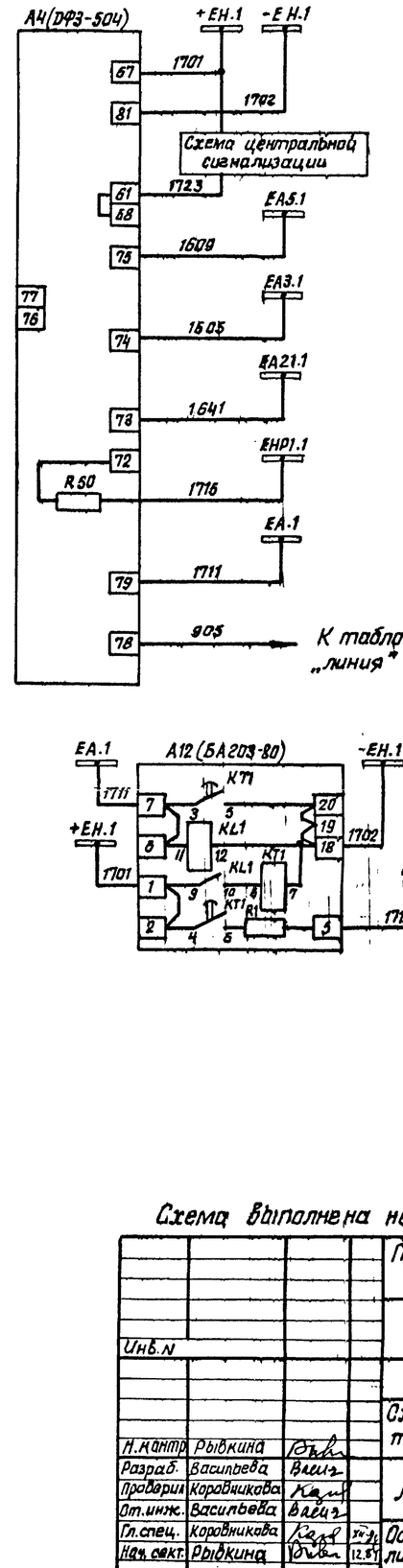

Цепь указательного реле „Предупредительный сигнал блока автоматического контроля"

Цепь к табло „Работа основной защиты"

Цепь к табло „Неисправность основной защиты"

Цепь к табло „Проверка в.ч. канала ДФЗ"

Цепь звукового сигнала без выдержки времени

Цепь указательного реле „Неисправность цепей оперативного тока"

Цепь к табло „линия"

Цепь звукового сигнала с выдержкой времени

Цепь лампы „Указатель на подпят"

Цепь табло „Работа устройства АПВ"

Цепь табло „Неисправность ОАПВ"

Цепь звукового сигнала без выдержки времени

Табло „линия"

Цепи сигнализации. Вариант 1

Цепи сигнализации. Вариант 2

Схема выполнена на листах 24, 25, 26, 27

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 ЭЗ


Схемы имодернизированные панели защиты линий 330-500кВ


Н.контр.	Рывкина				
Разраб.	Васильева		Линия 330-500кВ	Стадия: РП	Лист: 27	Листов:
Проверил	Коравникова				
Ст.инж.	Васильева				
Гл.спец.	Коровникова		Основная защита при наличии ОАПВ. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г.	
Нач.сект.	Рывкина				


Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Копировал

Формат 22

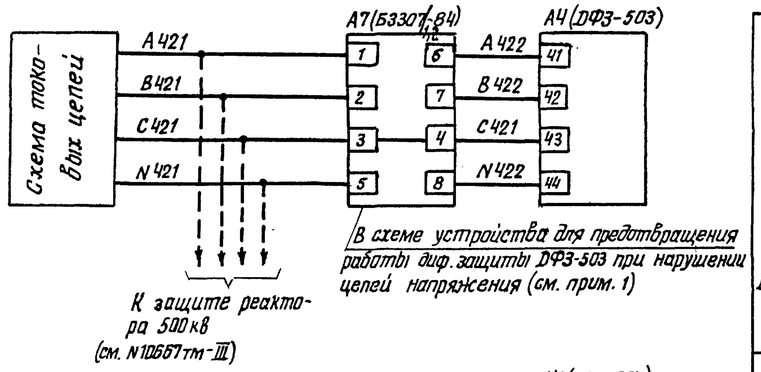

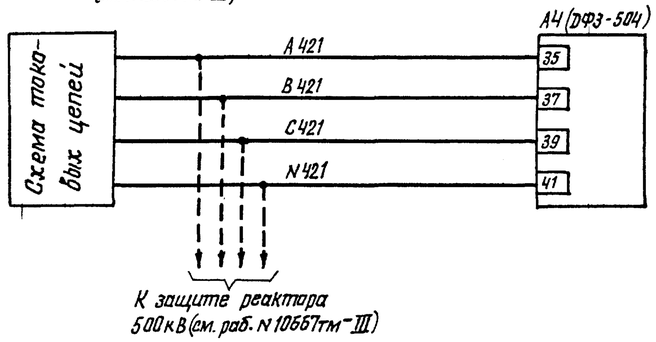


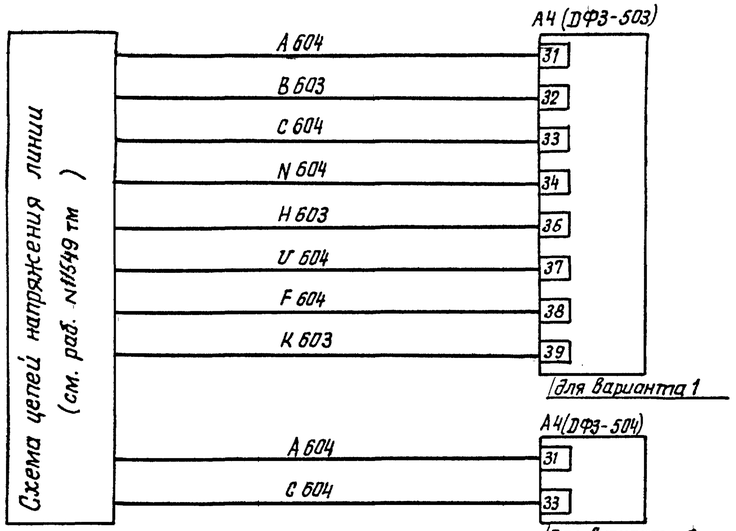


Токовые цепи основной защиты. Вариант 1.

Токовые цепи основной защиты Вариант 2

Цепи напряжения линии

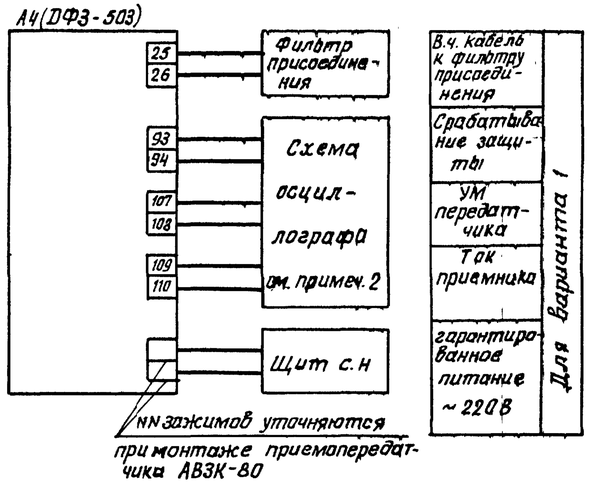

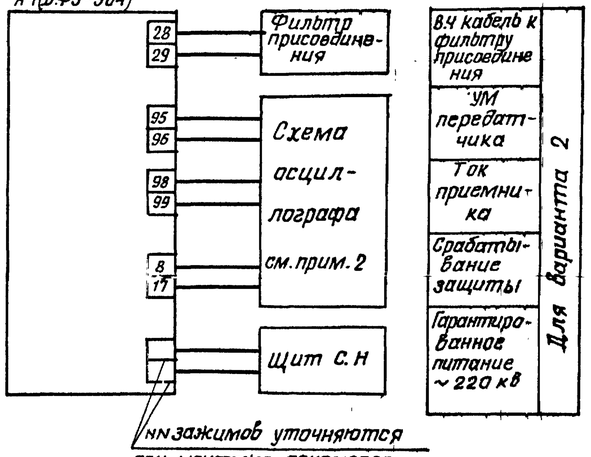

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Релейный щит	А4	Панель защитная	ДФЗ-504	... А	1	Для вар. 2
		Реле указательное 2-РУ6		... А	1	Входят в панель ДФЗ-503 В схеме не используется
		Реле указательное 2-РУ7		... А	1	
	А4	Панель защитная	ДФЗ-503	... А	1	Для вар 1
		ВЧ приемопередатчик для ДФЗ-503 или ДФЗ-364				В поставку завода не входит
	А12	Блок групповых реле предупредительной сигнализации с выдержкой времени	БА203-80		1	Общий для всех линий 330-500 кВ
		Реле промежуточное КЛ1	РП23	220В	1	Входят в блок
		Реле времени КТ1	ЭВ 132	220В	1	
		Резистор R1	ПЭВ-25	3.9 кОм	1	БА203-80

Примечания

1. Устройство А7 (блок БЗ307/ПВ) применяется только при наличии на линии трансформатора напряжения типа HDE. При отсутствии А7 марки токовых цепей А422, В422, N422 изменяются соответственно на А421, С421, N421.
2. Марки цепей в схему осциллографа и автоматики линии определяются при конкретном проектировании.
3. На зажимы 29, 30 панели ДФЗ-503 должны быть выведены провода от зажима 25 комплекта 2. и зажима 6 испытательного блока 1БИ на месте монтажа панели силами эксплуатации.
4. На панели ДФЗ-504 должны быть сняты перемычки между зажимами 1-2 и 1-7, к зажиму 1 следует подключить провод от зажима 2 блока 1БИ.

Схема выполнена на листах 28, 29

			привязан:	
Инв. N				
			407-03-3379.87 ЭЗ	
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ.	
Н.контр.	Рывкина		Линия 330-500 кВ.	Стадия: РП; Лист: 28; Листов:
Разраб.	Васильева			
Провери	Коровникова			
Ст. инж	Васильева			
Гл.спец.	Коровникова		Основная защита при отсутствии ОАПВ. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1984
Нач.сек	Рывкина			


Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N


Копировал: СФ686-03 Формат 22

Альбом III


№ 11548 тм Щ-33.


Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

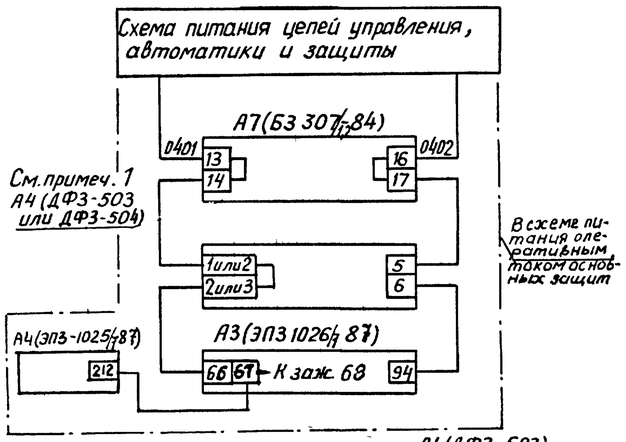

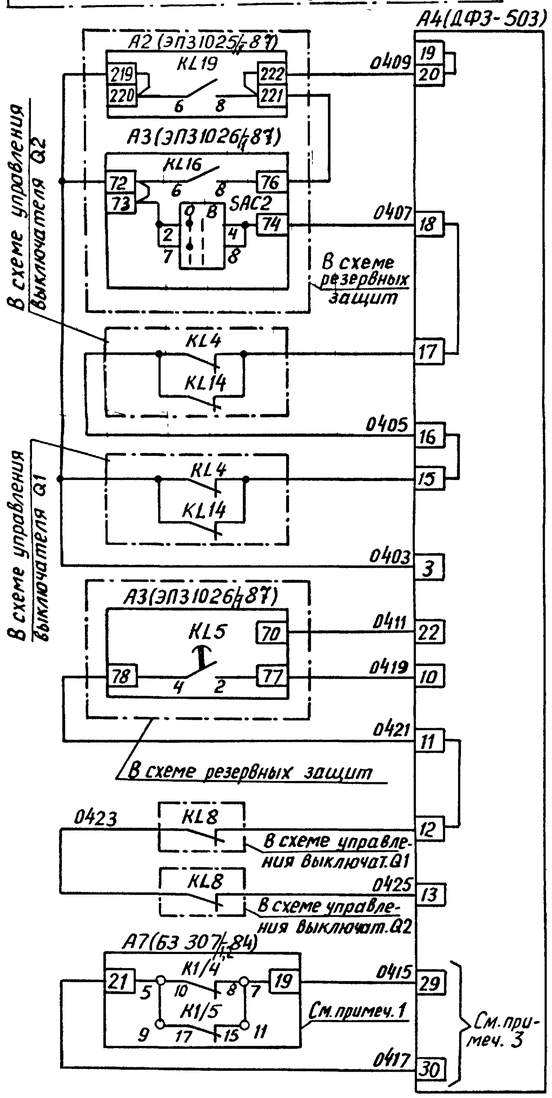


Цепи питания оперативным током основных защит	Цепи оперативного тока
Цепи останова передатчика для ДФЗ-503	Цепи оперативного тока. Вариант 1
Действие ДФЗ-503 на II группу выходных реле	
Цепь вывода замедления ДФЗ-503 после первого срабатывания	
Блокировка работы ДФЗ-503 при неотключенном реакторе	
Цепь блокировки ДФЗ-503 при неисправности в цепях напряжения	

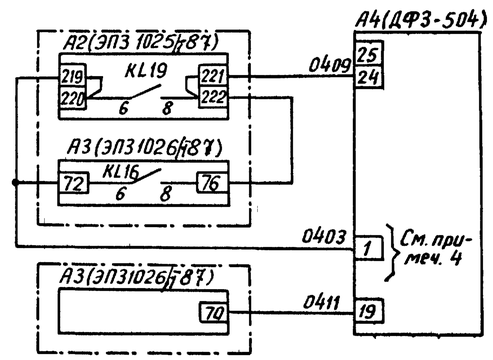

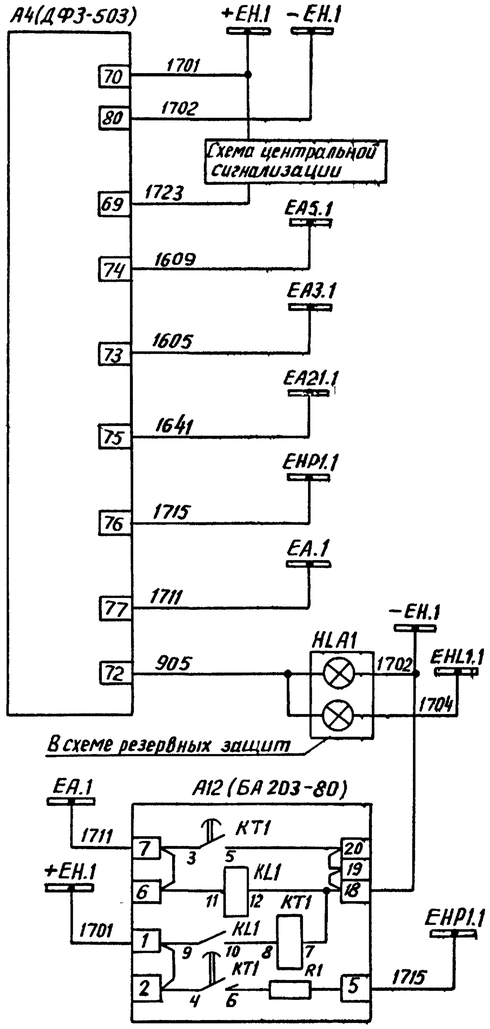

Цепи останова передатчика для ДФЗ-504	Цепи оперативного тока. Вариант 2
Действие ДФЗ-504 на II группу выходных реле	
Цепь указательного реле „Предупредительный сигнал блока автоматики автоматического контроля"	
Цепь к табло „Работа основной защиты"	
Цепь к табло „Неисправность основной защиты"	
Цепь к табло „Проверка В.Ч. канала ДФЗ"	
Цепь звукового сигнала без выдержки времени	
Цепь указательного реле „Неисправность цепей оперативного тока"	
Табло „Линия"	
Цепь звукового сигнала с выдержкой времени	

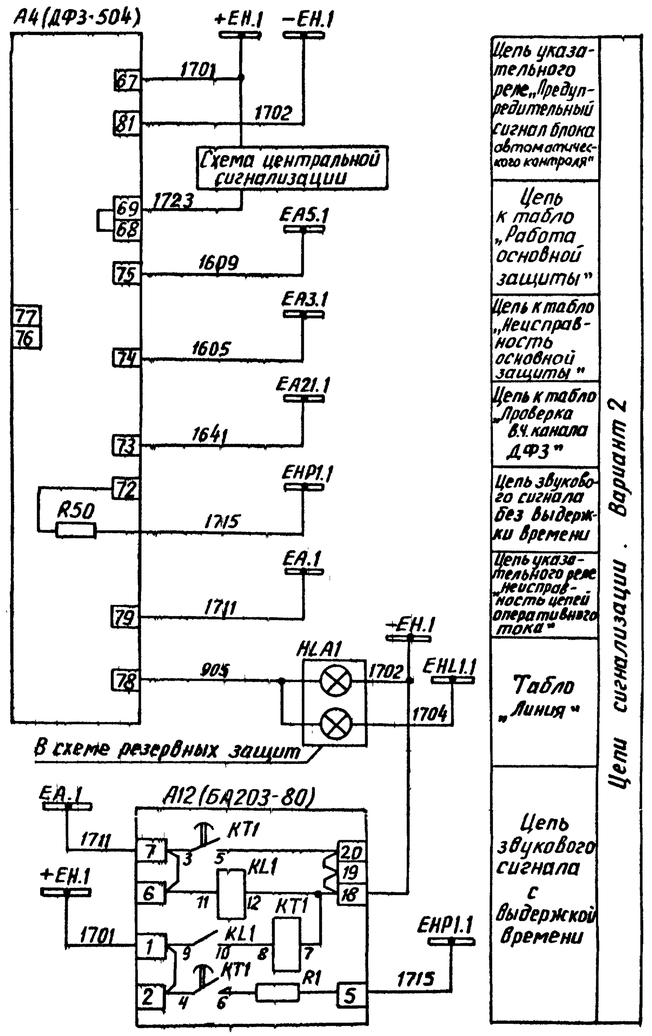

Цепь указательного реле „Предупредительный сигнал блока автоматического контроля"
Цепь к табло „Работа основной защиты"
Цепь к табло „Неисправность основной защиты"
Цепь к табло „Проверка В.Ч. канала ДФЗ"
Цепь звукового сигнала без выдержки времени
Цепь указательного реле „Неисправность цепей оперативного тока"
Табло „Линия"
Цепь звукового сигнала с выдержкой времени

Цепи сигнализации. Вариант 2

Схема выполнена на листах 28, 29.

Привязан:

Инв. №

				407-03-379.87 ЭЗ		
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ		
				Линия 330-500кВ	Стадия: РП	Лист: 29	Листов:
Н. контр.	Рывкина		6.08.87			
Нач. ПТП	Рывкина			Основная защита при отсутствии ОАПВ. Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987г	
Рук. груп.	Титова					
Ст. инж.	Васильева					


Копировал: Андреева


Формат А2


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

N 11548 тм-III-34

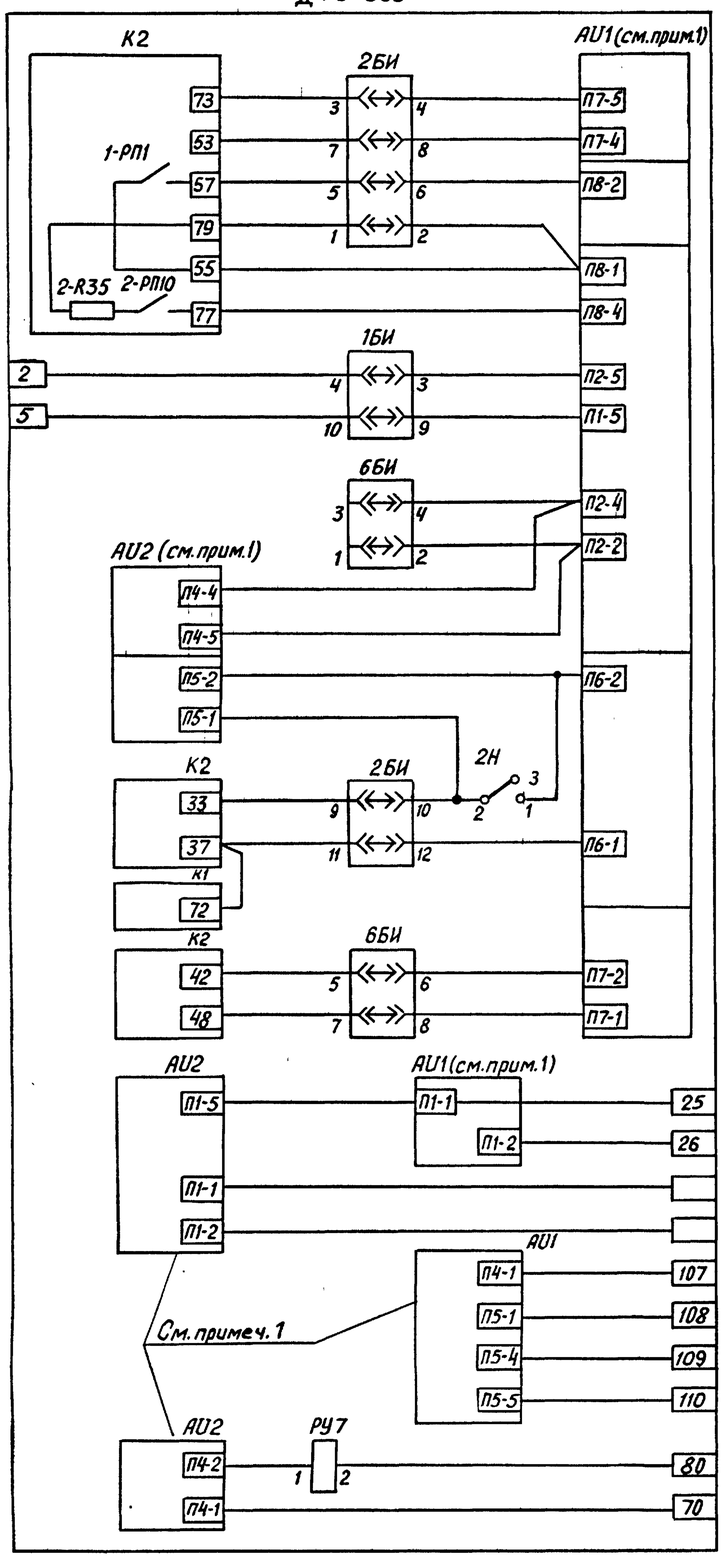

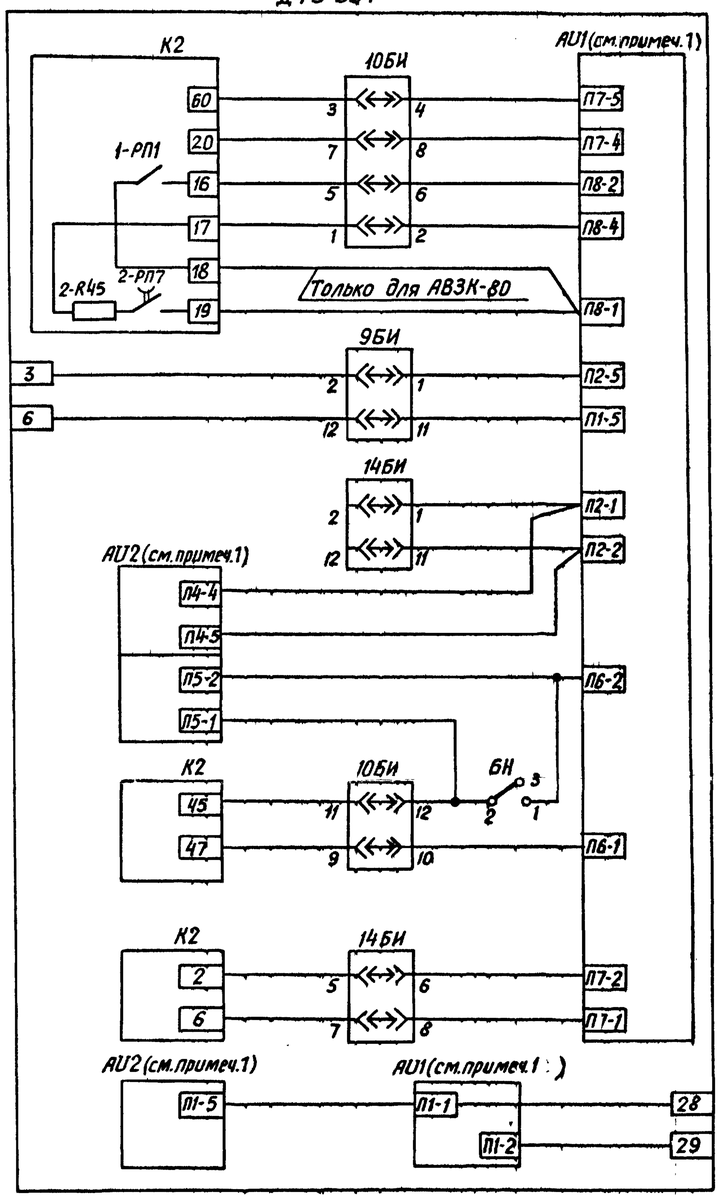

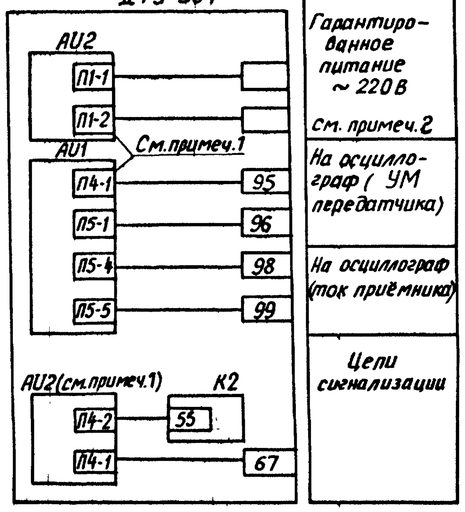

Примечания

1. Условные обозначения:
   AU1 - приёмопередатчик типа АВЗК-80
   AU2 - блок автоматического контроля АК.
2. Цели подключаются к свободным зажимам панели при монтаже приёмопередатчика АВЗК на панели.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ


					Стадия	Лист	Листов
Н.контр.	Рывкина		6087	Линия 330-500кВ	РП	30	
Нач. ПТП	Рывкина						
Рук. груп.	Титова			Основная защита. Цепи между релейной частью ДФЗ-503, ДФЗ-504 и приемопередатчиком	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.		
Ст. инж.	Васильева						

Копировал: Андреева

Формат А2

Альбом III- № 11548 ТМ-III-35


Схема токовых цепей

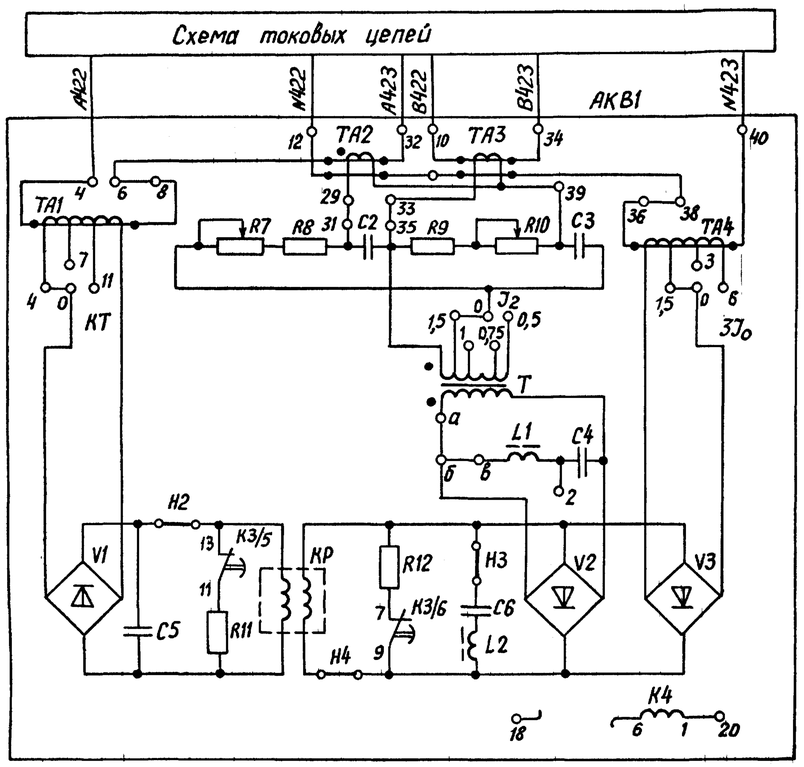

Токовые цепи

Цепи напряжения


Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

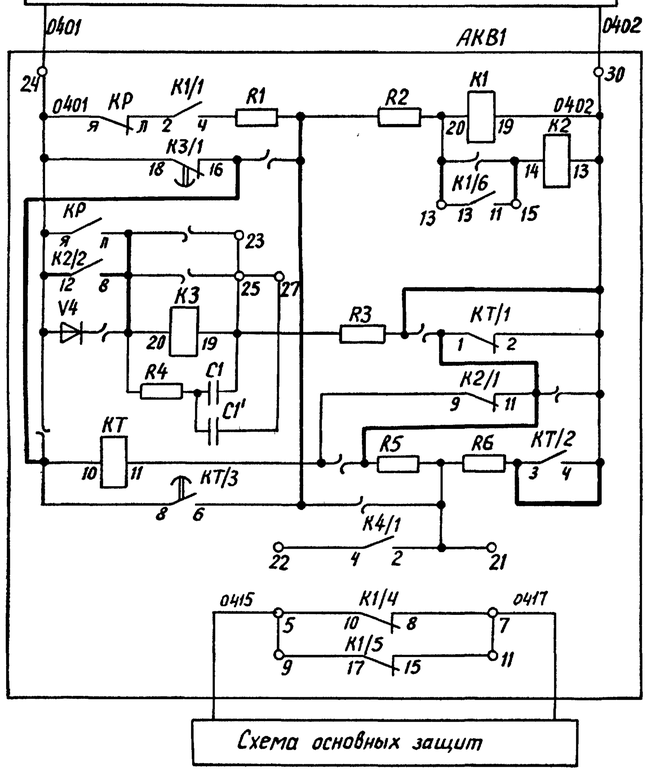

Цепи оперативного тока (см. примеч. 1)

Блокировка выходной цепи ДФЗ-503

Схема основных защит

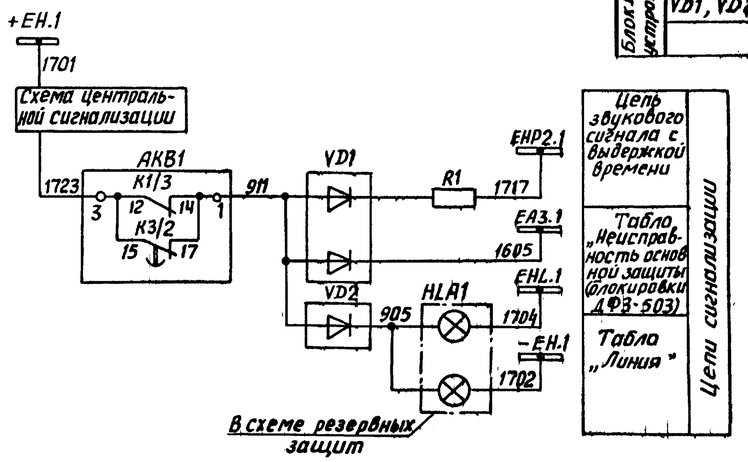

Цепь звукового сигнала с выдержкой времени

Табло „Неисправность основной защиты (блокировки ДФЗ-503)

Табло „Линия"

Цепи сигнализации

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Блок Б3307П2-84 устройства КРБ-126	АКВ1	Устройство блокировки при качаниях	КРБ 126	... А; 220В	1	
	R1	Резистор	ПЭВ-25	3,9 кОм	1	
	VD1, VD2	Комплект диодов	КД 205 А	500В; 500мА	2	

Примечание

1. В устройстве типа КРБ-126 силами эксплуатации должны быть выполнены следующие изменения:
   - размыкающий контакт 11-13 реле К1 переделан на замыкающий;
   - отключены цепи, указанные знаком ⟶⟵;
   - подключены дополнительные цепи, обозначенные толстыми линиями.

Привязан:

Инв. №

11548тм-ТМ3

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	31	

Н. контр.	Рывкина		6.08.87
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Устройство для предотвращения работы диф. защиты ДФЗ-503 при нарушении цепей напр. Схема питания

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ряд зажимов блока БЗ 307-84 при наличии и отсутствии ОАПВ

правая боковина

01	Линия 330-500 кв	
АКВ 1:2	1	А 422
АКВ 1:10	2	В 422
	3	С 422
	4	
АКВ 1:12	5	N 422
АКВ 1:38	6	А 423
АКВ 1:34	7	В 423
АКВ 1:40	8	N 423
	9	
АКВ 1:18	10	
АКВ 1:20	11	
	12	
АКВ 1:24	13	0401
	14	
	15	
АКВ 1:30	16	0402
	17	
	18	
АКВ 1:7	19	0417
	20	
АКВ 1:5	21	0415
	22	
АКВ 1:3	23	1723
	24	
VD2	25	905
VD1	26	
	27	ЕА3.1 1605
R1	28	ЕНР1.1 1717
	29	
	30	
АКВ 1:13	31	
АКВ 1:15	32	
АКВ 1:17	33	
АКВ 1:19	34	
АКВ 1:14	35	
АКВ 1:16	36	
АКВ 1:26	37	
АКВ 1:28	38	

К шинкам

См. примеч. 7

Изменения ряда зажимов блока БВ 307-84/1,2 при отсутствии ОАПВ см. примеч. 7

АКВ 1:2	1	А 421
АКВ 1:10	2	В 421
	3	С 421
	4	
АКВ 1:12	5	N 421
АКВ 1:38	6	А 422
АКВ 1:34	7	В 422
АКВ 1:40	8	N 422

Изменения ряда зажимов панели ДФЗ-503 при отсутствии ОАПВ см. примеч. 7

См. примеч. 4

А 422	41	ЗБИ
В 422	42	ЗБИ
С 421	43	ЗБИ
N 422	44	ЗБИ

Ряды зажимов панели ДФЗ-503 при наличии и отсутствии ОАПВ

правая боковина

	Свободные контакты реле и КУ	
К1	87	
К1	88	
	89	
К2	90	
К2	91	
	92	
К2	93	
К2	94	
	95	
КУ1	96	
КУ1	97	
	98	
КУ2	99	
КУ2	100	
	101	
К1	102	
К1	103	
	104	
К2-18	105	
К2-26	106	
	Осциллограф	
УПЗ	107	
УПЗ	108	
АВЗК	109	
АВЗК	110	
УПЗ	111	
	112	

См. прим. 6

См. прим. 6

только при наличии ОАПВ

См. прим. 6

левая боковина

	Постоянный ток	
0401	1	1БИ
	2	1БИ
0403	3	КУ1
	4	
0402	5	1БИ
	6	1БИ
	7	
	8	К2
	9	К2
0419	10	К2
0421	11	К2
	12	
0425	13	К2
	14	
0405	15	КУ2
	16	
0407	17	КУ2
	18	К2
0409	19	К2
	20	
	21	
0411	22	Н
0413	23	Н
	24	
	25	УПЗ
	26	УПЗ
	27	
	28	К1-4
0415	29	К2:25
0417	30	1БИ:6
	Напряжение переменного тока	
А 604	31	4БИ
В 603	32	4БИ
С 604	33	4БИ
N 604	34	4БИ
	35	
Н 603	36	5БИ
U 604	37	5БИ
F 604	38	5БИ
К 603	39	5И
	40	
	Переменный ток	
А 423	41	3БИ
В 423	42	3БИ
С 422	43	3БИ
N 423	44	3БИ
	45	
	46	ТТП1-3
	47	3БИ
	48	К1
	49	ТТП1-7
	50	
	51	ТТП2-3
	52	3БИ
	53	К1
	54	ТТП2-7
	55	
	56	ТТП3-3
	57	3БИ
	58	К1
	59	ТТП3-7
	60	3БИ
	61	К1
	62	ТТП1-1
	63	ТТП2-1
	64	ТТП3-1
	65	
	67	
	68	
	Цепи сигнализации	
1723	69	РУ7, РУ6
+ЕН.1 1701	70	К1
	71	
905	72	Д 31
1605	73	Д 26
1609	74	К 2
1641	75	Д 29
ЕНР1.1 1715	76	R 68
1711	77	R 71
	78	
	79	
-ЕН.1 1702	80	РУ7
	81	
	82	
	83	
	84	
	85	
	86	

См. примеч. 2

См. примеч. 3

См. прим. 1

См. прим. 4.7

См. примеч. 5

К шинкам

Ряд зажимов блока БА 203-80

левая боковина

К шинкам

Q2	Линии кВ	
+ЕК1 1701	1	KL1:9
	2	КТ1:4
	3	
	4	КТ1:8
ЕНР1.1 1715	5	R1
	6	KL1:11
1711	7	КТ1:3
	8	
	9	КТ1:1
	10	KL1:3
	11	KL1:5
	12	KL1:7
	13	КТ1:2
	14	KL1:4
	15	KL1:6
	16	KL1:8
	17	
-ЕК.1 1702	18	KL1:12
	19	
	20	КТ1:5

Примечания

1. Наличие цепей с марками 0419, 0421, 0425 определяется полной схемой.
2. От зажимов 15 и 17 концы к КУ2 должны быть отключены.
3. На зажимы 29 и 30 цепи от аппаратов подключаются на месте монтажа силами эксплуатации в случае применения на линии ТН типа НДЕ.
4. При отсутствии блока БЗ 307-84 марки токовых цепей А 423, В 423, N 423 изменяются на А 422, В 422, N 422 соответственно - при наличии ОАПВ и марки А 422, В 422, N 422 на А 421, В 421, N 421 - при отсутствии ОАПВ.
5. Перемычки в токовых цепях устанавливаются заводом в зависимости от номинального тока панели.
6. Марки цепей к осциллографу определяются при конкретном проектировании.
7. При отсутствии ОАПВ на линии даны изменения ряда зажимов.

Гл. спец. | Нач. ПТО | Н. контр. Рывкина | Обозработ. Кривицкая | Проверил Коровникова | Инв.№

Основная защита. Схема подключения панели ДФЗ-503 и блоков БЗ-307-84, БА 203-80

Линия 330-500 кв.

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв.

407-03-319.87.33

Привязан:

Стадия РП | Лист 32 | Листов

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.

Копировал Л. 44 Формат А2

Ряды зажимов панели ДФЗ-504 при наличии и отсутствии ОАПВ.

левая боковина

	Постоянный ток			
0403		1		
0401		2		6БИ
		3		9БИ
		4		
0402		5		8БИ
		6		9БИ
	Цепи отключения			
		7		8БИ
		8		14БИ
		9		9БИ
		10		
		11		9БИ
		12		
		13		3Н
		14		8БИ
		15		
		16		4Н
		17		4Н
		18		
0411		19		5Н
0413		20		9БИ
		21		7БИ
	Остановка работы Вч передатчика			
		22		К2
		23		К2
0409		24		9БИ
		25		
		26		К2
		27		К2
	Вч кабель			
		28		I4
		29		I4
		30		
	Цепи напряжения			
А604		31		8БИ
		32		
С604		33		8БИ
		34		
	Токовые цепи			
А422		35		7БИ
		36		
В422		37		7БИ
		38		
С422		39		7БИ
		~~40~~		
N422		41		7БИ
		42		
		43		
		~~44~~		ТТП1
		45		7БИ
		46		К1
		47		ТТП1
		48		
		49		ТТП2
		50		7БИ
		51		К1
		52		ТТП2
		53		
		54		ТТП3
		55		7БИ
		56		К1
		57		ТТП3
		58		7БИ
		59		К1
		60		ТТП4
		61		ТТП2
		62		ТТП3
		63		
		64		
		65		
		66		
К шинкам	Сигнализация			
+ЕН.11701		67		К1
		68		К2
1723		69		РУ9
		70		К2
		71		К2
		72		R50
1641		73		Д16
1605		74		Д23
1609		75		К2
		76		Д19
		77		К2
905		78		Д20
ЕА.11711		79		R51
		80		
-ЕН.11702		81		К2
		82		
		83		
		84		
		85		

См. примеч. 1 — 0403, 0401, 0402

См. примеч. 6 — 0411, 0413

См. примеч. 2 — 22, 23

См. примеч. 3 — 26, 27

См. примеч. 4 — 44–62

См. примеч. 5 — 95–99

См. примеч. 6 — А422, В422, С422, N422

правая боковина

	Контакты 1РП-1			
К1		86		
К1		87		
		88		
К1		89		
К1		90		
		91		
		92		
К1		93		
К1		94		
	Осциллограф			
I4		95		
I4		96		
		97		
I4		98		
I4		99		
		100		
	Постоянный ток ОВ			
		101		
		102		
		103		
		104		
		105		
	Цепь отключения ОВ			
		106		
12БИ		107		
		108		
12БИ		109		
		110		
	Пуск УРОВ при работе с ОВ			
13БИ		111		
		112		
13БИ		113		
	Остановка работы Вч передатчика			
13БИ		114		
		115		
		116		
	Цепи напряжения, ОВ			
12БИ		117		
		118		
12БИ		119		
		120		
	Токовые цепи, ОВ			
11БИ		121		
11БИ		122		
11БИ		123		
11БИ		124		
11БИ		125		
		126		
		127		
		128		
		129		
		130		

Примечания

1. Перемычки между зажимами 1–2 и 1–7 должны быть сняты.
2. Перемычка между зажимами 22-23 снимается – при наличии ОАПВ на линии; устанавливается – при отсутствии ОАПВ на линии.
3. При действии защиты на сигнал устанавливается перемычка между зажимами 26–27.
4. Перемычки в токовых цепях устанавливаются заводом в зависимости от номинального тока панели.
5. Марки цепей к осциллографу определяются при конкретном проектировании.
6. При отсутствии ОАПВ на линии марка цепей 0413 исключается, а марки цепей А422, В422, С422, N422 изменяются на А421, В421, С421, N421 соответственно.

Гл.спец.	Коровникова			Основная защита. Схема подключения Панели ДФЗ-504.	Стадия: РП; Лист: 33; Листов:
Нач. ПТП	Рывкина				
Н.контр.	Рывкина				
Разработ.	Коробицкая			Линия 330 500кв.	
Проверил	Коровникова				
Инв.№				407-03-379.86 ЭЗ	Привязан:
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кв.	
Копировал				Энергосетьпроект г. Москва 1984г.	Формат

Ряд зажимов АПВ-503

Примечания:

1. Марки цепей напряжения даны для линии 330-500 кв на стороне ВН подстанции с РУ „Полуторная" (мост„ линия-автотрансформатор," на стороне НН-6-10 кв)
   Для линий на подстанциях с другими схемами РУ марки цепей уточняются по соответствующим схемам управления.
2. Должны быть сняты перемычки между зажимами, 31-122-220; 32-123-222; 65-120-218; 66-121; 74-124.
3. Наличие цепей 0421, 0425 определяется полной схемой.
4. Марки цепей в схему защиты или автоматики реактора линии определяются при конкретном проектировании.
5. Марки цепей отключения и включения даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки цепей должны уточняться по схемам управления.

левая боковина

	Цепи постоянного тока ТАПВ-Q1			
I92		1		БИ2:2
		2		К3:1
59		3		I97'
		4		К6:2
		5		
65		6		НЗ4:1
67		7		
		8		НЗ4:2
		9		
		10		К3:49
		11		К3:35
		12		НЗ.10:2
		13		К3:37
		14		
70		15		К3:15
66		16		НЗ.9:2
		17		
54		18		К3:7
48		19		НЗ.6:1
46		20		НЗ.5:1
44		21		К3:23
		22		
40		23		К3:25
		24		
58		25		НЗ.7:2
		26		
38		27		К3:22
		28		
64		29		К3:24
2		30		БИ2:4
	Цепи напряжения, ТАПВ 1В			
См. примеч.1 F603		31		БИ2:6
См. примеч.2 K602		32		БИ2:8
T-A603		33		БИ2:10
T-B602		34		БИ2:12
	Цепи постоянного тока ТАПВ 2В			
I94		35		БИ3:2
		36		К5:1
59		37		I102'
		38		К6:6
		39		
65		40		НЗ.11:1
67		41		
		42		НЗ.11:2
		43		
		44		К5:49
		45		К5:35
		46		НЗ.17:2
		47		К5:37
		48		
70		49		К5:15
66		50		НЗ.16:2
		51		
54		52		К5:7
48		53		НЗ.13:1
46		54		НЗ.12:1
44		55		К5:23
		56		
40		57		К5:25
		58		
58		59		НЗ.14:2
		60		
38		61		К5:22
		62		
64		63		К5:24
2		64		БИ3:4
	Цепи напряжения ТАПВ 2В			
См. примеч.1 A603		65		БИ3:6
См. примеч.2 B602		66		БИ3:8
TV-A651		67		БИ3:10
TV-B651		68		БИ3:12
	Цепи постоянного тока БАПВ			
См. примеч.2 0427		69		К6:1
		70		
		71		
		72		
		73		
		74		К6:9

продолжение левой боковины

	Резервные цепи ТАПВ 1В и 2В			
См. примеч.3 0421		75		К3:18
		76		К3:20
		77		К5:18
0425		78		К5:20
01		79		К3:26
		80		К5:26
093		81		К3:28
		82		К5:28
0101		83		К3:19
		84		К5:19
0131		85		К3:21
		86		К5:21
Q1-1		87		К3:14
Q1-1011		88		К3:16
Q2-1		89		К5:14
Q2-1011		90		К5:16
	Связи цепей ТАПЗ, БАПЗ, САПЗ.			
К:1		91		К3:53
Q1-1		92		I1'
К:2		93		К5:53
Q2-1		94		I35'
К:3		95		К3:30
		96		К5:30
I3		97		К2:53
Q1-63		98		К2:55
		99		К5:45
НЗ.4:2		100		К5:47
К3:35		101		К3:49
I37		102		К2:26
Q2-63		103		К2:24
		104		К3:45
НЗ.11:2		105		К3:47
К5:35		106		К5:49
К1:35		107		К3:41
		108		К5:41
К2:18		109		К3:43
		110		К5:43
К:4		111		К3:55
К:5		112		К3:57
К:6		113		К3:59
К:7		114		К5:55
К:8		115		К5:57
К:9		116		К5:59
НЗ.19:2		117		НЗ.18:2
К3:10		118		К2:80
К5:10		119		К2:79
См. примеч.2		120		К:10
		121		
		122		К:11
		123		К:12
		124		К:13
К1:8		125		К3:12
0404		126		К5:12

К

I91'	1	I188'
I93'	2	I190'
I95'	3	I192
I111'	4	I197
I112'	5	I199
I113'	6	I201
I114'	7	I206
I115'	8	I208
I116	9	I210
I120	10	I218
I122	11	I220
I123	12	I222
	13	

Схема выполнена на листах 34,35

Гл.спец.	Коровникова	12.84			
Нач.ПТО	Рыбкина				
Проверил	Коровникова				
Разработ.	Кривицкая				
Н.контр.	Рыбкина				

ШНВ №

Привязан.

Копировал

Формат 22.

407-03-379.87.33

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв

Линия 330-500 кв

Основная защита при наличии ОАПВ.
Схема подключения панели АПВ-503

Стадия	Лист	Листов
РП	34	

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Ряд зажимов АПВ-503

правая боковина

	Цепи постоянного тока АПВ			
БИ1:4		135		0401
		136		
К1:83		137		0413
		138		
		139		
		140		
		141		
		142		
К1:3		143		0435
		144		
К2:13		145		0433
		146		
		147		
К1:70		148		0439
К2:69		149		
К1: 1		150		0441
К1:11		151		0443
К1:33		152		0445
К1:74		153		
НЗ.2:2		154		0451
К2:80		155		0455
НЗ.3:2		156		0457
К2:79		157		0461
К1:15		158		0437
К2:60		159		0409
		160		
К1:50		161		
БИ1:2		162		0402
К:13		163		
	Резервные цепи ОАПВ			
К1:61		164		AR7
К2:40		165		AR11
К2:22		166		AR13
К2:74		167		AR15
К1:79		168		AR5
К1:77		169		AR1
К1:37		170		01
К1:39		171		0133
К1:76		172		0135
К1:17		173		FU1
К1: 19		174		FU11
К2:76		175		
К2:78		176		FU9
К1:69		177		
К1:71		178		
К1:73		179		
К1:75		180		
К1:78		181		
К1:80		182		
К2:34		183		0151
К2:36		184		0153
		185		
		186		
	Цепи управления выключателей 1В, 2В и 3В			
К1:41		187		Q1-1
К2:2		188		К:1
К1:43		189		
К2:4		190		К:2
К1:45		191		
К2:6		192		К:3
РУ1:8		193		Q1-33A
РУ1:6		194		Q1-33B
РУ1:4		195		Q1-33C
К2:12		196		Q1-3A
К: 4		197		
К2:14		198		Q1-3B
К: 5		199		
К2:16		200		Q1-3C
К:6		201		
РУ2:8		202		Q2-33A
РУ2:6		203		Q2-33B
РУ2:4		204		Q2-33C
К2:28		205		Q2-3A
К:7		206		
К2:30		207		Q2-3B
К:18		208		
К2:32		209		Q2-3C
К:9		210		
РУ3:8		211		
РУ3:6		212		
РУ3:4		213		
НЗ·18:2		214		

см. примеч. 4

см. примеч. 5

см. примеч. 4

продолжение правой боковины

	Цепи напряжения ОАПВ			
БИ1:10		215		W2(W1)-A603
БИ1:12		216		W2(W1)-C603
БИ6:6		217		A 604
К:10		218		
БИ6:8		219		B 603
К:11		220		
БИ6:10		221		C 604
К:12		222		
БИ6:12		223		N 604
БИ6:2		224		H 603
БИ6:4		225		K 603
—	Цепи тока ОАПВ			
БИ4:2		226		A 421
		227		
БИ4:6		228		B 421
		229		
БИ5:2		230		C 421
		231		
БИ5:6		232		N 421
		233		
БИ4:4		234		A 422
БИ4:8		235		B 422
БИ5:4		236		C 422
БИ5:8		237		N 422
	Цепи сигнализации АПВ			
К2:66		238		1701+EH:1
К1:57		239		I 254¹
К1:58		240		1723
К2:59		241		I256¹
К1:14		242		
К1:68		243		К1:81
К2:62		244		К:259¹
К1:60		245		К1:84
К1:85		246		1621
К1:86		247		905
К1:87		248		
К1:88		249		1619
К1:89		250		R:2
К1:55		251		I261¹
К2:64		252		ЛС:2
ЛС:1		253		1702-EH:1
	Связи цепей сигнализации ТАПВ и ОАПВ			
К3:4		254		I 239¹
К5:4		255		
К3:6		256		I 241¹
К5:6		257		
К5:8		258		
К3:8		259		I 244¹
К5:2		260		
К3:2		261		I 251¹

К шинкам

Схема выполнена на листах 34, 35

Привязан:

Инв. №

Нач. ПТО	Гл. спец.	Коровникова			
	Руководитель	Рыбкина			
	Н. контр.	Рыбкина			
	Разработ.	Кривицкая			
	Провер.	Коровникова			

Основная защита при наличии ОАПВ Схема подключения панели ПДЗ/ПВ-503	Линия 330 500 кВ	407-03-379.87 ЭЗ	
	Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ		
		Стадия	Лист	Листов
		РП	35	
Энергосетьпроект г. Москва 1984			

Копировал

Формат А2.

Примечания

1. По таблицам переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/1-87 уточняется положение перемычек между зажимами панели в токовых цепях (варианты включения обмоток реле) и в цепях оперативного тока.
2. Панели А5 (типа АПВ-503) и А4 (типа ДФЗ-503 или ДФЗ-504) учтены в полной схеме основной защиты. Панель АПВ-503 применяется только при ОАПВ на линии.
3. Цепи из схемы управления выключателей Q1 и Q2 даны для выключателей типа ВНВ и уточняются по работе №470-03-38.86. Для выключателей других типов цепи уточняются по схемам управления этих выключателей.
4. Необходимость установки перемычки между зажимами 52-53 панели А3 (ЭПЗ 1026/1-87) определяются при конкретном проектировании.
5. В схеме управления выключателя общего для двух линий контакт 6-8 реле KLV3 используется в устройстве АПВ-503 смежной линии (цепи пуска ТАПВ). Марки цепей должны быть уточнены по схеме управления
6. Марки цепей определяются по соответствующим схемам.
7. Марки цепей даны для линий на ПС с РУ „Полуторная". Для ПС с другими РУ марки уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты.
8. Тип блока управления определяется при конкретном проектировании и учтен в схеме питания оперативным током резервных защит.

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечание
Релейный щит	А1	Панель защитная	ДЗ-503	...А;220В;50Гц	1	
	А2	Панель резервных токовых защит	ЭПЗ1025/1-87	220В	1	
		Реле тока КА1,КА2,КА3	РТ140/...	... А	3	Входят в панель ЭПЗ1025/1-87
		Реле тока КА4	РТ140/...	... А	1	
		Реле тока КАТ3,КАТ4	РТ40/Р...	... А	2	
	А3	Панель ускорения резервных защит	ЭПЗ1026/1-87		1	
	А6	Блок устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты	БЗ306/1-87		1	Только при параллельных линиях
		Реле тока КА1,КА2,КА3	РТ140/...	... А	3	Входят в блок БЗ306/1-87
	А11	Блок приема вн. сигналов АНКА-14	БВ360-84		1	
Блок управления БУ...73 (См. примеч. 8)	HL A1 (ТС)	Табло световое	ТСБ	220В	1	
	—	Лампа	Ц-220-10	220В; 10Вт	2	

Схема выполнена на листах 86, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:						
Инв. №						
407-03-379.87 ЭЗ						
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.						
Линия 330-500кВ				Стадия	Лист	Листов
				РП	36	
Н. контр.	Рывкина		03.87	Резервные защиты Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987г	
Нач. ПТП	Рывкина					
Рук. груп.	Титова					
Ст. инж.	Васильева					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Андреева

Формат А2

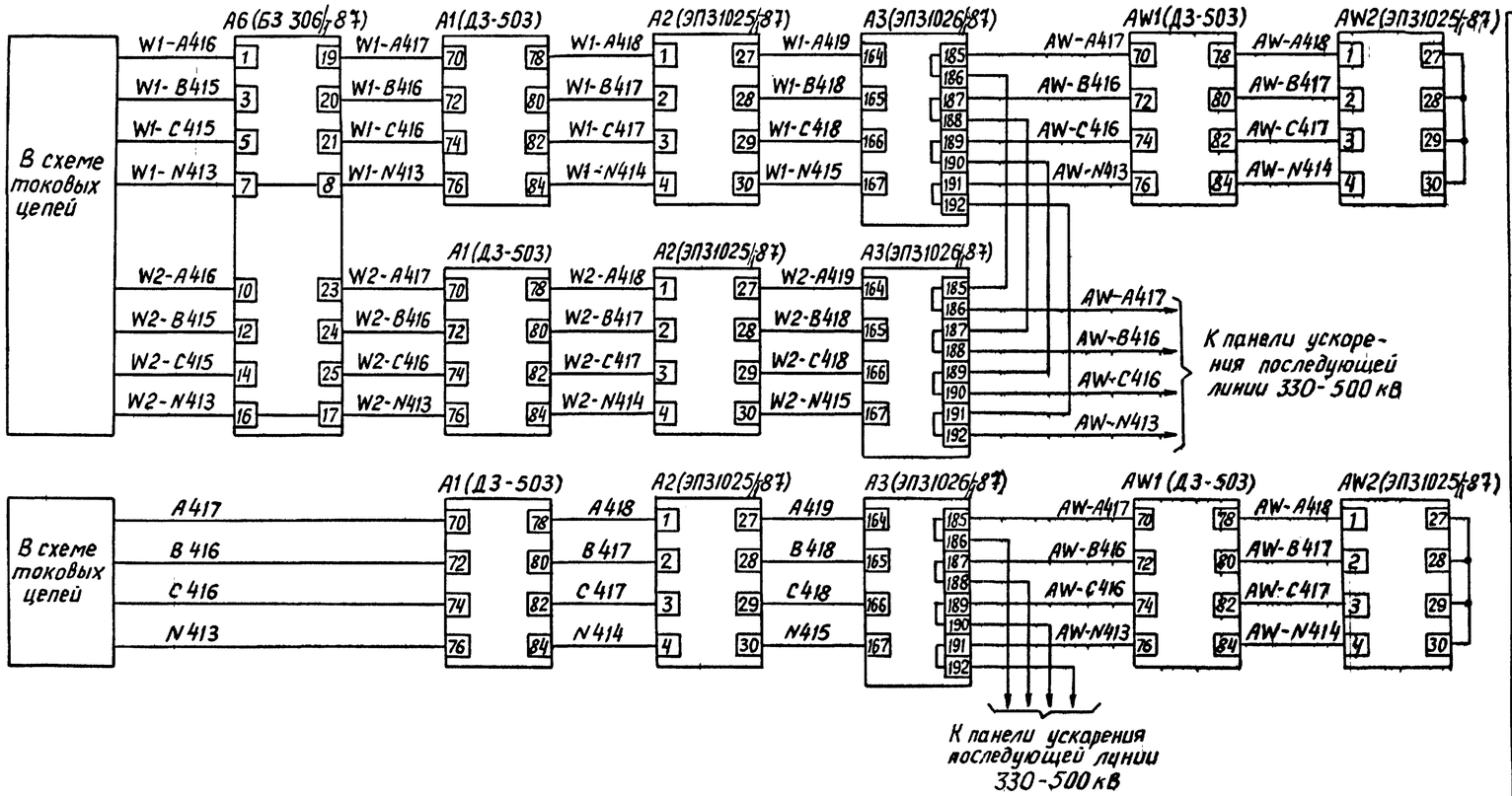


Схема выполнена на листах 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	37	

Н. контр.	Рывкина		6.03.87
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Резервные защиты Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал: Андреева

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
№ 11548тм III-42

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

А2 (ЭПЗ 1025/1-87)

А6 (БЗ 306/1-87)

А1 (ДЗ-503)

А3 (ЭПЗ 1026/1-87)

К заж.46 панели

К заж.38

В схеме питания оперативным током резервных защит

А1 (ДЗ-502)

А5 (АПВ-503)

Только при наличии ОАПВ на линии. См. прим.2

А6 (БЗ 306/1-87) KL2

Для параллельной линии W1

Для параллельной линии W2

При наличии ОАПВ на линии

При отсутствии ОАПВ на линии

А2 (ЭПЗ 1025/1-87)

А3 (ЭПЗ 1026/1-87)

KL20 KL1 KL16

К заж.53,55

См. прим.1

Цепи питания оперативным током резервных защит (дистанционной, токовой и устройства ускорения)

Цепь самоудерживания выходных реле АПВ-503 при действии на отключение трёх фаз через измерительный орган II ст. ДЗ-503

Цепь действия I ступени ДЗ-503 помимо блокировки при качаниях

Цепь реле, фиксирующего действие АПВ-503 на отключение одной фазы

Цепь ускорения III ступени защиты от замыканий на землю при опробовании и АПВ

Цепь шунтирования контакта реле направления мощности нулевой последовательности

Цепь ускорения III ступени защиты от замыканий на землю при опробовании и АПВ

Цепи оперативного тока

А2 (ЭПЗ 1025/1-87) параллельной линии W2(W1)

А3 (ЭПЗ 1026/1-87) параллельной линии W2(W1)

KL2 SAC2

KL14 KQC2.C KQC2.B KQC2.A KQC4.C KQC4.B KQC4.A

В схеме управления выключателя Q1 параллельной линии

В схеме управления выключателя Q2 параллельной линии

К заж.52

См. прим.1

В схеме управления выключателя Q1

К заж.52,84,56

KL2 KL13

В схеме управления выключателя Q2

А3 (ЭПЗ 1026/1-87) KL1

А7 (ДЗ-503)

К заж.84

См. примеч.1

А11 (БВ 360-84) KL3 KL4 KL5 KL6

К заж.155 панели

См. примечан.1

В цепи каскадной отсечки см. примеч. 3

В цепи защиты от неполнофазного режима см. примеч. 3

Блокировка цепи приёма в.ч. сигналов W1,2,3 от реле ускорения

Цепь контроля приёма в.ч. сигналов II и III ступенями дистанционной защиты

Цепь контроля приема в.ч. сигналов пусковым органом блокировки при качаниях

Цепи приёма в.ч. сигналов N1,2,3,4 АНКА-14

Цепи оперативного тока

Схема выполнена на листах 36,37,38,39,40,41,42

Привязан:

Инв.№

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	38	

Н.контр.	Рыбкина		6.08.87
Нач.ПТП	Рыбкина		
Рук.груп	Титова		
Ст.инж.	Васильева		

Резервные защиты Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал: Орлова

Формат А2

Альбом III № 11548тм-III-43

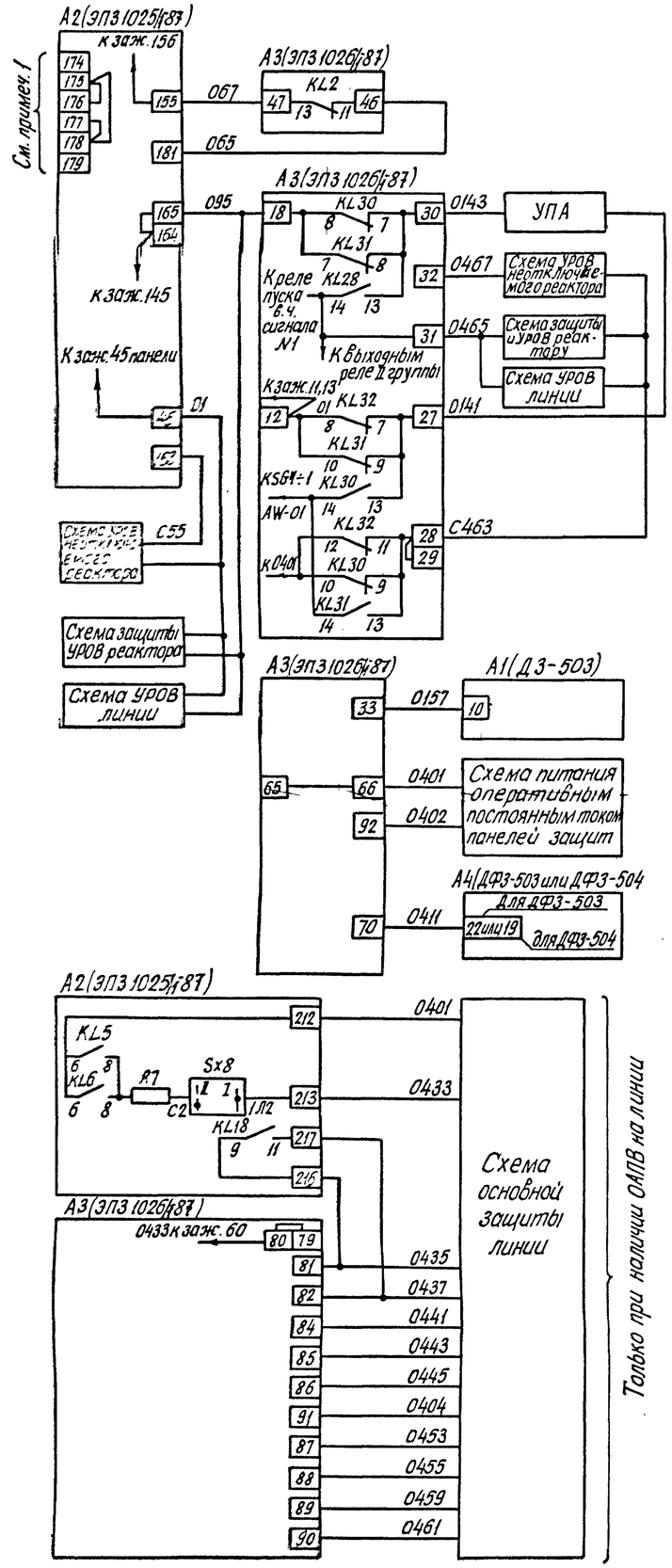


Схема выполнена на листах 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:


407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Н.контр.	Рывкина			Стадия	Лист	Листов
Нач.ПТП	Рывкина					
Рук.гр.	Титова			Линия 330-500кВ	РП	39	
Ст.инж.	Васильева					
				Резервные защиты Схема полная	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Резервные защиты при наличии ОАПВ

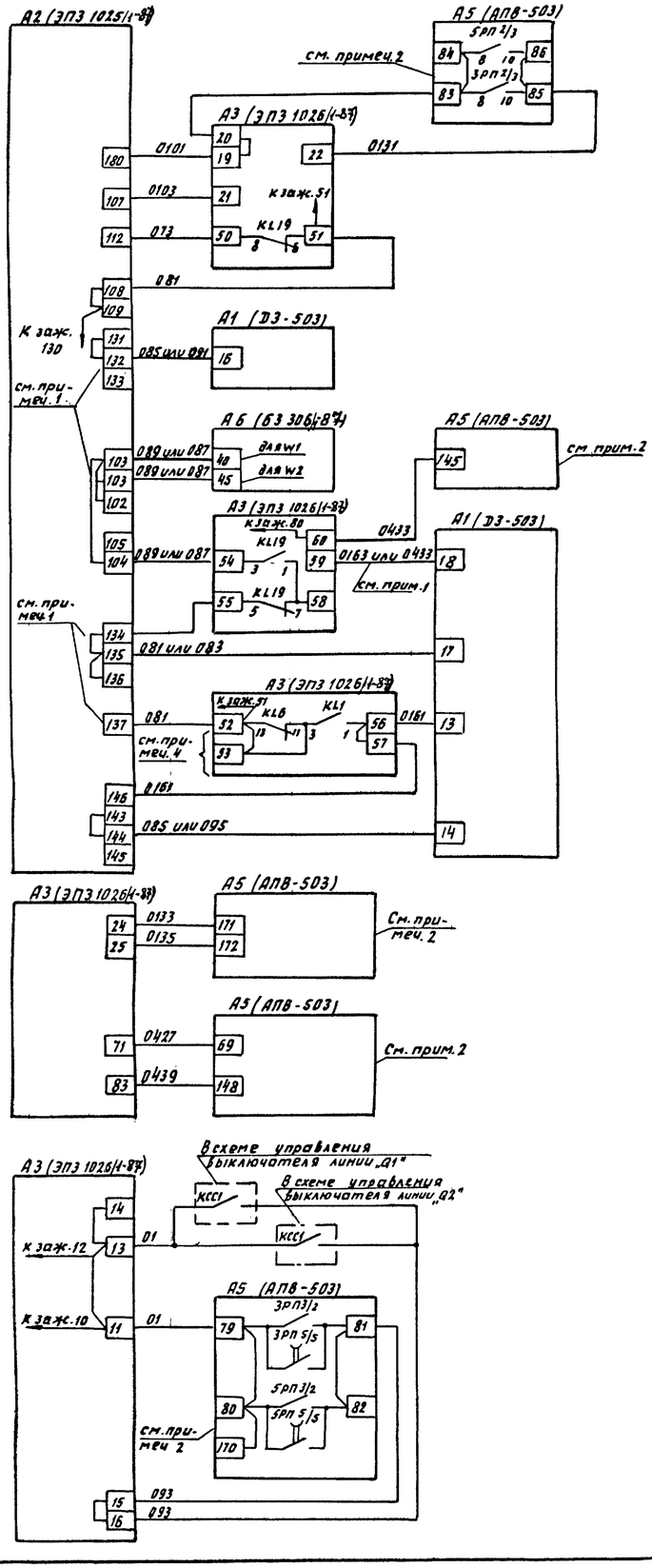

Цепь реле пуска УТАПВ (БАПВ) и к реле ускорения при УТАПВ (БАПВ)

Цепь реле запрета УТАПВ (БАПВ)

В цепи выходных реле I группы от быстродействующих ступеней защит

Цепь от I ступени дистанц. защиты на выходные реле I группы с запретом УТАПВ (БАПВ) или на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)

Цепь от I ступени дистанц. защиты через избиратели ОАПВ и от поперечного дифференц. токового пуска на пуск ОАПВ и УТАПВ (БАПВ) или на пуск ОАПВ

Цепь от I ступени дистанц. защиты к выходным реле I группы или к выходным реле I группы с пуском УТАПВ (БАПВ) (отключение 3 фаз)

Цепь ускорения II ступени дистанц. защиты к выходным реле I группы (отключение 3 фаз)

Цепь от III ступени дистанц. защиты на выходные реле I гр. с запретом УТАПВ (БАПВ) или на выходные реле I группы и реле пуска в ц. сигнала №1 с запретом ТАПВ


К реле, фиксирующему действия АПВ-503 на отключение 3 фаз

К реле, фиксирующему действие АПВ-503 на отключение 1ой фазы

Вывод избирателей на самостоятельное действие при включении линии

Цепи к устройству ускорения при включении линии

Цепи оперативного тока (только при наличии ОАПВ)

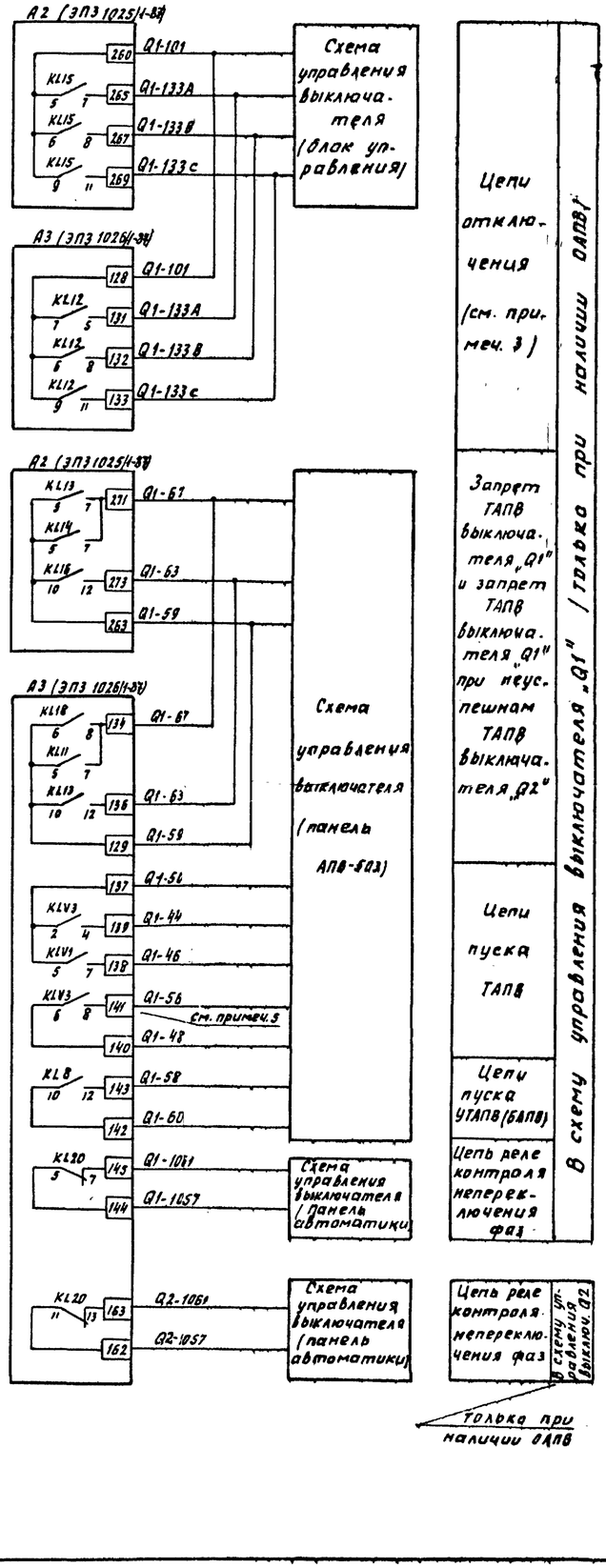

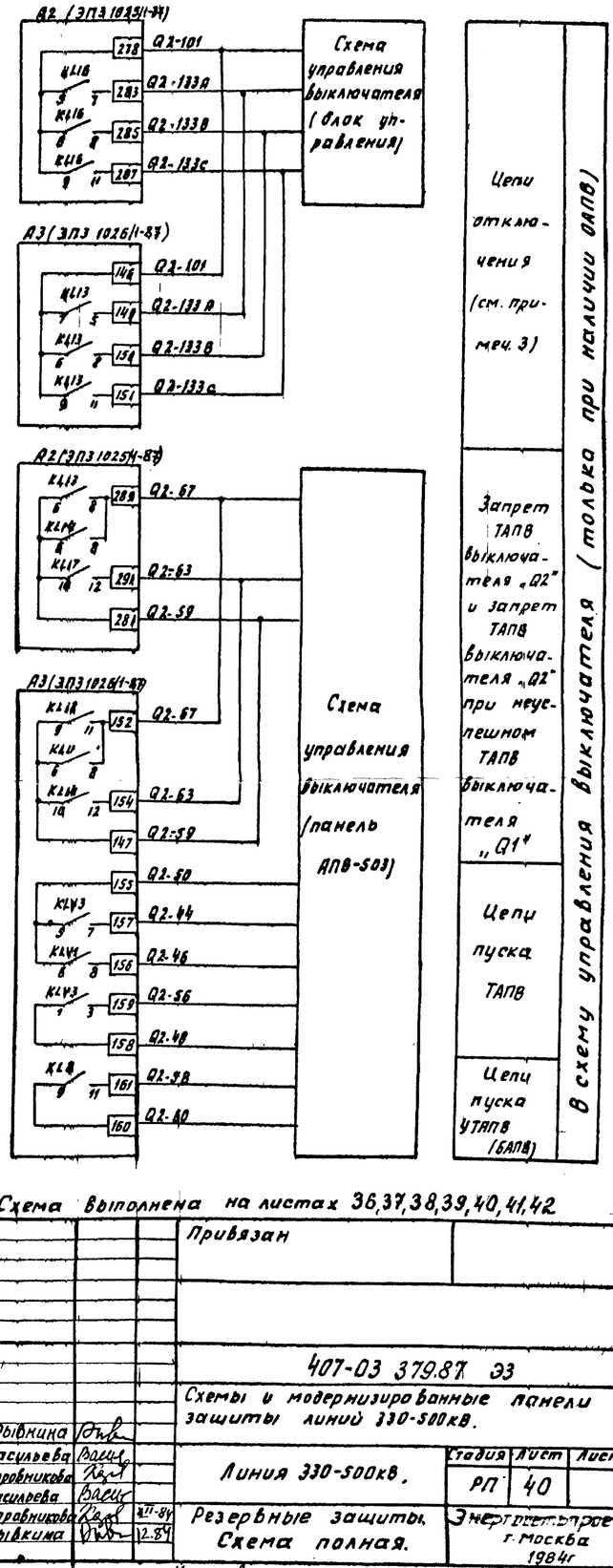


Схема выполнена на листах 36,37,38,39,40,41,42

					Привязан	
					Инв №	
					407-03 379.87 ЭЗ	
					Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.	
Н.контр	Рывкина				Линия 330-500кВ.	Стадия: РП; Лист: 40; Листов:
Разраб.	Васильева					
Проверил	Коровникова					
Ст.инж.	Васильева					
Гл.спец	Коровникова				Резервные защиты. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1984г
Нач.ПТО	Рывкина			12-84		


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

407-3-88.86 Типовые проектные решения Альбом III №11548 тм-III-44

Копировал


Формат А2

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ

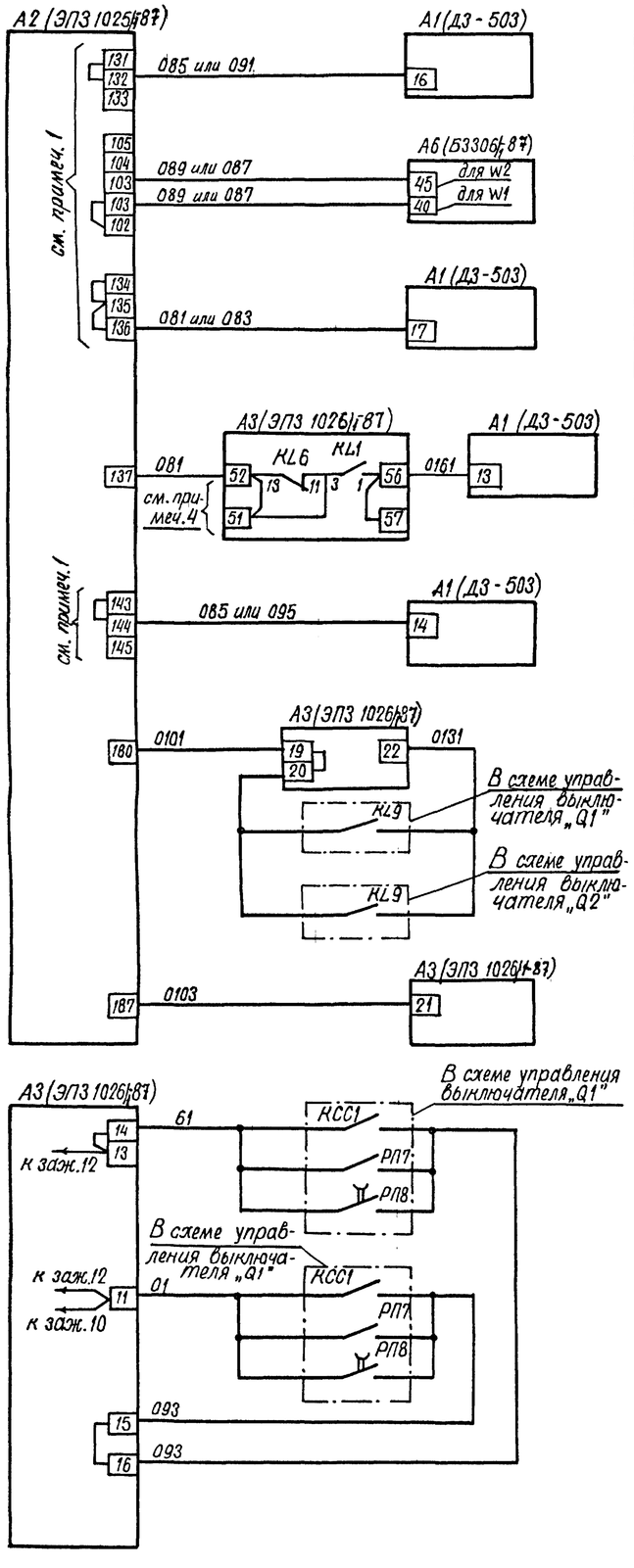

Цепи оперативного тока (только при отсутствии ОАПВ)

- Цепь от II ступени дистанц. защиты на выходные реле I группы с запретом УТАПВ (БАПВ)
- Цепь от поперечного дифференциального пуска на
- Цепь от I ступени дистанц. защиты к выходным реле I группы или к выходным реле I группы с пуском УТАПВ (БАПВ) (отключение 3 фаз)
- Цепь ускорения II ступени дистанционной защиты к выходным реле I группы (отключение
- Цепь от III ступени дистанц. защиты на выходные реле I группы с запретом УТАПВ (БАПВ) или на выходные реле I группы и реле пуска в ч. сигналов N1 с запретом ТАПВ
- Цепь реле пуска УТАПВ (БАПВ) и к реле ускорения при УТАПВ (БАПВ)
- Цепь к реле запрета УТАПВ (БАПВ)
- Цепи к устройству ускорения при включении линии

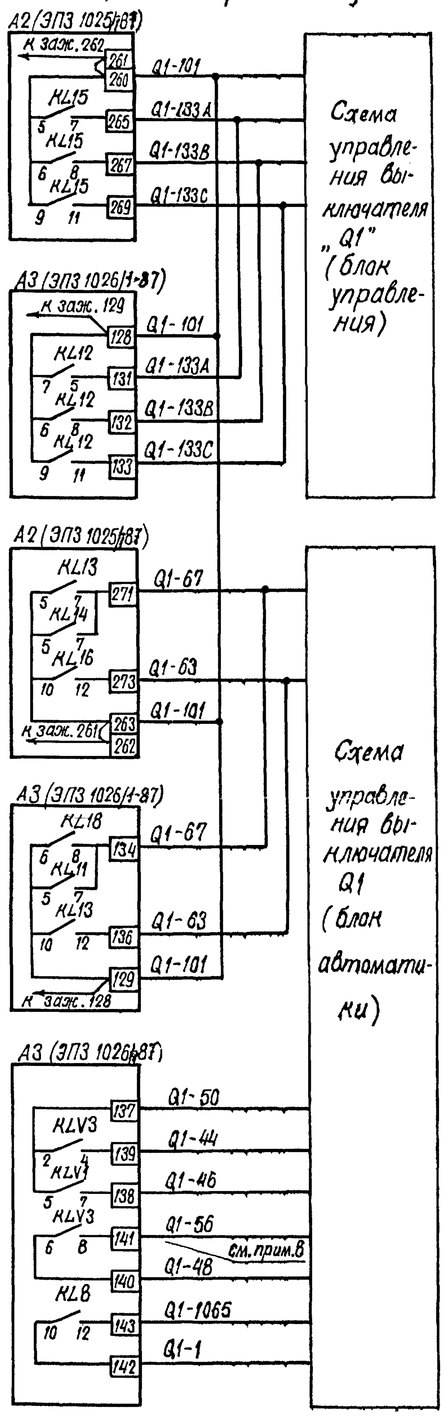

Цепи отключения см. прим. 3

Запрет ТАПВ выключателя „Q1" и запрет ТАПВ выключателя „Q2" при неуспешном ТАПВ выключателя „Q2"

Цепи пуска ТАПВ

Цепи пуска УТАПВ (БАПВ)

В схему управления выключателя „Q1" (только при отсутствии ОАПВ)

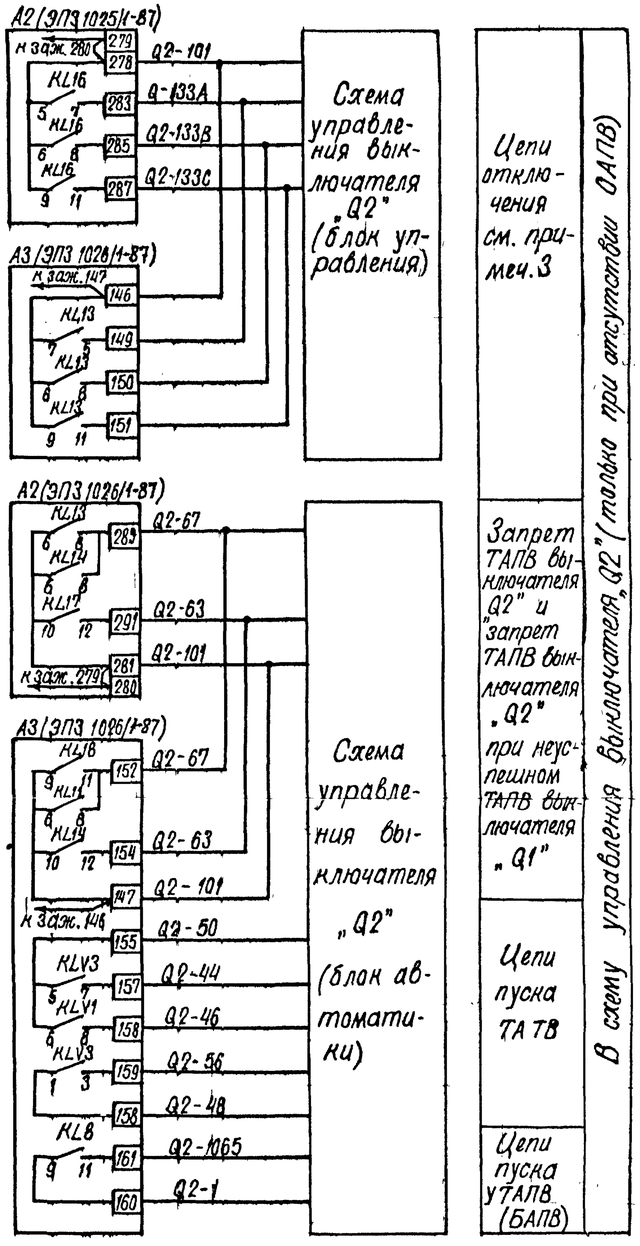


Схема выполнена на листах 36,37,38,39,40,41,42

Привязан:

Инв. №

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	41	

Н. контр.	Рыбкина	
Нач. ПТП	Рыбкина	
Рук. гр.	Титова	
Ст. инж.	Кривицкая	

Резервные защиты. Схема полная.


Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.


Копировал

Формат А2


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

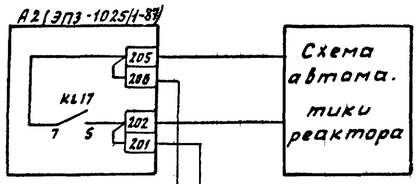Типовые проектные решения Альбом III 407-3-379.86 Альбом III




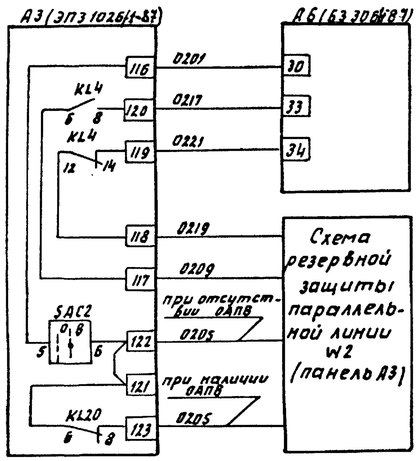

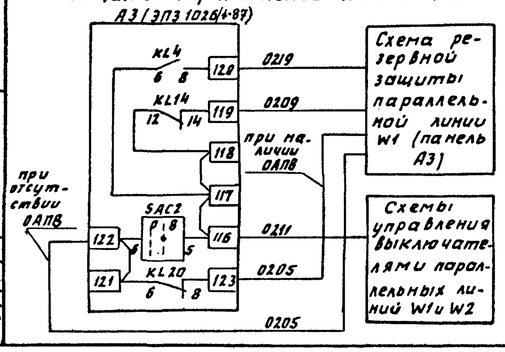Изменения в схеме резервной защиты параллельной линии W2



Цепи включения реактора линии через автоматику см. примеч. 6	Схема автоматики и защиты реактора линии
Контроль отсутствия напряжения на линии см. прим. 6	
Каскадная отсечка	Схема резервной защиты параллельной линии
Цепи аппаратного тока устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты (см. примеч. 7)	

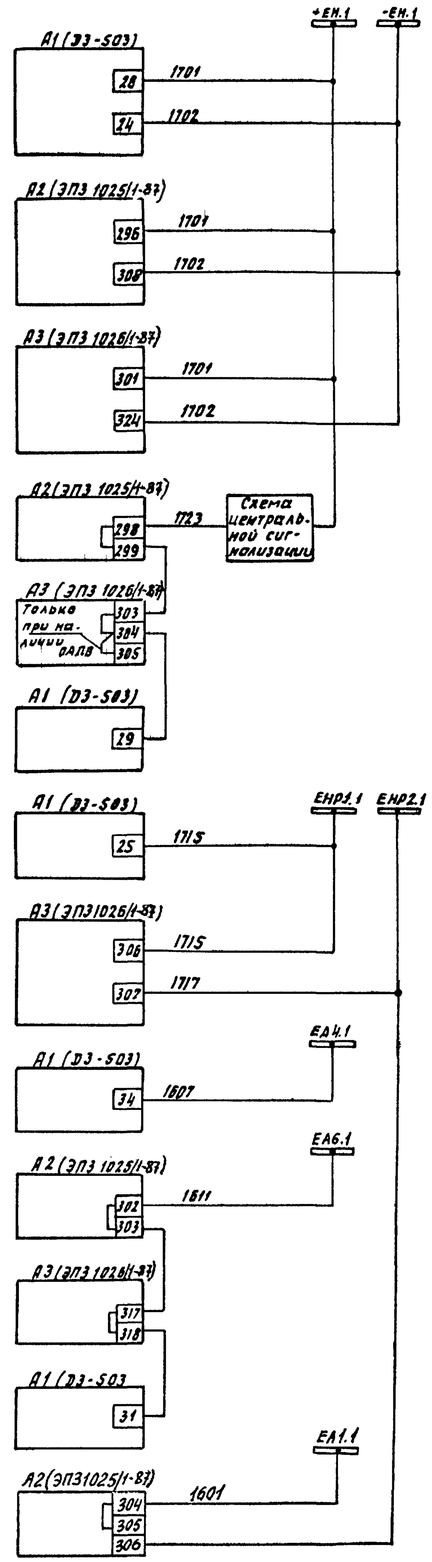

На панели ДЗ-503	Общепанельная лампа „Указатель не поднят"
На панели резервных токовых защит	
На панели ускорения	Общепанельная лампа „Указатель не поднят" (на панели ускорения не показана, в рабочем чертеже показать на подчиненные панели)
Цепь „плюса" цепей сигнализации через контакт реле выбора монтажной единицы	Цепи сигнализации
Цепь звукового сигнала без выдержки времени	
Цепь звукового сигнала с выдержкой времени	
Цепь табло „Неисправность резервной защиты"	
Цепь табло „Работа резервной защиты"	
Цепь табло „Обрыв цепей оперативного тока"	

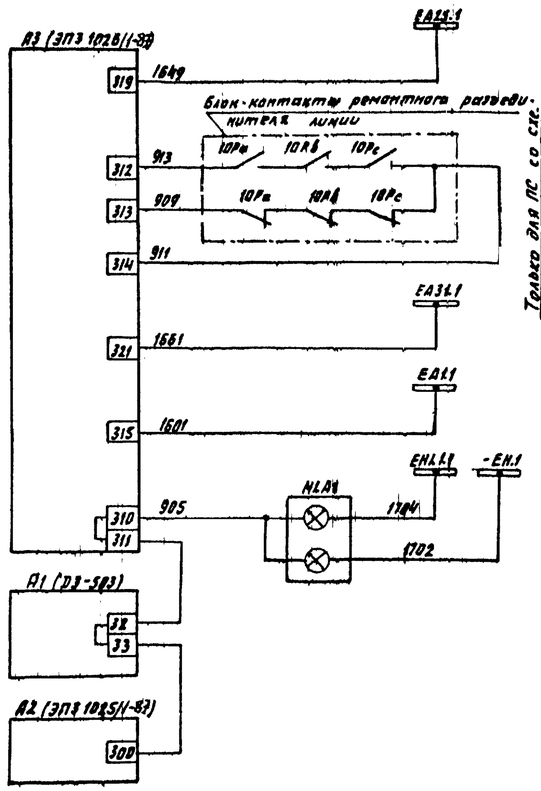


Схема выполнена на листах 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ.

Н. контр.	Рывкина		XII-84
Разраб	Васильева		
Проверил	Коровникова		
Ст. инж.	Васильева		12.84
Гл. спец.	Коровникова		
Нач. ПТТ	Рывкина		

Линия 330-500кВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	42	

Резервные защиты. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1984г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

14722

Копировал СФ686-03 Формат А2

Таблица действия защит и положения перемычек ряда зажимов панели ЭПЗ 1025/1,1-87 резервных токовых защит

Таблица 1

Наименование защит		Положение накладок	Действие на пуск ОАПВ		Действие на пуск ОАПВ с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа)		Действие на выходные реле (I группа) с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) а реле пуска ВЧ сигнала №1 с запретом ТАПВ		Действие на запрет ТАПВ
			Марка цепи 087		Марка цепи 089		Марка цепи 091		Марка цепи 081		Марка цепи 083		Марка цепи 085		Марка цепи 095		Марка цепи 055
			Положение перемычек														
			стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	
Токовая отсечка от междуфазных к.з. см. примеч. 1		SX1 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	71 - 72	72 - 73	72 - 73	71 - 72											
Защита от замыканий на землю I ступень см. примеч. 1	С отстройкой от неодновременного включения фаз выключателя	SX2 в положении II (замкнута цепь С1 - 2Л1)	77 - 78 74 - 75	78 - 79 75 - 76	77 - 78 75 - 76	78 - 79 74 - 75											
	Без отстройки от неодновременного включения фаз выключателя		78 - 79 74 - 75	77 - 78 75 - 76	78 - 79 75 - 76	77 - 78 74 - 75											
Защита от замыканий на землю II ступень		SX9 в положении II (замкнута цепь С1 - 2Л1)					114 - 115	114 - 113					114 - 113	114 - 115			
Защита от замыканий на землю III ступень		SX10 в положении II (замкнута цепь С1 - 2Л1)					117 - 118	117 - 116					117 - 116	117 - 118			
Защита от замыканий на землю. Ускорение III ступени	С большей выдержкой времени	SX13 в положении II (замкнута цепь С1 - 2Л1)							127 - 126 129 - 130	127 - 128							
	С меньшей выдержкой времени								127 - 128 129 - 130	127 - 126							
Защита от замыканий на землю IV ступень		SX11 в положении II (замкнута цепь С1 - 2Л1)											120 - 119	120 - 121	120 - 121	120 - 119	
Каскадная отсечка см. прим. 1	С отстройкой от неодновременного включения фаз выключателя	SX3 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	69 - 68 66 - 65	69 - 70 66 - 67	69 - 68 66 - 67	69 - 70 66 - 65											
	Без отстройки от неодновременного включения фаз выключателя		69 - 70 66 - 65	69 - 68 66 - 67	69 - 70 66 - 67	69 - 68 66 - 65											

Примечания:

1. Действие защит указано при наличии ОАПВ на линии. При отсутствии ОАПВ действие защит на пуск ОАПВ заменяется действием на выходные реле I группы. Для этого переключатель SX8 устанавливается в положении II.

2. При выводе основной защиты I ступень дистанционной защиты (зажим 18 панели ДЗ - 503) может действовать на пуск ОАПВ (зажим 145 панели АПВ - 503). Для этого на панели ЭПЗ 1025/1-87 устанавливается перемычка 59 - 60 (марка цепи 0433).

Схема выполнена на листах 43,44,45,46

Привязан:

Инв. N

407 - 03 - 379 - 87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330 - 500 кВ.

Линия 330-500 кВ

Н. контр.	Рыбкина			Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Рыбкина			РП	43	
Рук. гр.	Титова					
Ст. инж.	Крибицкая					

Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/1-87

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Подп. и дата

Продолжение таблицы №1

Наименование защит		Положение накладок	Действие на пуск ОАПВ		Действие на пуск ОАПВ с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа)		Действие на выходные реле (I группа) с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) и реле пуска в.ч. сигнала №1 с запретом ТАПВ		Действие на запрет ТАПВ
			Марка цепи 087		Марка цепи 089		Марка цепи 091		Марка цепи 081		Марка цепи 083		Марка цепи 085		Марка цепи 095		Марка цепи 055
			Положение перемычек														
			стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	
Дистанционная защита I ступень и поперечный диф. токовый пуск см. примеч. 1,2	При включенном автомате оперативных цепей основных защит	Цепь от зажима 18 ДЗ-503 подключается к зажиму 59 панели ЭПЗ-1026/87	103-104-105 58-69	103-102 59-60	102-103-104 58-59	104-105 59-60											
	При отключенном автомате оперативных цепей основных защит								135-136-137 58-59	135-134 59-60	134-135-136 58-59	136-137 59-60					
Дистанционная защита I ступень		Цепь от зажима 17 ДЗ-503							135-136-137	135-134	134-135-136	136-137					
Дистанционная защита II ступень		Цепь от зажима 16 ДЗ-503					132-133	132-131					132-131	132-133			
Дистанционная защита III ступень		Цепь от зажима 14 ДЗ-503											144-143	144-145	144-145	144-143	
Действие выходных реле быстродействующих ступеней резервных защит	При отсутствии или вывода ОАПВ	SX8 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)															
	При наличии ОАПВ: при включенном автомате оперативного тока основных защит	SX8 в положении I (замкнута цепь С2-1Л2)															
	При наличии ОАПВ: при отключенном автомате оперативного тока основных защит	SX8 в положении I (замкнута цепь С1-1Л1)															

Схема выполнена на листах 43,44,45,46

Привязан:

Инв. N

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	44	

Н. контр.	Рывкина		6.08.87
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Кривицкая		

Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025/87

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шилая

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Продолжение таблицы №1

Наименование защит	Положение накладок	Действие на пуск ОАПВ		Действие на пуск ОАПВ с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на пуск ОАПВ с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа)		Действие на выходные реле (I группа) с пуском УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) с запретом УТАПВ (БАПВ)		Действие на выходные реле (I группа) и реле пуска в ч. сигналам с запретом ТАПВ		Действие на запрет ТАПВ
		Марка цепи 087		Марка цепи 089		Марка цепи 081		Марка цепи 081		Марка цепи 083		Марка цепи 085		Марка цепи 095		Марка цепи 055
		Положение перемычек														
		стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят	сняты	стоят
Защита от неполнофазного режима	SX12 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)													123-122		
Прием АНКА сигнал №1 Отключение 3х фаз с запретом ТАПВ — с контролем измерительных органов релейной защиты	SX4 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)															253-255 152-153 162-163 (254-255 снята)
Прием АНКА сигнал №1 Отключение 3х фаз с запретом ТАПВ — без контроля измерительных органов релейной защиты																254-255 162-163 (152-153-255-256 снята)
Прием АНКА. Сигнал №2 Отключение 3х фаз с запретом УТАПВ (БАПВ)	SX5 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)											166-167				
Прием АНКА Сигнал №3 на отключение 3х фаз	SX6 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)							172-173	172-171	172-171	172-173					
Прием АНКА. Сигнал №4 Разрешение действия без выдержки времени III ступ. защиты от замыканий на землю с контролем направления мощности)	SX7 в положении II (замкнута цепь С1-2Л1)	175-176	178-179 175-174 178-177	178-177	174-175 178-179 175-176			175-174	178-179 175-176 178-177	178-179	178-177 175-174 175-176					
Перевод быстродействующих ступеней действующих на пуск ОАПВ без пуска УТАПВ на работу с пуском УТАПВ			141-142	141-142												

Схема выполнена на листах 43,44,45,46

Привязан:				
Инв. №			407-03-379.87 ЭЗ	
			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кв	
Н. контр.	Рывкина	6.09.87	Линия 330-500 кв	Стадия: РП; Лист: 45; Листов:
Нач. ПТП	Рывкина		Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЭПЗ 1025-87	Энергосетьпроект г. Минск
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Кривицкая			

Копировал Шимар Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Таблица переключения в токовых цепях

Таблица 2

Защита	Позиц. обозначение реле тока	Последовательное включение обмоток реле: 1, 2, 3 — Перемычки стоят	1, 2, 3 — Перемычки сняты	1, 2 — Перемычки стоят	1, 2 — Перемычки сняты	1, 3 — Перемычки стоят	1, 3 — Перемычки сняты	1 — Перемычки стоят	1 — Перемычки сняты	2 — Перемычки стоят	2 — Перемычки сняты	2, 3 — Перемычки стоят	2, 3 — Перемычки сняты
III ступень защиты от замыканий на землю	КАТ2	5-6, 7-8 9-10, 11-12	6-7, 8-9, 8-11, 10-11	5-6, 7-8 10-11	6-7, 8-9 8-11, 9-10 11-12	5-6, 8-9 11-12	6-7, 7-8 8-11, 10-11 9-10	5-6, 8-11	6-7, 7-8 8-9-10-11-12	6-7 10-11	5-6, 7-8 8-9-10 8-11-12	8-7 9-10 11-12	5-6 7-8-9 8-11 10-11
IV ступень защиты от замыканий на землю	КАТ3	13-14 16-17 18-15-25	14-15-16	13-14 16-15-25	14-15 15-18	—		14-15-25	13-14 15-16-17 15-18	—	—	—	—
Защита от неполнофазного режима	КАТ4	25-26 19-30 22-23 24-21	21-25 20-21-22	25-26 20-19 22-21	21-25 21-20 21-24	—		25-26 20-21	21-25 21-24 21-22 20-19	—	—	—	—

Таблица переключений в оперативных цепях резервных токовых защит

Таблица №3

Защиты от замыканий на землю	Наименование защит		Перемычки стоят	Перемычки сняты	Примечан.
	I ступень	С контролем направления мощности в линию		80-81	
		Без контроля направления мощности	80-81		
	II ступень	С контролем направления мощности в линию		85-86	
		Без контроля направления мощности	85-86		
	III ступень	С контролем направления мощности в линии	89-90	88-89	
		Без контроля направления мощности	87-88-89	89-90	
		Блокировка при обратном направлении мощности	88-89	87-88 89-90	
		Вывод фиксации цикла ОАПВ в цепи разрешающего сигнала	90-91 (при отсутствии ОАПВ)	90-91 (при наличии ОАПВ)	
	IV ступень	С контролем направления мощности в линии	95-96	96-97 92-96	
		Без контроля направления мощности в линии	92-93-96	95-96-97	
		Блокировка при обратном направлении мощности	96-97	92-96-95	

Продолжение таблицы №3

Защита от замыканий на землю	Наименование защиты		Перемычки Стоят	Перемычки Сняты	Примеч.
	Введение ступеней защит в цикле ОАПВ	Выводятся I, II, III	81-82 82-85 82-83	81-84 84-85 84-83	При наличии ОАПВ
		Не выводятся I выводятся II, III	81-84 82-85 82-83	81-82 84-85 84-83	
		Не выводится III выводятся I, II	83-84 81-82 82-85	82-83 81-84 84-85	
		Не выводятся I, II выводится III	81-84 84-85 82-83	81-82 81-84 83-84	
		Не выводятся I, III выводится II	81-84 83-84 82-85	81-82 82-83 84-85	
		Не выводятся I, II, III	84-81 84-85 84-83	81-82 85-82 83-82	При отсутствии ОАПВ на линии


Схема выполнена на листах 43, 44, 45, 46

Привязан					
Инв. №					
407-03-379-87 ЭЗ					
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ					
Линия 330-500 кВ				Стадия: РП	Лист: 46
Н. контр. Рывкина			Форз.	Резервные защиты. Таблицы переключений в цепях панели ЗП3 1025-8.7	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.
Нач. ПТО Рывкина					
Рук. гр. Титова					
Ст. инж. Кривицкая					


Копировал Шиц

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

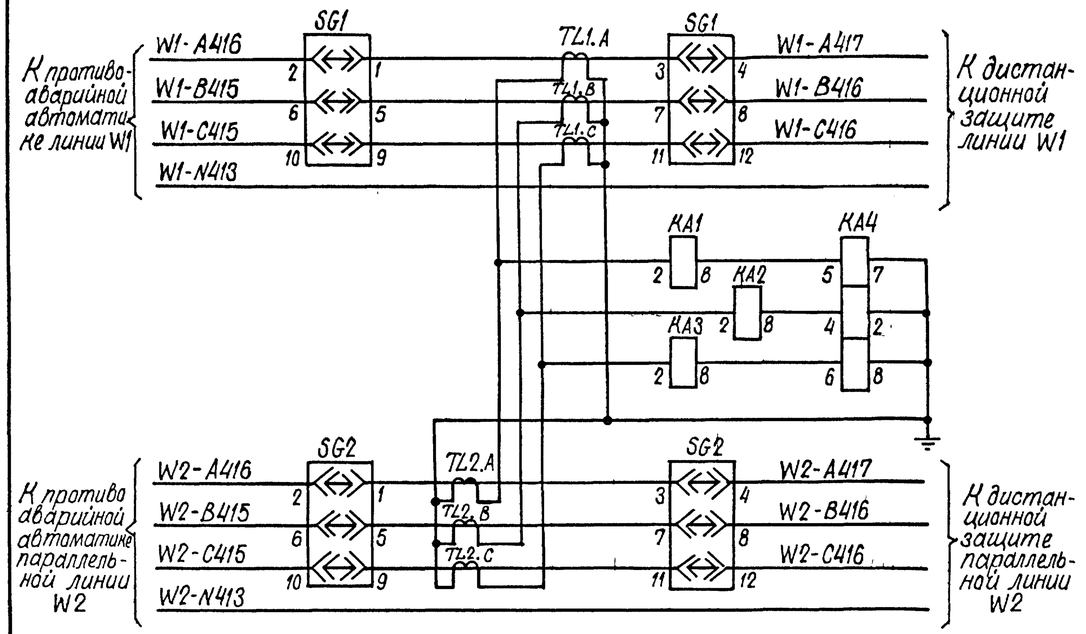

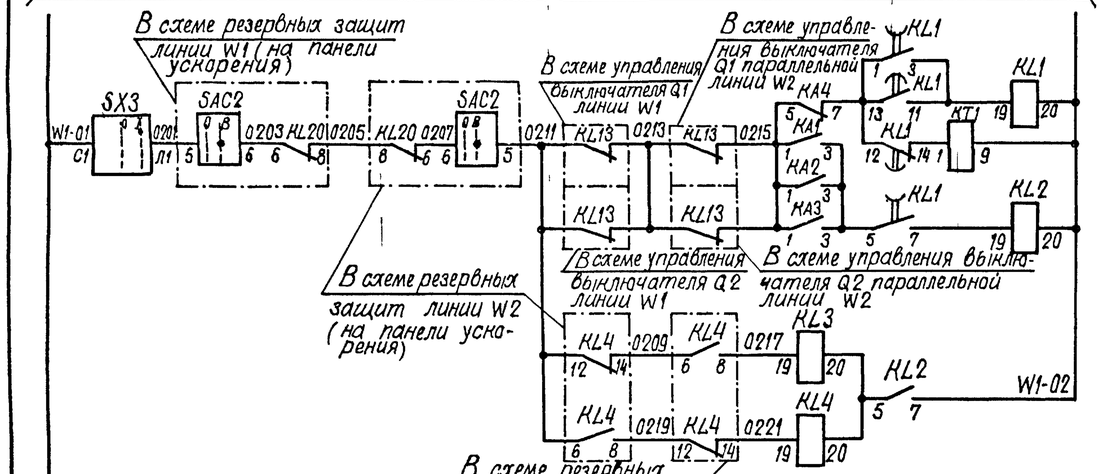К автомату оперативных цепей резервных токовых защит линии W1




Цепи блокировки дистанционной защиты при качаниях (См. прим.2)	Линии W1	с пуском БАПВ
		без пуска БАПВ
	Линии W2	с пуском БАПВ
		без пуска БАПВ
	Линии W1	Цепи отключения
	Линии W2	


Токовые цепи

Цепи оперативного тока (См. прим.1)

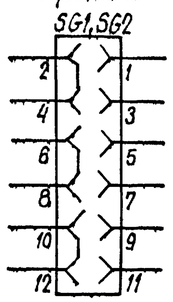
Положение контактов испытательных блоков при снятой рабочей крышке



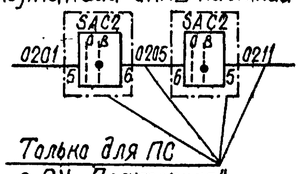Изменение схемы для ПС отсутствии ОАПВ на линии



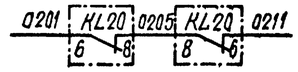Изменение схемы для ПС с РУ „Треугольник", „Четырехугольник", „Автотрансформатор-шины" при наличии ОАПВ на линии




Примечания


1. На чертеже приведены
Цепи оперативного тока для ПС с РУ „Полуторная" при наличии ОАПВ на линиях. Для ПС с РУ „Полуторная при отсутствии ОАПВ на „линиях, а также для РУ „Треугольник", „Четырехугольник", „Автотрансформатор-шины" при наличии и отсутствии ОАПВ на линиях вины изменения.
2. Тип общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист	К-во	Примечан.
Блок БЗ 306-87 устройства поперечного дифференциального токового пуска дистанционной защиты	KA1, KA2, KA3	Реле максимального тока	РТ 140/...	... А	3	
	KA4	То же	РТ40/Р-1	1А	1	
	KH1, KH2	Реле указательное	РЭУ11-20	-0,05А	2	
	KL1	Реле промежуточное	РП18-6	220В	1	
	KL2	То же	РП17-5	220В	1	
	KL3, KL4	То же	РП18-1	220В	2	конт. 5/0
	KT1	Реле времени	РВ-01	0,1-10с -220В	1	
	SG1, SG2	Блок испытательный	БИ6		2	
	SX1, SX2, SX3	Выключатель панельный	ПВ1-10		3	
	TL1, A, B, C	Трансформатор тока промежуточный	Тр-0,66	.../... А	3	
	TL2, A, B, C	То же	Тр-0,66	.../... А	3	
	VD1, VD2	Комплект диодов	КД 205А	500В, 500мА	2	
См. примеч.2	HL1	Табло световое	ТСМ	220В	1	
Блок общепанельного табло БВ...	—	Лампа	Ц-220-10	220В, 10Вт	1	

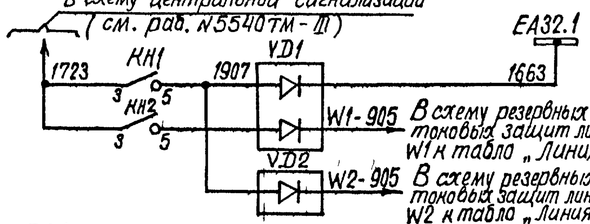В схему центральной сигнализации (см. раб. №5540тм-III)



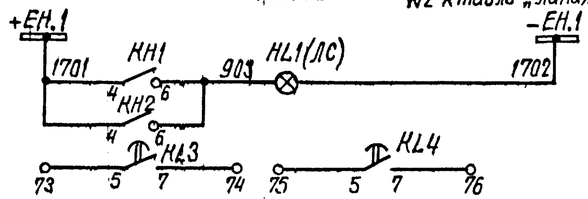

Цепи сигнализации

- Поперечный пуск дистанционной защиты
- Общепанельная лампа „Указатель не поднят"
- Резервные контакты

Привязан:

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Параллельные линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	47	


Н. контр.	Рыбкина		6.08.87
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Кривицкая		


Устройство поперечного дифференциального токового пуска. Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шиш Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

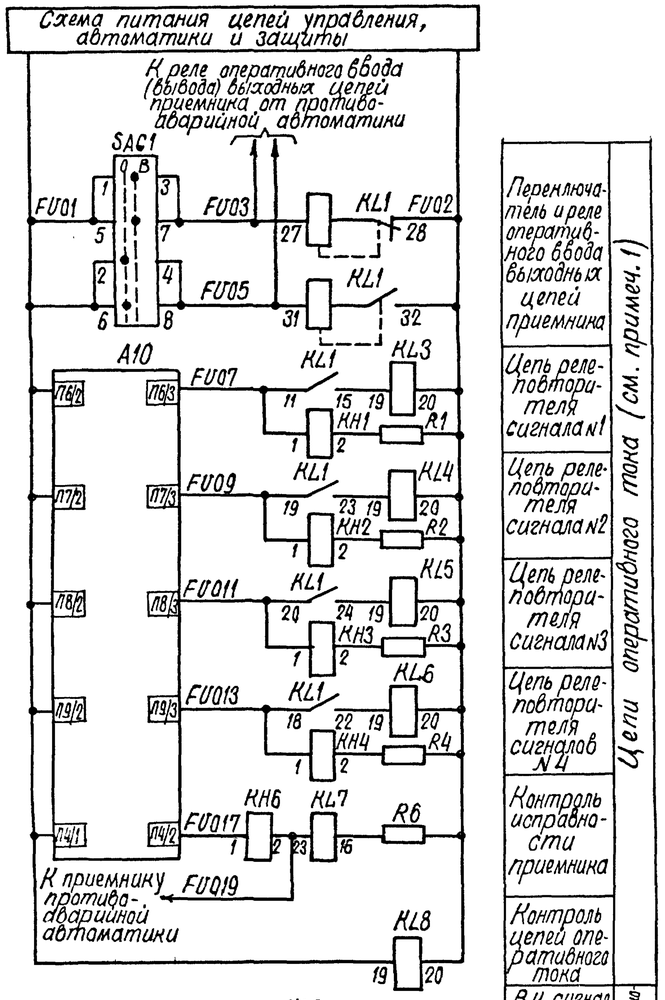

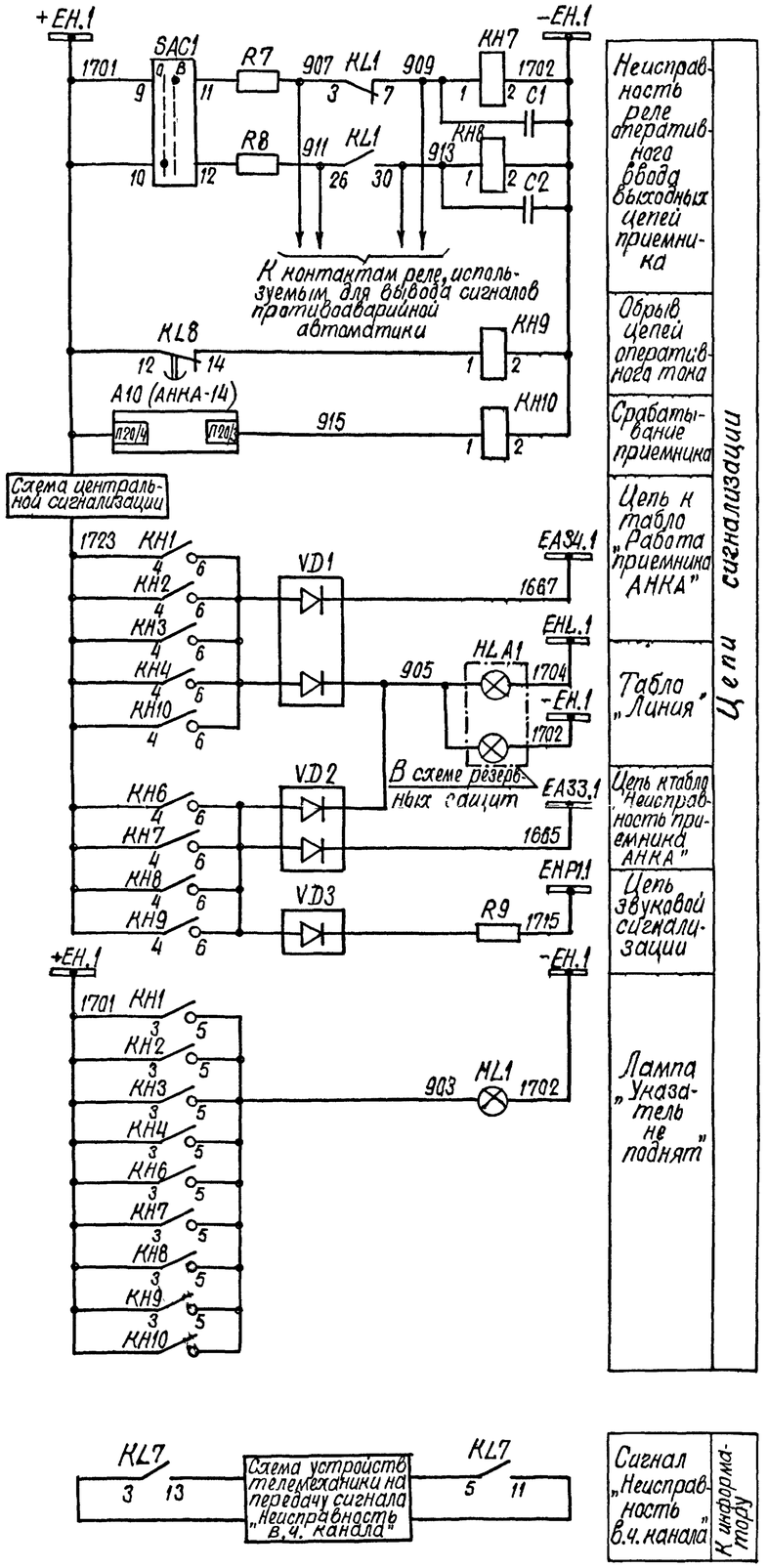

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	Кол.	Примечание
Блок БВ 360-64 приема в.ч. сигналов АНКА-14 от релейной защиты	C1	Конденсатор	МБГП	10мкФ, 400В	3	соединить параллельно
	C2	Конденсатор	МБГП	10мкФ, 400В	3	соединить параллельно
	KH1-KH6	Реле указательное	РЭУ-11-20	- 0,01А	6	KH5-рез.
	KH7, KH8	То же	РЭУ-11-20	- 110В	2	
	KH9, KH10	То же	РЭУ-11-20	- 220В	2	
	KL1	Реле промежуточное	РП-8	220В	1	
	KL3-KL6	То же	РП17-52	220В	4	4зам. контакта
	KL7	То же	РПГ-9--05.30.100	110В	1	См. прим. 2
	KL8	То же	РП18-72	220В	1	
	KL2	То же	РП17-52	220В	1	4зам. конт. резерв
	R1-R5	Резистор	ПЭВ-25	13кОм	5	R5-резерв
	R6	То же	ПЭВ-25	2,2кОм	1	
	R7, R8	То же	ПЭВ-25	8,4кОм	2	
	R9	То же	ПЭВ-25	3,9кОм	1	
	SAC1	Переключатель	ПМОФ20-11-1	111/1-Д4/2	1	См. прим. 2
	VD1-VD3	Комплект диодов	КД 205А	500В; 500мА	3	
Панель для приема в.ч. сигналов АНКА-14	A10	Приемник	АНКА-14		1	См. прим. 3
Общий для панели см. прим. 4	HL1	Табло световое	ТСМ	220В	1	
	—	Лампа	Ц-220-10	220В, 10Вт	1	

Примечания

1. Для сигналов №1-4В выходных цепях приемника АНКА-4 должно быть предусмотрено запоминание на 0,1 с.
2. Переключатель SAC1 и реле KL7 являются общими для релейной защиты и противоаварийной автоматики.
3. На панели должны быть расположены также приемник АВПА и преобразователь.
4. Тип блока общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	48	

Н. контр.	Рывкина		
Нач. ЛТП	Рывкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Кривицкая		

Выходные цепи приемника АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.


Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Схема питания цепей управления, автоматики и защиты

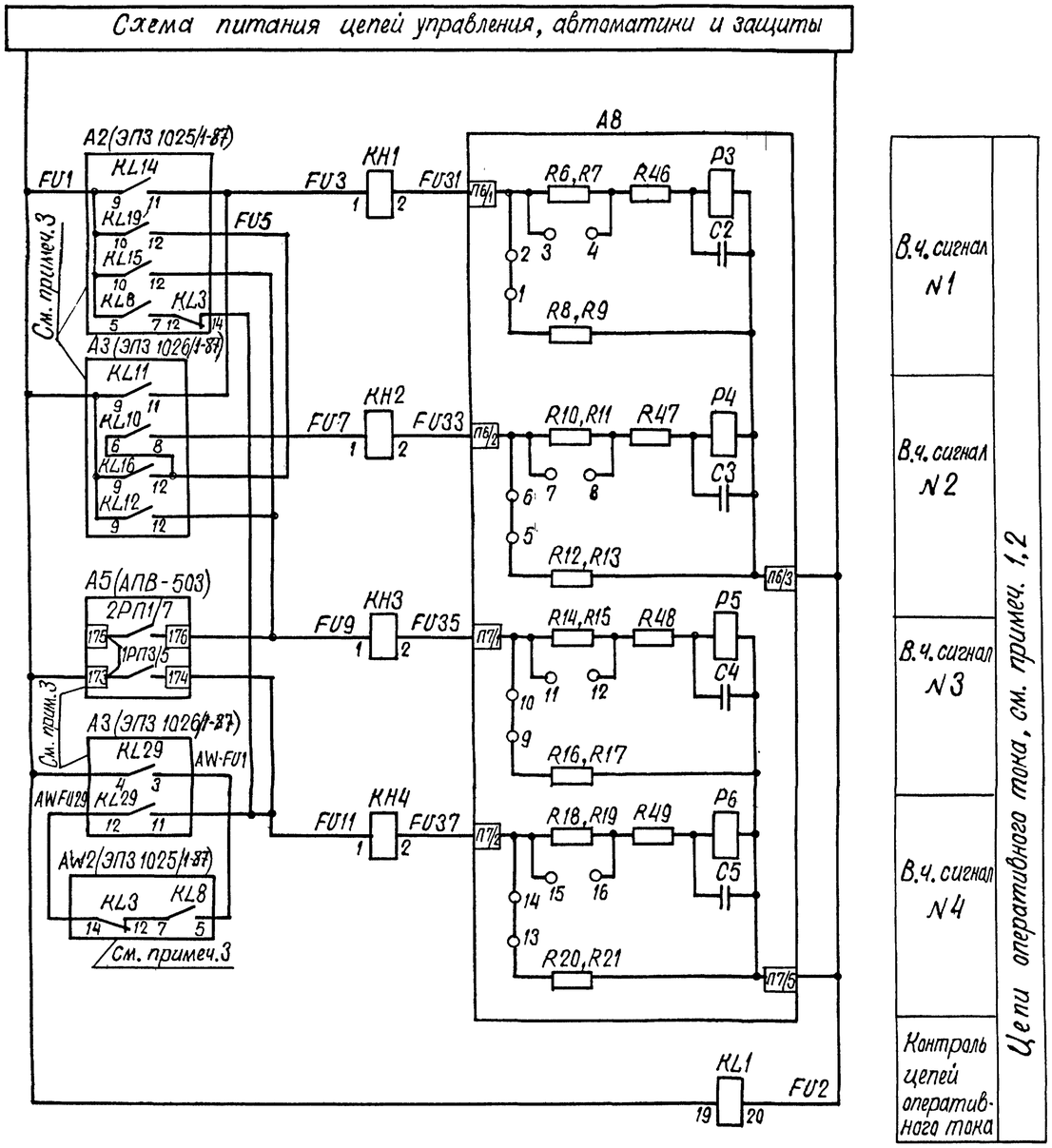

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечан.
Блок ББ 361-84 передачи в.ч. сигнала	KH1-KH6	Реле указательное	РЭУ-11-20	—0,016А	6	KH5, KH6-резерв
	KH7-KH9	То же	РЭУ-11-20	—220В	3	
	KL1	Реле промежуточное	РП18-72	220В	1	
	R1	Резистор	ПЭВ-25	3,9ком	1	
	VD1-VD3	Комплект диодов	КД 205А	500В; 500мА	3	
Панель передатчика АНКА-14	A8	Передатчик	АНКА-14		1	См. прим.4
Блок общепанельного табло (Общий для панели см. прим. 5)	HL1	Табло световое	ТСМ	220В	1	
	—	Лампа	Ц-220-10	220В; 10Вт	1	

Примечания

1. Для сигналов №1÷4 в передатчике должна быть предусмотрена фиксация управляющего сигнала с передачей тонального сигнала в течение 50мс.
2. Расшифровка в.ч. сигналов:
   - №1 – отключение 3^{x} фаз с запретом ТАПВ.
   - №2 – отключение 3^{x} фаз с запретом УТАПВ (БАПВ).
   - №3 – отключение 3^{x} фаз с пуском УТАПВ (БАПВ)
   - №4 – разрешение действия без выдержки времени III ступени защиты от замыканий на землю с контролем направления мощности через устройство АПВ-503 или через выходные реле на панели ЭПЗ-1025/11-87.
3. Панели А2 типа ЭПЗ 1025/1-87 и А3 типа ЭПЗ 1026/1-87 учтены в схеме резервных токовых защит, А5 типа АПВ-503 - в схеме основной защиты.
4. На панели должны быть расположены также передатчик АВПА и преобразователь.
5. Тип блока общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 49,50

Привязан:			
Инв. N			
407-03-379-87 ЭЗ			
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ			
Линия 330-500кВ	Стадия	Лист	Листов
	РП	49	
Н. контр. Рывкина			
Нач. ПТП Рывкина			
Рук. гр. Титова			
Ст. инж. Кривицкая			
Цепи пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.		

Копировал Шиш

Формат А2.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

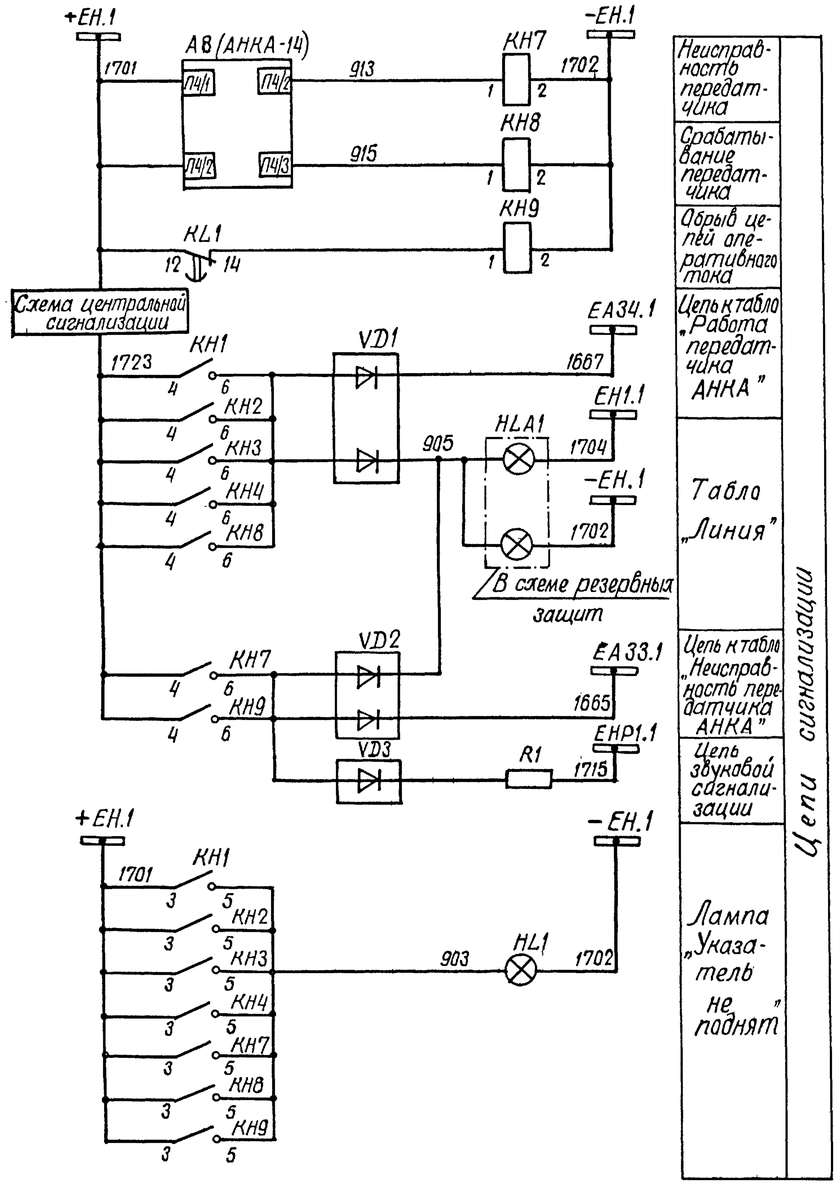


Схема выполнена на листах 49, 50.

Привязан:

Инв. N

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	50	

Линия 330-500 кВ

Н. контр.	Рыбкина		6.08.87
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Цепи пуска передатчика АНКА-14 от релейной защиты. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шилл

Формат А2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Примечания

1. При отсутствии на линии ОАПВ на зажимах 4, 18, 19 цепи с марками 0151, 0163, 0153 исключаются.
2. При отсутствии параллельной линии цепи с марками 0155, 0156 исключаются.
3. Марки цепей уточняются по полной схеме резервных защит.

Ряд зажимов Д3-503 при наличии и отсутствии ОАПВ, см. примеч. 1

Левая боковина

К шинкам

		Цепи постоянного тока			
	01		1		БИ3:10
	0159		2		К4:15
			3		К2:23
См. примеч. 1	0151		4		К5:23
См. примеч. 2	0155		5		К4:13
	0156		6		К4:11
			7		К5:27
			8		Н31:2
			9		Н36:4
	0157		10		К2:27
			11		К4:2
			12		К4:4
	0161		13		Н35:1
См. примеч. 3	095 или 085		14		Н33:4
			15		Н33:1
	085 или 091		16		Н34:1
См. примеч. 1	081 или 083		17		Н31:4
	0163		18		Н31:1
	0153		19		К5:2
			20		
	02		21		БИ3:12
			22		
			23		
		Цепи сигнализации			
	1702-ЕН2		24		ЛС:1
	1715-ЕНР1.1		25		К5:50
	ЛС:2		26		К4:16
			27		
	1701+ЕН1		28		К4:14
	1723		29		К5:42
			30		
	1611		31		К5:46
	905		32		К3:48
			33		К5:52
	1607		34		К5:54
		Резервные цепи			
			35		КРС:29
			36		КРС:31
			37		К5:8
			38		К5:10
	03		39		К5:12
	063		40		К5:14
	0165		41		К5:16
	0167		42		К5:18
			43		К4:6
			44		К4:8
			45		К4:10
			46		Н32:1
			47		
			48		
			49		
			50		
			51		
			52		
			53		
			54		
			55		
			56		
			57		
			58		
		Цепи напряжения			
	А604		59		БИ3:2
	В603		60		БИ3:4
	С604		61		БИ3:6
	N604		62		БИ3:8
	Н603		63		БИ4:2
	U604		64		БИ4:4
	F604		65		БИ4:6
	К603		66		БИ4:8
			67		
			68		
		Цепи тока			
			69		
	А417		70		БИ1:2
			71		
	В416		72		БИ1:6
			73		
	С416		74		БИ2:2
			75		
	N413		76		БИ2:6
			77		
	А418		78		БИ1:4
			79		
	В417		80		БИ1:8
			81		
	С417		82		БИ2:4
			83		
	N414		84		БИ2:8

Разработал	Кривицкая			Привязан:
Проверил	Коровникова			
Гл.спец.	Коровникова			
Нач. ПТП	Рывкина			
Н. контр.	Рывкина			
ГИП				

Инв. N подл.

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ		407-03-370.87 ЭЗ	
Резервные защиты Схема подключения панели Д3-503	Линия 330-500 кВ	Стадия: РП	Лист: 51
			Листов:
	Электросетьпроект г. Москва 1984 г.		

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Примечания:

1. Положение перемычек на зажимах панели уточняется по таблицам переключений в цепях панели.
2. Марки цепей в схему автоматики реактора линии и на пуск локатора определяются при конкретном проектировании.
3. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.

Левая боковина

01	Токовые цепи			
A418		1		SG1:2
B417		2		SG1:6
C417		3		SG1:10
N414		4		SG2:2
		5		KAT2:1
		6		KA4:8
		7		KAT2:3
		8		KAT2:2
		9		KAT2:8
		10		KAT2:4
		11		KAT3:7
		12		KAT2:6
		13		KAT3:6
		14		KAT3:5
		15		
		16		KAT3:8
		17		KAT3:2
		18		KAT3:4
		19		KAT4:6
		20		KAT4:5
		21		KW1:2
		22		KAT4:8
		23		KAT4:2
		24		KAT4:4
		25		
		26		KAT4:7
A419		27		SG1:4
B418		28		SG1:8
C418		29		SG1:12
N415		30		SG2:4
		31		
		32		
		33		
01	Цепи напряжения			
H603		34		
		35		SG3:8
U604		36		
		37		SG3:10
K603		38		
		39		SG3:12
		40		
		41		
01	Цепи оперативного тока			
01		42		SG3:2
		43		
		44		
		45		
		46		
		47		
		48		KL10:5
03		49		KAT3:1
		50		KL11:5
		51		KL19:5
		52		03
		53		KL8:9
		54		KAT4:1
		55		03
		56		KL11:6
		57		KL10:7
		58		KL11:7
		59		
05		60		KW1:13
		61		KL19:7
023		62		KL8:11
033		63		KH3:1
		64		
		65		087
		66		KL7:4
		67		089
		68		KL7:2
		69		SX3:2Л
		70		
		71		087
		72		SX1:2Л
		73		089
		74		087
		75		KL7:3
		76		089
		77		KL7:1
		78		SX2:2Л
		79		
		80		KL1:11
		81		KL1:9
		82		KL11:12
		83		KAT2:5
		84		03
		85		KL1:6
		86		KL1:8

См. примеч. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 1

Продолжение левой боковины

		87		KL2:11
		88		KL2:13
		89		KL9:19
		90		KL11:11
		91		KL11:13
045		92		KL2:12
		93		
		94		KL10:11
		95		KL1:12
		96		043 KT5:1
		97		KL2:14
035		98		KAT4:3
039		99		KT6:1
		100		KL10:19
079		101		KL11:19
		102		089 VD4
089 или 087		103		
		104		
		105		087 VD4
		106		KL20:6
0103		107		KH8:2
		108		
		109		081
		110		KL20:13
		111		KL20:11
073		112		SX8:1Л1
		113		085 VD20
		114		SX9:2Л
		115		091 VD20
		116		085
		117		SX10:2Л
		118		091
		119		085
		120		SX11:2Л
		121		
095		122		095
		123		SX12:2Л
		124		KL10:8
075		125		KL9:1
		126		KT3:11
		127		077 KH13:1
		128		KL9:3
		129		SX13:2Л
		130		081
		131		085
085 или 091		132		
		133		091
		134		083 VD19
083 или 081		135		
		136		
081		137		081
		138		KL20:14
		139		KL20:8
		140		
		141		087
		142		089
		143		085
085 или 085		144		
		145		095
0161		146		KL12:2
		147		KL12:4
		148		085
		149		KL10:13
047		150		VD8
03		151		03
03 или 051		152		KL13:9
		153		051 VD9
063		154		VD10
067		155		
		156		VD12
049		157		VD10
0159		158		VD11
053		159		KH4:1
057		160		KH5:1
059		161		KH6:1
		162		SX4:2Л
055		163		KL13:19

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

См. прим. 1

На правую боковину

К заж. 254
К заж. 164
К заж. 166
К заж. 177
К заж. 176
К заж. 179

Схема выполнена на листах 52, 53

Копировал шиф

Формат А2

Н. контр.	Рывкина			
Нач. ПТП	Рывкина			
Рук. гр.	Титова			
Отд. инж.	Кравчицкая			
Инв. №				

Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87.

Линия 330-500 кВ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

407-03-379-87 ЭЗ

Привязан:

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Стадия	Лист	Листов
РП	52	

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Правая боковина

01	Оперативные цепи		
095	164		
KL14:19	165		095
081	166		
KL15:19	167		
	168		
KL18:19	169		
KL20:19	170		
VD18 083	171		
Sx6:2Л	172		
081	173		
	174		
	175		
087	176		
VD19 089	177		
Sx7:2Л	178		
VD19 083	179		
VD19	180		0101
KL3:13	181		065
KL10:12	182		
KL10:14	183		
KH7:1	184		069
R12 071	185		
KL18:5	186		
	187		
KT6:9 04	188		
KL1:20	189		
KL10:20	190		
04	191		
KL11:20	192		
KL18:20	193		
04	194		
KL15:20	195		
	196		
	197		
	198		
SG3:6	199		02
	200		
	201		
KL17:5	202		
KL17:6	203		
	204		
KL17:7	205		
	206		
KL17:8	207		
	208		
KL17:11	209		
	210		
	211		
KL5:6	212		0401
Sx8:1Л2	213		0433
	214		
	215		
KL18:9	216		0435
KL18:11	217		0437
	218		
	219		
KL19:6	220		0403
KL19:8	221		0409
	222		
	223		
	224		
	225		
KL18:10	226		AR1
KL18:12	227		AR17
	228		
KL2:5	229		W2(W1)-023
KL2:7	230		W2(W1)-025
	231		
	232		FÜ1
KL8:5	233		
KL14:9	234		
KL14:11	235		FÜ3
	236		
KL19:12	237		FÜ5
KL15:12	238		FÜ9
	239		
KL8:7	240		FÜ29
	241		
KL20:5	242		
	243		
KL20:7	244		
	245		

См. примеч. 1

См примеч. 2

См. примеч. 2

К заж. 142
К заж. 141
К заж. 137
К заж. 145
К заж. 134

На левую боковину

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL13:9	246		
KL13:11	247		
KL13:10	248		
KL13:12	249		
KL14:10	250		
KL14:12	251		
KL12:5	252		
KL12:7	253		
	254		
VD15	255		
KL13:11	256		
Sx8:C2	257		
Sx8:2Л2	258		
	259		
01	**Цепи выключателя „Q1"**		
KL15:5	260		101
	261		
	262		
KL14:5	263		59
	264		
KL15:7	265		133A
	266		
KL15:8	267		133B
	268		
KL15:11	269		133C
	270		
KL14:7	271		67
	272		
KL16:12	273		63
	274		
	275		
	276		
	277		
01	**Цепи выключателя „Q2"**		
KL16:5	278		101
	279		
	280		
KL14:6	281		59
	282		
KL16:7	283		133A
	284		
KL16:8	285		133B
	286		
KL16:11	287		133C
	288		
KL14:8	289		67
	290		
KL17:12	291		63
	292		
	293		
	294		
	295		
01	**Цепи сигнализации**		
KH1:4	296		+EH1.1 1701
	297		
KH1:3	298		1723
	299		
VD22	300		905
	301		
VD22	302		EA6.1 1611
	303		
VD23	304		EA1.1 1601
	305		
R14	306		EHP21 1717
	307		
HL1	308		-EH.1 1702
	309		
R19	310		1713 EHP1.1
	311		
VD27	312		1679 EA41.1
	325		

См. примеч. 3

См. примеч. 3

К заж. 163 на левую боковину

Схема выполнена на листах 52,53

Привязан:

Инв. № подл.:

Н. контр.	Рыбкина				
Нач. ПТО	Рыбкина				
Рук. гр.	Титова				
Ст. инж.	Кривицкая				

407-3-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Резервные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87

Стадия	Лист	Листов
РП	53	

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал: Эльм

Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Левая боковина

01	Токовые цепи	
A416	1	SG1:2
B417	2	SG1:6
C417	3	SG1:10
N414	4	SG2:2
	5	KAT2:1
	6	KA4:8
	7	KAT2:3
	8	KAT2:2
	9	KAT2:8
	10	KAT2:4
	11	KAT3:7
	12	KAT2:6
	13	KAT3:6
	14	KAT3:5
	15	
	16	KAT3:8
	17	KAT3:2
	18	KAT3:4
	19	KAT4:6
	20	KAT4:5
	21	KW1:5
	22	KAT4:8
	23	KAT4:2
	24	KAT4:4
	25	
	26	KAT4:7
A419	27	SG1:4
B418	28	SG1:8
C418	29	SG1:12
N415	30	SG2:4
	31	
	32	
	33	
01	Цепи напряжения	
	34	
A603	35	SG3:8
	36	
V604	37	SG3:10
	38	
K603	39	SG3:12
	40	
	41	
01	Оперативные цепи	
01	42	SG3:2
	43	
	44	
	45	
	46	
	47	
	48	KL10:5
	49	03 KAT3:1
	50	KL11:5
	51	KL19:5
03	52	03
	53	KL8:9
	54	KAT4:1
	55	03
	56	KL11:6
	57	
	58	KL10:7
	59	KL11:7
05	60	KW1:13
	61	KL19:7
023	62	KL8:11
033	63	KH3:1
	64	
	65	087
	66	KL7:4
	67	089
	68	KL7:2
	69	SX3:2Л
	70	
	71	087
	72	SX1:2Л
	73	089
	74	087
	75	KL7:3
	76	089
	77	KL7:1
	78	SX2:2Л
	79	
	80	KL1:11
	81	KL1:9
	82	KL1:12
	83	KAT2:5
	84	03
	85	KL1:6
	86	KL1:8

См. прим.1 — охватывает строки 1–30

См. прим.1 — охватывает строки 42–86

См. прим.1 — охватывает строки 65–86

См. прим.1 — охватывает строки 80–86

Продолжение левой боковины

См. прим.1		87	015 KL2:11
		88	KL2:13
		89	KL9:19
		90	KL11:11
		91	KL11:13
	045	92	KL2:12
		93	
		94	KL10:11
См. прим.1		95	KL1:12
		96	043 KT5:1
		97	KL2:14
	035	98	KAT4:3
	039	99	KT6:1
		100	KL10:19
		101	KL11:19
		102	089 VD4
См. прим.1		103	089
	089 или 087	104	
		105	087 VD4
		106	KL20:6
	0103	107	KH8:2
		108	
		109	081
		110	KL20:13
		111	KL20:11
		112	SX8:1Л1
		113	085 VD20
		114	SX9:2Л
		115	091 VD20
		116	085
		117	SX10:2Л
		118	091
		119	
		120	SX11:2Л
		121	
		122	095
		123	SX12:2Л
		124	KL10:8
	075	125	KL9:1
См. примеч.1		126	KT3:11
		127	KH13:1
		128	KL9:3
		129	SX13:2Л
		130	081
		131	085
	085 или 091	132	
		133	091
		134	VD19
См. примеч.1		135	
		136	
	081	137	081
		138	KL20:14
		139	KL20:8
		140	
См. примеч.1		141	087
		142	089
		143	085
	085 или 095	144	
		145	095
		146	KL12:2
		147	KL12:4
		148	085
		149	KL10:13
	047	150	VD8
См. примеч.1	03	151	03
	051 или 03	152	KL3:9
		153	VD9
		154	VD10
		155	
	067	156	VD12
	049	157	VD10
	0159	158	VD11
	053	159	KH4:1
	057	160	KH5:1
	059	161	KH6:1
		162	SX4:2Л
	055	163	KL13:19

На правую боковину:
- к заж. 254
- к заж. 164
- к заж. 166
- к заж. 177
- к заж. 176
- к заж. 179

Примечания:

1. Положение перемычек на зажимах панели уточняется по таблицам переключений в цепях панелу.
2. Марки цепей в схему автоматики реактора линии и на пуск локатора определяются при конкретном проектировании.
3. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.

Схема выполнена на листах 54,55

Привязан:

Инв. N

Н. контр. Рывкина
Нач. ПТП Рывкина
Рук. гр. Титова
Ст. инж. Васильева

Резервные защиты присутствуют. Схема подключения панели ЭПЗ 1025/1-87

Линия 330-500 кВ

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Стадия: РП | Лист: 54 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал Шишкина Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025II-87

Правая боковина

01	Оперативные цепи		
095	164		
KL14:19	165		095
081	166		
KL15:19	167		
	168		
KL18:19	169		
KL20:19	170		
VD18 083	171		
SX6:2Л	172		
081	173		
	174		
	175		
087	176		
VD19	177		
SX7:2Л	178		
VD19 083	179		
VD19	180		0101
KL3:13	181		065
KL10:12	182		
KL10:14	183		
KH7:1	184		069
R12 071	185		
KL18:5	186		
	187		
KT6:9	188		
KL1:20 04	189		
KL10:20	190		
04	191		
KL11:20	192		
KL18:20	193		
	194		
KL15:20	195		
	196		
	197		
	198		
SG3:6	199		02
	200		
	201		
KL17:5	202		
KL17:6	203		
	204		
KL17:7	205		
	206		
KL17:8	207		
	208		
KL17:11	209		
	210		
	211		
KL5:6	212		
SX8:1Л2	213		
	214		
	215		
KL18:9	216		
KL18:11	217		
	218		
	219		
KL19:6	220		0403
KL19:8	221		0409
	222		
	223		
	224		
	225		
KL18:10	226		AR1
KL18:12	227		AR17
	228		
KL2:5	229		W2(W1)-023
KL2:7	230		W2(W1)-025
KL20:7	231		
	232		FU1
KL8:5	233		
KL14:9	234		
KL14:11	235		FU3
	236		
KL19:12	237		FU5
KL15:12	238		FU9
	239		
KL8:7	240		FU29
	241		
KL20:5	242		
	243		
KL20:7	244		
	245		

См. примеч. 1

См. примеч. 2

К заж. 142
К заж. 141
К заж. 137
К заж. 145
К заж. 134
} На левую боковину

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL13:9	246		
KL13:11	247		
KL13:10	248		
KL13:12	249		
KL14:10	250		
KL14:12	251		
KL12:5	252		
KL12:7	253		
	254		
VD15	255		
	256		
SX8:C2	257		
SX8:2Л2	258		
	259		
01	Цепи выключателя „Q1"		
KL15:5	260		
	261		
	262		
KL14:5	263		101
	264		
KL15:7	265		133A
	266		
KL15:8	267		133B
	268		
KL15:11	269		133C
	270		
KL14:7	271		67
	272		
KL16:12	273		63
	274		
	275		
	276		
	277		
01	Цепи выключателя „Q2"		
KL16:5	278		
	279		
	280		
KL14:6	281		101
	282		
KL16:7	283		133A
	284		
KL16:8	285		133B
	286		
KL16:11	287		133C
	288		
KL14:8	289		67
	290		
KL17:12	291		63
	292		
	293		
	294		
	295		
01	Цепи сигнализации		
KH1:4	296		+EH.1 1761
	297		
KH1:3	298		1723
	299		
VD22	300		905
	301		
VD22	302		1611
	303		
VD23	304		1601
	305		
R14	306		EHP2.1 1717
	307		
HL1	308		-EH1 1702
	309		
R19	310		1705 EHP1.1
	311		
VD27	312		1619 EA41.1
	325		

См. примеч. 3

К заж. 163 на левую боковину

Схема выполнена на листах 54, 55

Привязан:

Инв. №

Н. контр.	Рыбкина			
Нач. ПТО	Рыбкина			
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные цепи защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	55	

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1025II-87.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А3

Ряд зажимов ЭПЗ 1026/1-87

Примечания:

1. Необходимость установки перемычек между зажимами 58-59, 59-60, 52-53 269-270 определяется при конкретном проектировании.
2. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.
3. Марки цепей в схему защиты и автоматики реактора линии и на пуск локатора и осциллографа определяются при конкретном проектировании.
4. Марки цепей даны для линии на ПС с РУ „Полуторная". Для ПС с другими схемами РУ марки цепей уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска.

Изменения для параллельной линии W2 см. примеч. 4

0211		116		SAC2:5
		117		KL4:6
		118		KL4:12
0209		119		KL4:14
0219		120		KL4:8
		121		0207 KL20:6
		122		SAC2:6
0205		123		KL20:8

Левая боковина

01	Цепи напряжения и оперативного тока		
		1	
A603		2	SG1:2
		3	
B602		4	SG1:4
		5	
H602		6	SG1:6
		7	
K602		8	SG1:8
		9	
01		10	KL3:5
		11	
		12	KL32:8
		13	
		14	KL8:11
093		15	KL5:19
		16	
		17	
095		18	KL31:7
0101		19	KL8:6
		20	
0103		21	KL9:19
0131		22	KL6:19
		23	
0133		24	KL21:19
0135		25	KL21:11
		26	
0141		27	KL32:7
0463		28	KL32:11
		29	
0143		30	KL31:8
0465		31	KL11:13
0467		32	KL18:19
0157		33	KL4:19
		34	KL31:11
02		35	KL5:20
		36	
		37	KL4:20
		38	KL10:20
		39	KL21:20
		40	
03		41	KL16:5
		42	KL20:1
05		43	KL16:7
045		44	KL1:11
047		45	KL1:13
065		46	KL2:11
067		47	KL2:13
075		48	KL1:8
079		49	KL20:3
073		50	KL19:8
081		51	KL19:6
		52	KL6:13
		53	KL6:11
087 или 089		54	KL19:3
083 или 081		55	KL19:5
0161		56	KL1:1
		57	
0163		58	KL19:1
		59	
0433		60	
		61	KLV2:2
		62	KLV2:4
		63	KLV2:5
		64	KLV2:7
		65	KL2:2
0401		66	KL19:19
		67	
		68	
		69	
0411		70	VD7
0427		71	KL15:19
0403		72	KL16:6
		73	SAC2:2
0407		74	SAC1:4
		75	
0409		76	KL16:8
0419		77	KL5:2
0421		78	KL5:4
0433		79	KL2:7
		80	
0435		81	KL17:10

См. прим. 1

См. прим. 1

Продолжение левой боковины

0437	82		KL17:12
0439	83		SX3:A1
0441	84		KL2:8
0443	85		KL2:6
0445	86		KL2:3
0453	87		SAC1:1
0455	88		SAC1:3
0459	89		SAC1:9
0461	90		SAC1:11
0404	91		KL24:20
0402	92		KL31:16
	93		
	94		
	95		
	96		KL20:12
	97		KL20:14
	98		KLV2:6
	99		KLV2:8
	100		KL14:7
	101		KL14:6
	102		KL14:5
	103		KL14:8
	104		KL14:11
AD1	105		KL16:9
AD17	106		KL16:11
	107		KL17:5
	108		KL17:7
FU1	109		KL16:10
FU3	110		KL11:11
	111		
FU5	112		KL10:6
FU7	113		KL10:8
FU9	114		KL12:12
	115		
0201	116		SAC2:5
0209	117		KL4:6
0219	118		KL4:12
0221	119		KL4:14
0217	120		KL4:8
	121		KL20:6
	122		SAC2:6
0205	123		KL20:8
W2(W1)-025	124		SAC2:1
W2(W1)-027	125		SAC2:3
	126		KL11:10
	127		KL11:12

См. прим. 3

См. прим. 3

См. прим. 4

01	Цепи выключателя Q1		
101		128	KL12:7
59		129	KL18:6
		130	
133A		131	KL12:5
133B		132	KL12:8
133C		133	KL12:11
67		134	KL18:8
		135	
63		136	KL13:12
50		137	KLV3:2
46		138	KLV1:7
44		139	KLV3:4
48		140	KLV3:6
56		141	KLV3:8
60		142	KL8:1
58		143	KL8:3
1057		144	KL20:5
1061		145	KL20:7

См. прим. 2

01	Цепи выключателя Q2		
101		146	KL13:7
59		147	KL18:9
		148	
133A		149	KL13:5
133B		150	KL13:8
133C		151	KL13:11
67		152	KL18:11
		153	
63		154	KL14:12
50		155	KLV3:5
46		156	KLV1:8
44		157	KLV3:7
48		158	KLV3:1
56		159	KLV3:3
60		160	KL8:9
58		161	KL8:11
1057		162	KL20:11
1061		163	KL20:13

См. прим. 2

Схема выполнена на листах 56,57

Привязан:

Копировал Шиц

Формат А2

Н. контр.	Рыбкина			
Нач. ПТО	Рыбкина			
Рук. эр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			
Инв. N				

Релейные защиты при наличии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.

Линия 330-500 кВ

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	56	

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Ряд зажимов ЭПЗ-1026/1-87

Правая боковина

01	Цепи переменного I и II резервных защит			
SG2:2		164		A419
SG2:4		165		B418
SG2:6		166		C418
SG2:8		167		N415
		168		
SG3:4		169		A604
		170		
SG3:6		171		B603
		172		
SG3:8		173		C604
		174		
SG3:10		175		N604
		176		
SG4:4		177		N603
		178		
SG4:6		179		U604
		180		
SG4:8		181		K603
		182		
SG4:10		183		F604
		184		
01	Цепь подключения подменных панелей			
SG2:1		185		AW-A417
		186		
SG2:3		187		AW-B416
		188		
SG2:5		189		AW-C416
		190		
SG2:7		191		AW-N413
		192		
SG3:3		193		AW-A604
		194		
SG3:5		195		AW-B603
		196		
SG3:7		197		AW-C604
		198		
SG3:9		199		AW-N604
		200		
SG4:3		201		AW-H603
		202		
SG4:5		203		AW-U604
		204		
SG4:7		205		AW-K603
		206		
SG4:9		207		AW-F604
		208		
		209		
SG3:2		210		0301
		211		
		212		
		213		
		214		
KL29:16		215		AW-0401
		216		
KL29:14		217		AW-0433
		218		
SG3:12		219		0302
		220		
		221		
		222		
		223		
KL28:11		224		
KL26:4		225		AW-03
		226		
KL27:9		227		AW-051
		228		
KL27:7		229		AW-053
		230		
KL27:3		231		AW-049
		232		
KL27:11		233		AW-057
		234		
KL27:14		235		AW-059
		236		
KL29:8		237		AW-061
		238		
KL29:9		239		AW-069
		240		
KL25:13		241		AW-055
		242		
KL25:12		243		AW-071
		244		

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL28:3		245		AW-079
		246		
KL25:3		247		AW-081
KL26:14		248		
KL26:15		249		AW-085
		250		
		251		
KL25:15		252		AW-095
KL25:8		253		AW-0101
		254		
KL25:9		255		AW-0103
		256		
KL26:8		257		AW-0105
		258		
KL26:9		259		AW-0107
		260		
KL26:12		261		AW-0109
		262		
KL28:3		263		AW-0151
		264		
KL28:9		265		AW-0153
		266		
KL26:5		267		AW-0161
		268		
См. примеч.1 KL6:12		269		
KL6:14		270		
KL27:10		271		0111
KL27:3		272		0113
KL27:4		273		0115
KL27:12		274		0117
KL27:16		275		0119
KL27:13		276		0121
KL29:9		277		0123
KL29:10		278		0125
		279		
KL29:4		280		FU1
		281		
KL29:3		282		AW-FU1
		283		
		284		
KL29:12		285		AW-F029
		286		
KL29:14		287		F029
		288		
KL25:6		289		
KL25:18		290		
KL30:6		291		
KL30:5		292		
KL30:4		293		AW-0167
		294		
		295		
KL32:3		296		AW-0165
KL32:15		297		
KL32:16		298		0165
KL30:12		299		0167
KL30:11		300		
	Цепи сигнализации			
KH1:4		301		1701+EH.1
		302		
KT1:19		303		1723
		304		
KH1:3		305		
R12		306		1715 EHP.1.1
R13		307		1717EHP2.1
KL32:14		308		AW-905
		309		
KL32:13		310		905
		311		
SAC2:19		312		913
SAC2:20		313		909
VD12		314		911
VD14		315		1601
		316		
VD1		317		1611
		318		
VD12		319		1649
		320		
VD13		321		1651
		322		
		323		
HL1		324		1702-EH.1
HL2		325		

См. примеч. 3

Схема выполнена на листах 56,57

Привязан

Инв. №

Н. контр.	Рыбкина			
Нач. ПТО	Рыбкина			
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			

407-03-0379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Резервные защиты присоединений ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87

Стадия	Лист	Листов
РП	57	

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал: Шишкова

Формат А4

Примечания:

1. Необходимость установки перемычек между зажимами 52-53, 269-270 определяется при конкретном проектировании.
2. Марки цепей в схему защиты и автоматики реактора линии и на пуск локатора и осциллографа определяются при конкретном проектировании.
3. Марки цепей даны для линии на ПС с РУ „Полуторная". Для ПС с другими схемами РУ марки цепей уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска.
4. Марки цепей даны для выключателей типа ВНВ. Для выключателей других типов марки уточняются по схемам управления.

Изменения для параллельной линии W2 (см. примеч.3)

0211		116		SAC2:5
		117		KL4:6
		118		KL4:12
0209		119		KL4:14
0219		120		KL4:8
		121		KL20:6
		122		SAC2:6
0205		123		KL20:8

Ряд зажимов ЭПЗ 1026/87

Левая боковина

01	Цепи напряжения и оперативного тока	
	1	
A603	2	SG1:2
	3	
B602	4	SG1:4
	5	
H602	6	SG1:6
	7	
K602	8	SG1:8
	9	
01	10	KL3:5
	11	
	12	KL32:8
	13	
	14	KL8:11
093	15	KL5:19
	16	
	17	
095	18	KL31:7
0101	19	KL8:8
	20	
0103	21	KL9:19
0131	22	KL6:19
	23	
	24	KL21:19
	25	KL21:11
	26	
0141	27	KL32:7
0463	28	KL32:11
	29	
0143	30	KL31:8
0465	31	KL11:19
0467	32	KL18:19
0157	33	KL4:19
	34	KL31:11
02	35	KL5:20
	36	
	37	KL4:20
	38	KL10:20
	39	KL21:20
	40	
03	41	KL16:5
	42	KL20:1
05	43	KL16:7
045	44	KL1:11
047	45	KL1:13
065	46	KL2:11
067	47	KL2:13
073	48	KL1:8
	49	KL20:3
	50	KL19:8
	51	KL19:6
См. прим. 1 — 081	52	KL6:13
	53	KL6:11
	54	KL19:3
	55	KL19:5
0161	56	KL1:1
	57	
	58	KL19:1
	59	
	60	
	61	KLV2:2
	62	KLV2:4
	63	KLV2:5
	64	KLV2:7
	65	KL2:2
0401	66	KL19:19
	67	
	68	
	69	
0411	70	VD7
	71	KL15:19
	72	KL16:6
	73	SAC2:2
0402	74	SAC2:4
	75	
0409	76	KL16:8
0419	77	KL5:2
0421	78	KL5:4
	79	KL2:7
	80	
	81	KL17:10

Продолжение левой боковины

	82		KL17:12
	83		SX3:N
	84		KL2:8
	85		KL2:6
	86		KL2:3
	87		SAC1:1
	88		SAC1:3
	89		SAC1:9
	90		SAC1:11
	91		KL24:20
0402	92		KL31:16
	93		
	94		
	95		
	96		KL20:12
	97		KL20:14
См. примеч. 2 —	98		KLV2:6
	99		KLV2:8
	100		KL14:7
	101		KL14:6
	102		KL14:5
	103		KL14:8
	104		KL14:11
AR1	105		KL16:9
AR17	106		KL16:11
	107		KL17:5
См. примеч. 2 —	108		KL17:7
FU1	109		KL16:10
FU3	110		KL11:11
	111		
FU3	112		KL10:6
FU7	113		KL10:8
FU9	114		KL12:12
	115		
0201	116		SAC2:5
0209	117		KL4:6
0219	118		KL4:12
0221	119		KL4:14
0217	120		KL4:8
См. примеч. 3 —	121		KL20:6
	122		SAC2:6
0203	123		KL20:8
W2(W1)-025	124		SAC2:1
W2(W1)-027	125		SAC2:3
	126		KL11:10
	127		KL11:12
01	Цепи Выключателя „Q1"		
	128		KL12:7
101	129		KL18:6
См. примеч. 4 —	130		
133A	131		KL12:5
133B	132		KL12:8
133C	133		KL12:11
67	134		KL18:8
	135		
63	136		KL13:12
50	137		KLV3:2
46	138		KLV1:7
44	139		KLV3:4
48	140		KLV3:6
56	141		KLV3:8
1	142		KL8:1
1065	143		KL8:2
	144		KL20:5
	145		KL20:7
01	Цепи Выключателя „Q2"		
	146		KL13:7
101	147		KL18:9
См. примеч. 4 —	148		
133A	149		KL13:5
133B	150		KL13:8
133C	151		KL13:11
67	152		KL18:11
	153		
63	154		KL14:12
50	155		KLV3:5
46	156		KLV1:8
44	157		KLV3:7
48	158		KLV3:1
56	159		KLV3:3
1	160		KL8:9
1085	161		KL8:11
	162		KL20:11
	163		KL20:13

Схема выполнена на листах 58, 59

Инв. №

Привязан:

Копировал

Формат А2

Н. контр.	Рыбкина			
Нач. ПТО	Рыбкина			
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения цепей ЭПЗ 1026/87.

Линия 330-500 кВ

Стадия: РП | Лист: 58 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

407-03-379.87 ЭЗ

Ряд зажимов ЭПЗ 1026/1-87

Правая боковина

01	Цепи переменного I и II резервных защит		
SG2:2	164		A419
SG2:4	165		B418
SG2:6	166		C418
SG2:8	167		N415
	168		
SG3:4	169		A406
	170		
SG3:6	171		B503
	172		
SG3:8	173		C604
	174		
SG3:10	175		N604
	176		
SG4:4	177		N603
	178		
SG4:6	179		U604
	180		
SG4:8	181		K603
	182		
SG4:10	183		F604
	184		
01	Цепи подключения подменных панелей		
SG2:1	185		AW-A417
	186		
SG2:3	187		AW-A418
	188		
SG2:5	189		AW-C416
	190		
SG2:7	191		AW-N413
	192		
SG3:3	193		AW-A604
	194		
SG3:5	195		AW-0603
	196		
SG3:7	197		AW-C604
	198		
SG3:9	199		AW-N604
	200		
SG4:3	201		AW-H603
	202		
SG4:5	203		AW-U604
	204		
SG4:7	205		AW-H603
	206		
SG4:9	207		AW-F604
	208		
	209		
SG3:2	210		0301
	211		
	212		
	213		
	214		
KL29:16	215		
	216		
KL29:14	217		
	218		
SG3:12	219		0302
	220		
	221		
	222		
	223		
KL28:11	224		
KL26:4	225		AW-83
	226		
KL27:9	227		AW-051
	228		
KL27:7	229		AW-053
	230		
KL27:3	231		AW-049
	232		
KL27:11	233		AW-057
	234		
KL27:14	235		AW-059
	236		
KL29:8	237		AW-067
	238		
KL29:9	239		AW-069
	240		
KL25:13	241		AW-055
	242		
KL25:12	243		AW-071
	244		

Продолжение правой боковины

К шинкам

KL28:3	245		
	246		
KL25:3	247		
KL26:14	248		AW-081
KL26:15	249		
	250		
	251		
KL25:15	252		AW-095
KL25:8	253		AW-0101
	254		
KL25:9	255		AW-0103
	256		
KL26:8	257		AW-0105
	258		
KL26:9	259		AW-107
	260		
KL26:12	261		
	262		
KL28:7	263		
	264		
KL28:9	265		
	266		
KL26:5	267		AW-0161
	268		
См. примеч. 1 KL16:12	269		
KL6:14	270		
KL27:10	271		0111
KL27:8	272		0113
KL27:4	273		0115
KL27:12	274		0117
KL27:16	275		0119
KL27:13	276		0121
KL29:7	277		0123
KL29:10	278		0125
	279		
KL29:4	280		FU1
	281		
KL29:3	282		AW-FU1
	283		
	284		
KL29:12	285		AW-FU29
	286		
KL29:11	287		FU29
	288		
KL25:6	289		
KL25:5	290		
KL30:6	291		
KL30:5	292		
KL30:4	293		AW-0167
	294		
	295		
KL32:3	296		AW-0165
KL32:15	297		
KL32:16	298		0165
KL30:12	299		0167
KL30:11	300		
01	Цепи сигнализации		
KH1:4	301		1701+EH.1
	302		
KT1:19	303		1723
	304		
KH1:3	305		
R12	306		1715 EHP1.1
R13	307		717 EHP2.1
KL32:14	308		AW-095
	309		
KL32:13	310		905
	311		
SAC2:19	312		913
SAC2:20	313		909
VD12	314		911
VD14	315		1601
	316		
VD1	317		
	318		
VD12	319		1649
	320		
VD13	321		1661
	322		
	323		
HL1	324		1702 EH.1
HL2	325		
	326		

См. примеч. 2

Схема выполнена на листах 58, 59.

Привязан:

Инв. №

Н. контр.	Рябкина				
Нач. ПТО	Рябкина				
Рук. гр.	Титова				
Ст. инж.	Васильева				

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия: РП | Лист: 59 | Листов:

Резервные защиты при отсутствии ОАПВ. Схема подключения панели ЭПЗ 1026/1-87.

Энергосетьпроект г. Москва 1957 г.

Копировал

Формат А2

Ряд зажимов блока БВ 306-87 при наличии и при отсутствии ОАПВ

Примечания.

1. Марки цепей даны для линий на ПС с РУ „Полуторная". Для подстанций с другими РУ марки уточняются по схеме устройства поперечного дифференциального токового пуска.
2. Марки цепей уточняются по схеме резервных токовых защит.
3. Тип блока общепанельного табло определяется при компоновке панели при конкретном проектировании.

К шинкам

Левая боковина

01	Параллельные линии 330 - 500 кВ		
W1-A416		1	SG1:2
		2	
W1-B415		3	SG1:6
		4	
W1-C415		5	SG1:10
		6	
W1-N413		7	
		8	
		9	
W2-A416		10	SG2:2
		11	
W2-B415		12	SG2:6
		13	
W2-C415		14	SG2:10
		15	
W2-N413		16	
		17	
		18	
W1-A417		19	SG1:4
W1-B416		20	SG1:8
W1-C416		21	SG1:12
		22	
W2-A417		23	SG2:4
W2-B416		24	SG2:8
W2-C416		25	SG2:12
		26	
W1-01		27	
		28	KL3:2
		29	
201		30	SX3:Л1
		31	
215		32	KA3:1
217		33	KL3:19
221		34	KL4:19
		35	
W1-02		36	KL2:20
		37	
		38	
		39	
W1-087 или 089		40	SX1:Л1
		41	
		42	
W2-01		43	KL4:2
		44	
W2-087 или 089		45	SX2:Л1
		46	
		47	
+EH.1 1701		48	KH2:4
		49	
		50	
903		51	KH2:6
		52	
		53	
1723		54	
		55	KH2:3
		56	
1663		57	
		58	V.D1
		59	
W1-905		60	V.D1
		61	
		62	
W2-905		63	V.D2
		64	
		65	
		66	
W1-0155		67	KL2:6
W1-0156		68	KL2:8
W2-0155		69	KL2:9
W2-0156		70	KL2:11
		71	
		72	KL3:5
		73	KL3:7
		74	KL4:5
		75	KL4:7
		76	
		77	
		78	
		79	
		80	

См. примеч. 1

См. примеч. 2

Привязан:

Инв. № подл.

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линия 330 - 500 кВ

Резервные защиты блока БЗ 306-87. Схема подключения

Стадия: РП | Лист: 60 | Листов:

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Н. контр. Рыбкина
Нач. ГГП Рыбкина Титова
Рук. гр. Васильева
Ст. инж. Васильева

Копировал Формат А2

Ряд зажимов блока БВ 360'-84

Левая боковина

01	Линия 330-500кВ	
	1	
	2	
FU01	3	SAC1:1
	4	
	5	
FU03	6	KL1:27
	7	
FU05	8	KL1:31
FU07	9	KL1:11
FU09	10	KL1:19
FU011	11	KL1:20
FU013	12	KL1:18
	13	KL1:17
FU017	14	KH6:1
FU019	15	KH6:2
	16	
FU02	17	
	18	KL6:20
	19	
	20	
051	21	KL3:5
053	22	KL3:7
049	23	KL5:5
057	24	KL4:7
059	25	KL5:7
067	26	KL6:5
069	27	KL6:7
	28	
0111	29	KL3:6
0113	30	KL3:8
0115	31	KL4:6
0117	32	KL4:8
0119	33	KL5:6
0121	34	KL5:8
0123	35	KL6:6
0125	36	KL6:8
	37	
	38	KL2:5
	39	KL2:7
	40	KL2:6
	41	KL2:8
	42	
См. примеч.	43	KL7:3
	44	KL7:13
	45	KL7:5
	46	KL7:11
	47	
	48	KL1:25
	49	KL1:29
	50	
	51	
	52	
	53	

Правая боковина

	Линия ... кВ	
	54	1701+ЕН.1
KH1:3	55	
	56	
KL1:3	57	907
	58	
KL1:7	59	909
	60	
KL1:26	61	911
	62	
KL1:30	63	913
	64	
KH10:1	65	915
	66	
	67	1702-ЕН.1
KH7:2	68	
	69	
KH1:4	70	1723
	71	
	72	
VD2	73	1665
	74	
	75	
VD1	76	1667
	77	
	78	
R9	79	1715
	80	
VD1	81	905
	82	
KH1:5	83	903
	84	
	85	
	86	
	87	
	88	
	89	
	90	
	91	
	92	
	93	
	94	
	95	
	96	
	97	
	98	
	99	
	100	
	101	
	102	
	103	
	104	
	105	
	106	

Ряд зажимов блока БВ 361-84

Левая боковина

01	Линия ... кВ	
	1	
	2	
FU1	3	KL1:19
	4	
FU3	5	KH1:1
FU7	6	KH2:1
FU9	7	KH3:1
FU11	8	KH4:1
	9	KH5:1
	10	KH6:1
	11	
FU31	12	KH1:2
FU33	13	KH2:2
FU35	14	KH3:2
FU37	15	KH4:2
	16	KH5:2
	17	KH6:2
	18	
FU2	19	KL1:20
	20	
	21	
	22	
	23	
	24	
	25	

Правая боковина

К шинке

01	Линия ... кВ	
	26	
	27	
RL1:12	28	1701+ЕН.1
	29	
KH7:1	30	913
KH8:1	31	915
	32	
	33	
KH7:2	34	1702-ЕН.1
	35	
KH1:4	36	1723
	37	
	38	
VD2	39	1665
	40	
	41	
VD1	42	1667
	43	
	44	
R1	45	1715
	46	
VD1	47	905
	48	
KH1:5	49	903
	50	


Примечание.

Марки цепей в схему устройств телемеханики уточняются при конкретном проектировании.

				Привязан	
Инв. №					
				407-03-379.87 ЭЗ	
				Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
				Линия 330-500кВ	Стадия: РП; Лист: 61; Листов:
Н. контр.	Рыбкина		6.03.87		
Нач. ПТП	Рыбкина			Выходные цепи приемника и цепи пуска передатчика АНКА-14. Схема подключения НКУ	Энергосетьпроект г. Москва 1987г.
Рук. гр.	Титова				
Ст. инж.	Васильева				

Копировал Шилы Формат А2

Альбом III №11548тм-ТМ-66

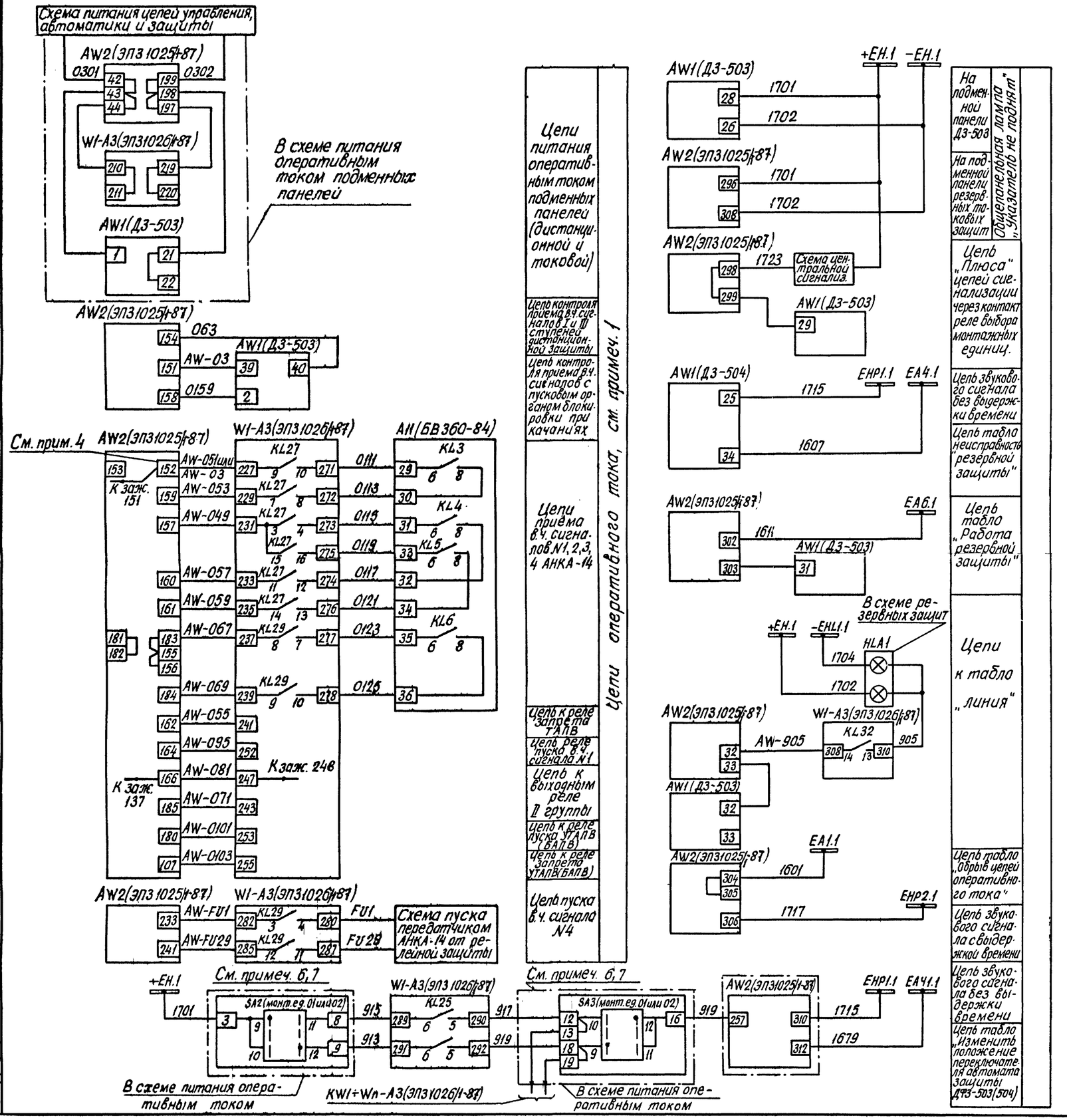

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Релейный щит	AW1	Панель защитная	ДЗ-503	... А; 220В	1	
	AW2	Панель резервных токовых защит	ЭП31025/1-87	220В	1	
		Реле тока КА1; КА2; КА3	РТ140/...	... А	3	Входят в панель ЭП31025/1-87
		Реле тока КА4	РТ140/...	... А	1	
		Реле тока КАТ3, КАТ4	РТ40/Р...	... А	2	

Примечания:

1. Связь подменных панелей с панелью ускорения А3 типа ЭП31026/1-87 дана только для одной линии. Связи между панелями А3 всех линий даны в схеме питания и подключения цепей оперативного тока подменных панелей резервных защит.
2. Токовые цепи и цепи напряжения для подключения подменных панелей А1(ДЗ-503) и А2 (ЭП31025/1-87) даны в схеме резервных защит.
3. Панель W1-А3(ЭП31026/1-87) и блок А1(БВ360-84) учтены в полной схеме резервных защит.
4. Действие на отключение с запретом ТАПВ по цепи приема в.ч. сигнала N1 осуществляется с контролем измерительных органов токовой и дистанционной защиты при установке перемычки 152-153 и снятии перемычки 151-152 и без контроля измерительных органов – при установке перемычки 151-152 и снятии перемычки 152-153.
5. Марки цепей в схему осциллографа определяются при конкретном проектировании.
6. На панели ЭПО-1088 зажимы 9,10,11 и 12 переключателей SA2, SA3 (монт. ед. 01 или 02) должны быть выведены на клеммник по месту. При этом используются клеммы, на которые выведены резервные аппараты монтажной единицы 0.5.
7. Количество объединенных клемм, на которые выведены зажимы 9 и 10 переключателя SA3 (монт. ед. 01 или 02) определяется при конкретном проектировании.

Схема выполнена на листах 62,63

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	62	

Н.контр.	Рывкина		11.1987
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. груп.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Резервные защиты при использовании подменных панелей. Схема полная


Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал:

Формат А2

При наличии ОАПВ

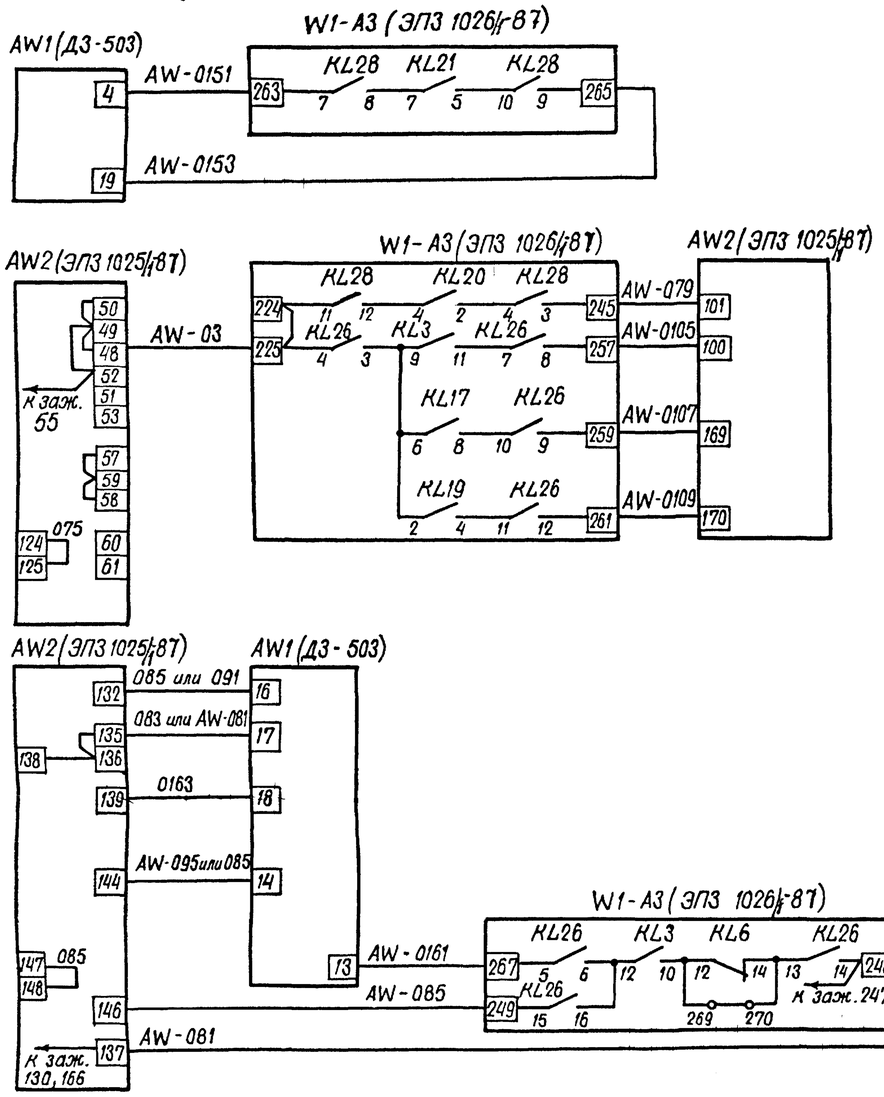

Цепь самоудерживания выходных реле АПВ-503 при действии его на отключение 3-х фаз

В цепь реле фиксирующего действия АПВ-503 на отключение одной фазы

Цепь повторителя реле ускорения

Цепь повторителя выходных реле на панели ускорения

Цепь контроля оперативного тока основных защит

Цепь от II ступени ДЗ-503

Цепь от I ступени ДЗ-503 на отключение 3-х фаз

Цепь от I ступени ДЗ-503 Действие через АПВ-503

Цепь от III ступени ДЗ-503


Ускорение II ступени ДЗ-503 при опробовании и АПВ

Цепь действия быстродействующих ступеней резервных защит на подменных панелях через АПВ-503

Цепи оперативного тока основной защиты

Цепи оперативного тока резервных защит

При отсутствии ОАПВ

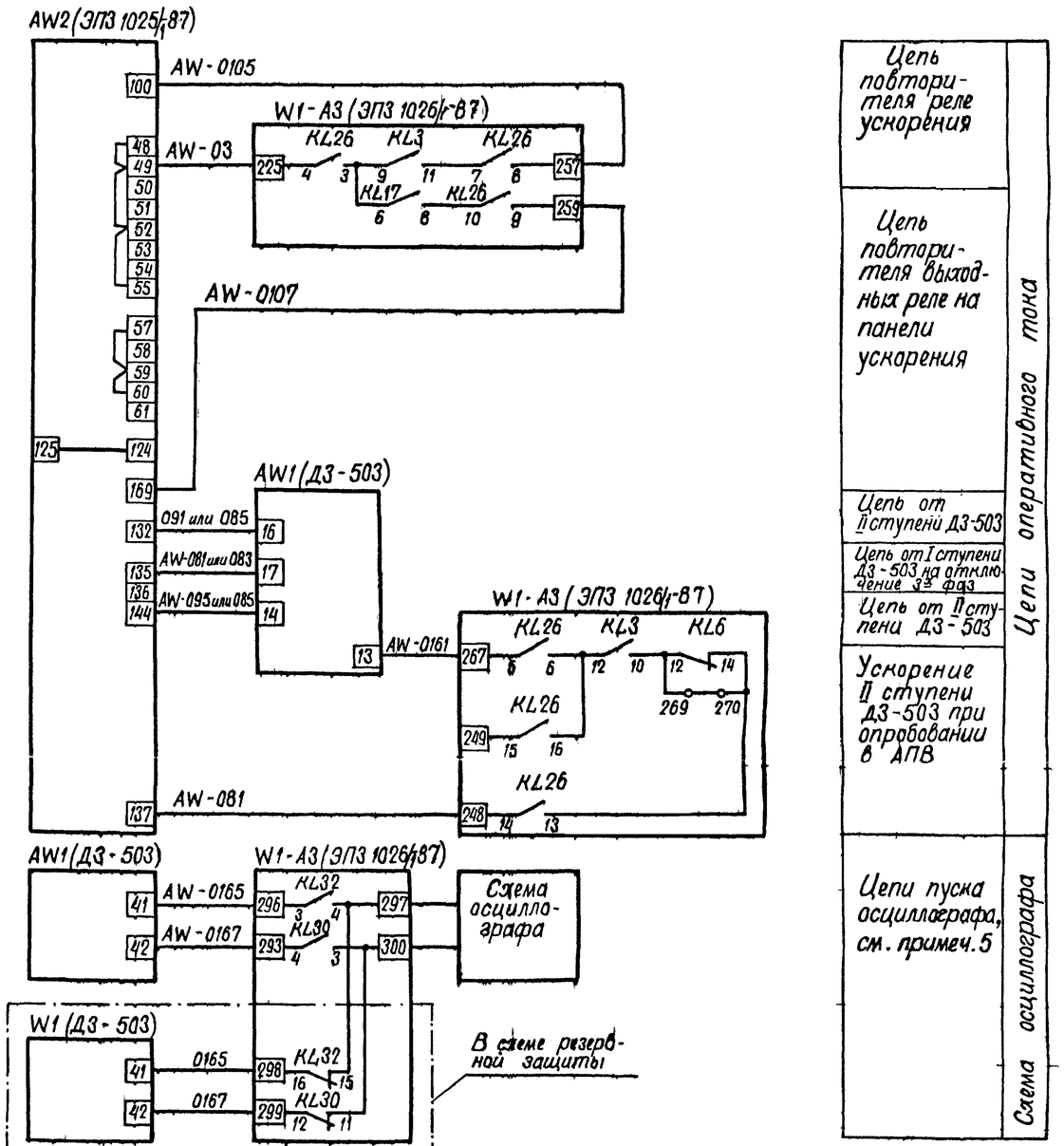

Цепь повторителя ускорения

Цепь повторителя выходных реле на панели ускорения

Цепь от II ступени ДЗ-503

Цепь от I ступени ДЗ-503 на отключение 3-х фаз

Цепь от II ступени ДЗ-503

Ускорение II ступени ДЗ-503 при опробовании в АПВ

Цепи пуска осциллографа, см. примеч. 5

Цепи оперативного тока

Схема осциллографа

Схема выполнена на листах 62,63.

Привязан:

407-03-379-87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели и защиты линий 330-500 кВ

Линия 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	63	

Н. контр.	Рыбкина		
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		

Резервные защиты при использовании подменных панелей. Схема полная.

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Примечания:

1. При отсутствии на линии ОАПВ на зажимах 4, 18, 19 цепи с марками AW-0151, 0163, AW-0153 исключаются
2. Марки цепей уточняются по полной схеме.

Ряд зажимов D3-503 при наличии и отсутствии ОАПВ см. примеч. 1

К шинкам

Левая боковина

	Цепи постоянного тока			
0301		1		БИ3:10
0159		2		К4:15
		3		К2:23
AW-0151		4		К5:23
		5		К4:13
		6		К4:11
		7		К5:27
		8		И31:2
		9		И36:4
		10		К2:27
		11		К4:2
		12		К4:4
AW-0161		13		И35:1
085 или AW095		14		И33:4
		15		И33:1
085 или 091		16		И34:1
083 или AW-081		17		И31:4
0163		18		И31:1
AW-0153		19		К5:2
		20		
0302		21		БИ3:12
		22		
		23		
	Цепи сигнализации			
-ЕН.1 1702		24		ЛС:1
ЕНР1.11715		25		К5:50
ЛС:2		26		К4:16
		27		
+ЕН.1 1701		28		К4:14
1723		29		К5:42
		30		
1611		31		К5:46
AW-905		32		К3:48
		33		К5:52
1607		34		К5:54
	Резервные цепи			
		35		КРС:29
		36		КРС:31
		37		К5:8
		38		К5:10
AW-03		39		К5:12
063		40		К5:14
AW-0165		41		К5:16
AW-0167		42		К5:18
		43		К4:6
		44		К4:8
		45		К4:10
		46		И32:1
		47		
		48		
		49		
		50		
		51		
		52		
		53		
		54		
		55		
		56		
		57		
		58		
	Цепи напряжения			
AW-A604		59		БИ3:2
AW-B603		60		БИ3:4
AW-C604		61		БИ3:6
AW-N604		62		БИ3:8
AW-H603		63		БИ4:2
AW-U604		64		БИ4:4
AW-F604		65		БИ4:6
AW-K603		66		БИ4:8
		67		
		68		
	Цепи тока			
		69		
AW-A417		70		БИ1:2
		71		
AW-B416		72		БИ1:6
		73		
AW-C416		74		БИ2:2
		75		
AW-N413		76		БИ2:6
		77		
AW-A418		78		БИ1:4
		79		
AW-B417		80		БИ1:8
		81		
AW-C417		82		БИ2:4
		83		
AW-N414		84		БИ2:8

См. примеч. 1

См. примеч. 2

См. примеч. 1

Инв. № | Взам. инв. № | Подпись и дата

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Резервная защита. Схема подключения цепей. Панель ДЗ-503

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ

Линия 330-500кВ

Гл.спец.			
Нач.ПТО	Коровникова		
Проверил	Коровникова		
Разработ.	Кривицкая		
Н.контр.	Рывкина		
	Рыбкина		12.87

Стадия	Лист	Листов
РП	64	

Энергосетьпроект г. Москва 1984г.

Копировал

Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87

Примечания

1. Положение перемычек на зажимах панели уточняется по таблицам переключений в цепях панели.
2. При отсутствии ОАПВ на линии даны изменения ряда зажимов.

Изменение ряда зажимов при отсутствии ОАПВ см. примеч. 1

Левая боковина

		48		KL10:5
		49		KAT3:1
		50		KL11:5
		55		AW-03
		56		KL11:6
		57		KL10:7
		58		KL11:7
		59		
		60		KW1:4
		101		KL11:19
		102		069 VD4
		103		
		104		
		105		087 VD4
		106		KL20:6
AW-103		107		KH8:2
		108		
		109		AW-061
		110		KL20:13
		111		KL20:11
		112		SX8:1Л1
		134		083 VD19
084 или AW-101		135		
		136		
		137		AW-081
		138		KL20:14
		139		KL20:8
		146		KL12:2
		147		KL12:4
		148		085

Левая боковина

01	Токовые цепи		
AW-A418		1	SG1:2
AW-B417		2	SG1:6
AW-C417		3	SG1:10
AW-N414		4	SG2:2
		5	KAT2:1
		6	KA4:8
		7	KAT2:3
		8	KAT2:2
		9	KAT2:8
		10	KAT2:4
		11	KAT3:7
		12	KAT2:6
		13	KAT3:6
		14	KAT3:5
		15	
		16	KAT3:8
		17	KAT3:2
		18	KAT3:4
		19	KAT4:6
		20	KAT4:5
		21	KW1:2
		22	KAT4:8
		23	KAT4:2
		24	KAT4:4
		25	
		26	KAT4:7
		27	SG1:4
		28	SG1:8
		29	SG1:12
		30	SG2:4
		31	
		32	
		33	
01	Цепи напряжения		
		34	
AW-H603		35	SG3:8
		36	
AW-K604		37	SG3:10
		38	
AW-K603		39	SG3:12
		40	
		41	
01	Оперативные цепи		
		42	SG3:2
		43	
0301		44	
		45	
		46	
		47	
AW-03		48	KL10:5
		49	KAT3:1
		50	KL11:5
		51	KL19:5
		52	AW-03
		53	KL8:9
		54	KAT4:1
		55	AW-03
		56	KL11:6
		57	KL10:7
		58	KL11:7
		59	
05		60	KW1:13
		61	KL19:7
		62	KL8:11
		63	KH3:1
		64	
		65	087
		66	KL7:4
		67	089
		68	KL7:2
		69	SX3:2Л
		70	
		71	087
		72	SX1:2Л
		73	089
		74	087
		75	KL7:3
		76	089
		77	KL7:1
		78	011 SX2:2Л
		79	
		80	KL1:11
		81	KL1:9
		82	KL11:12
		83	KAT2:5
		84	AW-03
		85	KL1:6
		86	KL1:8

См. прим. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 1

Продолжение левой боковины

		87		KL2:11
		88		KL2:13
		89		KL9:19
		90		KL11:11
		91		KL11:13
		92		KL2:12
		93		
		94		KL10:11
		95		KL1:12
		96		KT5:1
		97		KL2:14
		98		KAT4:3
		99		KT6:1
AW-0105		100		KL10:19
AW-079		101		KL11:19
		102		089 VD4
		103		
		104		
		105		087 VD4
		106		KL20:6
AW-0103		107		KH8:2
		108		
		109		AW-081
		110		KL20:13
		111		073 KL20:11
		112		SX8:1Л1
		113		085 VD20
		114		SX9:2Л
		115		091 VD20
		116		085
		117		SX10:2Л
		118		091
		119		085
		120		SX11:2Л
		121		
		122		AW-095
		123		SX12:2Л
		124		075 KL10:8
		125		KL9:1
		126		KT3:11
		127		KH13:1
		128		KL9:3
		129		SX13:2Л
		130		AW-081
		131		085
085 или 091		132		
		133		091
		134		083 VD19
083 или AW-081		135		
		136		
AW-081		137		AW-081
		138		KL20:14
0163		139		KL20:8
		140		
		141		087
		142		089
		143		085
085 или AW-095		144		
		145		AW-095
AW-085		146		KL12:2
		147		KL12:4
		148		085
		149		KL10:13
		150		047 VD8
		151		AW-03
AW-051 или AW-03		152		KL13:9
		153		VD9
063		154		VD10
		155		AW-067
		156		VD12
AW-049		157		VD10
0159		158		VD11
AW-053		159		KH4:1
AW-057		160		KH5:1
AW-059		161		KH6:1
AW-055		162		SX4:2Л
		163		KL13:19

См. примеч. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 1

См. примеч. 1

На правую боковину

К заж. 254
К заж. 183
К заж. 164
К заж. 166
К заж. 177
К заж. 176
К заж. 179

Схема выполнена на листах 65, 66

Привязан:

Инв. N

Н. контр. Рыбкина
Нач. отд. Титова
Рук. гр. Васильева
Ст. инж.

Резервные защиты. Схема подключения подмен-ной панели ЭПЗ 1025/1-87

Линия 330-500 кВ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

407-03-379.87 ЭЗ

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Стадия: РП | Лист: 65 | Листов:

Копировал Шишкина Формат А2

Ряды зажимов ЭПЗ 1025/1-87 при наличии и отсутствии ОАПВ см. примеч. 2

Правая боковина

01	Оперативные цепи	
AW-095	164	AW-095
KL14:19	165	
AW-081	166	AW-081
KL15:19	167	
	168	
KL18:19	169	AW-0107
KL20:19	170	AW-0109
VD18-083	171	
Sx6:2Л	172	
VD17	173	
AW-081	174	
	175	
087	176	
VD19 089	177	
Sx7:2Л	178	
VD19 083	179	
VD19	180	AW-0101
KL13-065	181	
KL10:12	182	
KL10:14	183	AW-067
KH7:1	184	AW-069
R12	185	AW-071
KL18:5	186	
	187	
KT6:9	188	
KL1:20	189	
KL10:20	190	
	191	
KL11:20	192	
KL18:20	193	
	194	
KL15:20	195	
	196	
	197	
	198	
SG3:6	199	0302
	200	
	201	
KL17:5	202	
KL17:6	203	
	204	
KL17:7	205	
	206	
KL17:8	207	
	208	
KL17:11	209	
	210	
	211	
KL5:6	212	AW-0401
Sx8:1Л2	213	AW-0433
	214	
	215	
KL18:9	216	
KL18:11	217	
	218	
	219	
KL19:6	220	
KL19:8	221	
	222	
	223	
	224	
	225	
KL18:10	226	
KL18:12	227	
	228	
KL2:5	229	
KL2:7	230	
	231	
	232	
KL8:5	233	AW-FU1
KL14:9	234	
KL14:11	235	
	236	
KL19:12	237	
KL15:12	238	
	239	
KL8:7	240	AW-FU29
	241	
KL20:5	242	
	243	
KL20:7	244	
	245	

См. прим. 1

Только при наличии ОАПВ

Изменения ряда зажимов при отсутствии ОАПВ см. прим. 1 правая боковина

KL20:19		170		
KT6:9		188		
KL1:20		189		
KL10:20		190		
		191		
KL11:20		192		
KL18:20		193		
		194		
KL15:20		195		
KL5:6		212		
Sx8:1Л2		213		
		214		
SX8:C2		257		
SX8:2Л2		258		

Продолжение правой боковины

KL13:9		246	
KL13:11		247	
KL13:10		248	
KL13:12		249	
KL14:10		250	
KL14:12		251	
KL12:5		252	
KL12:7		253	
		254	
VD15		255	
KL13:11		256	
Sx8:C2		257	AW-919
Sx8:2Л2		258	
		259	

К шинкам

01	Цепи выключателя Q1	
KL15:5		260
		261
		262
KL14:5		263
		264
KL15:7		265
		266
KL15:8		267
		268
KL15:11		269
		270
KL14:7		271
		272
KL16:12		273
		274
		275
		276
		277

01	Цепи выключателя Q2	
KL16:5		278
		279
		280
KL14:6		281
		282
KL16:7		283
		284
KL16:8		285
		286
KL16:11		287
		288
KL14:8		289
		290
KL17:12		291
		292
		293
		294
		295

01	Цепи сигнализации	
KH1:4	296	1701+EH1
	297	
KH1:3	298	1723
	299	
VD22	300	AW-905
	301	
VD22	302	EA6.1
	303	1611
VD23	304	1601
	305	EA1.1
R14	306	1717 EHP2.1
	307	
KL1	308	1702-EH.1
	309	
R19	310	1715 EHP1.1
	311	
VD27	312	1679 EA41.1
	325	

к заж. 163 на левую боковину


к заж. 155
к заж. 142
к заж 141
к заж 137
к заж. 145
к заж 134


На левую боковину

Схема выполнена на листах 65, 66

Копировал: Жук Формат А2

Н. контр.	Овсянкина			Привязан:
Нач. ПТП	Рыбкино			
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			
				Инв. №:
Резервные защиты. Схема подключения подмен. панели ЭПЗ 1025/1-87		Стадия	Лист	Листов
		РП	66	
Линия 330-500 кВ				
Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ		407-03-379.87 ЭЗ		
	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.			

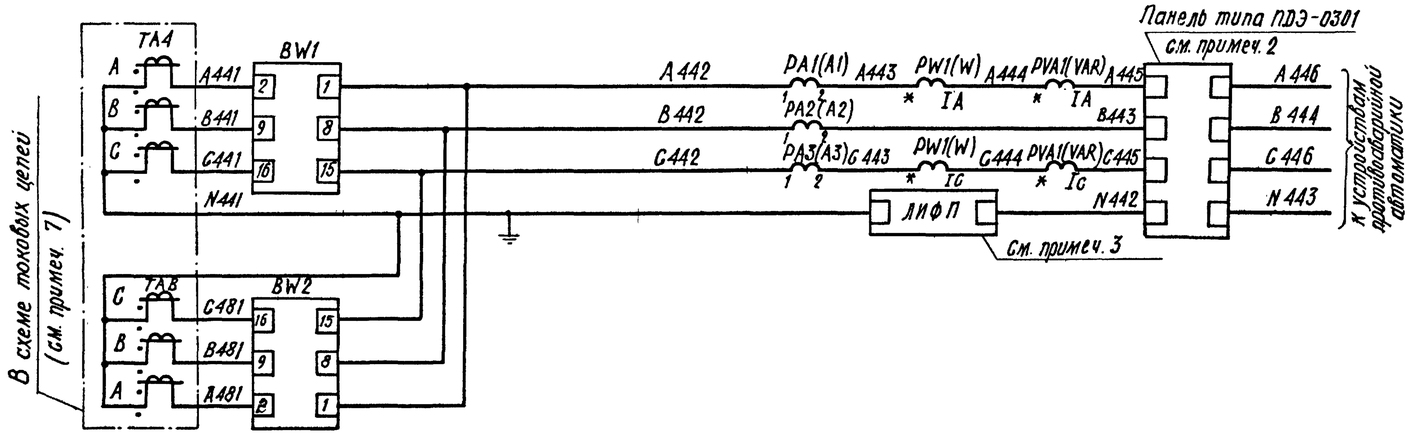

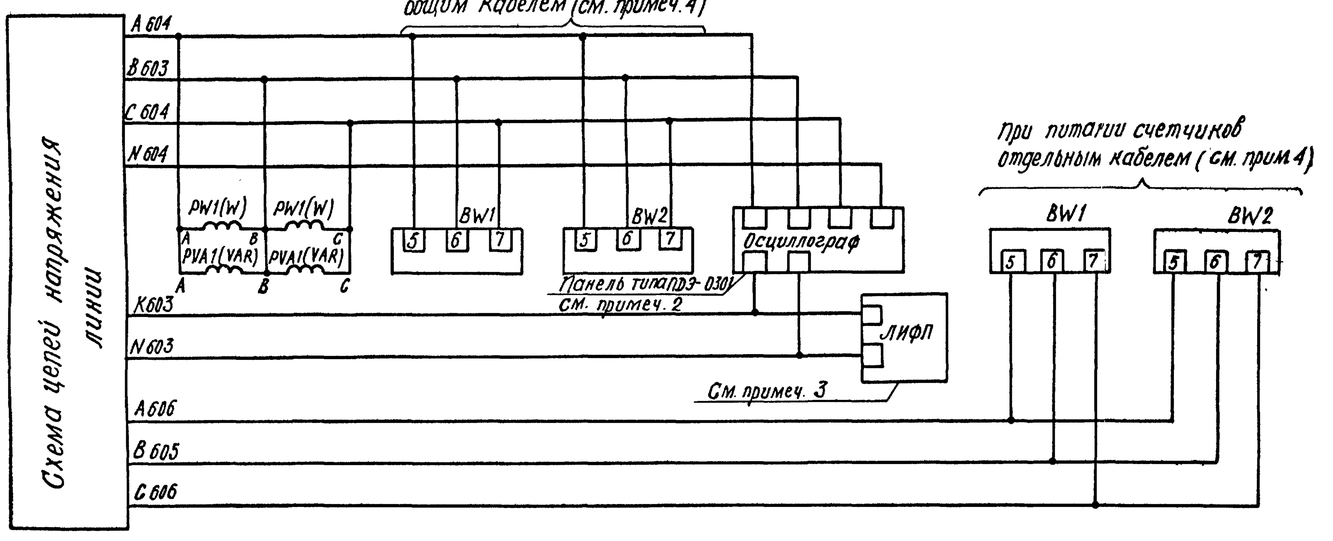

Токовые цепи (см. примечание 1,б) — Для каждой линии — См. примечание 5,б — Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Цепи напряжения (см. примеч. 6) — Счетчики измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечан
Блок измерений БИ	PA1(A1), PA2(A2), PA3(A3)	Амперметр	Э365	...А, ... КА	3	С нулем в середине шкалы
	PVA1(VAR)	Варметр	Д365	...А... МВАр	1	
	PW1(W)	Ваттметр	Д365	...А, ...МВт	1	
Блок счетчиков БИ485(I)-84	BW1, BW2	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А,.../100В	2	В поставку завода не входят

Примечания

1. Схема дана для линии ПС со схемами
— „четырехугольник", „Автотрансформатор - шины" на стороне ВН при наличии ТТ с четырьмя и пятью сердечниками
— „Полуторная на стороне ВН - мост „линия - линия" и мост „линия - автотрансформатор при наличии ТТ с четырьмя сердечниками.
— „Полуторная" на стороне СН - мост „линия - линия" при наличии ТТ с четырьмя сердечниками
— „Полуторная" на стороне ВН - мост „линия - автотрансформатор" при наличии ТТ с пятью сердечниками.
Марки трансформаторов тока и токовых цепей даны при наличии наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками
При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками марки трансформаторов тока и токовых цепей уточняются по схеме токовых цепей.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПЭ-0301 определяется при конкретном проектировании.
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим кабелем приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжений до счетчиков.
5. При необходимости установки на панели управления аппаратуры измерения для одной линии применяется блок измерения БИ484-87 (ПС со схемами „полуторная" — мост линия-автотрансформатор), для двух линий - блок измерения БИ482-87 (ПС со схемами „четырехугольник", „автотрансформатор-шины", „полуторная - мост линия - линия).
6. Позиционные обозначения в скобках соответствуют обозначениям в блоках.
7. Однополярный конец первичной обмотки ТТ принят со стороны линии.

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500 кВ

			Стадия	Лист	Листов
Н. контр	Рыбкина		Линия 330-500кВ	РП	67	
Нач. ПТО	Рыбкина				
Рук. гр.	Титова		Измерения и учет электроэнергии. Вариант I. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1987	
Ст. инж.	Васильева				
Ст. инж.	Кравицкая				

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

	01	Линия 330-50		
		1		
	A 441	2		BW1:2
		3		
	B 441	4		BW1:9
		5		
	C 441	6		BW1:16
		7		
	N 441	8		
		9		
		10		
См. примеч. 2	A 481	11		BW2:2
		12		
	B 481	13		BW2:9
		14		
	C 481	15		BW2:16
		16		
		17		
		18		
	A 442	19		BW1:1
		20		BW2:1
	B 442	21		BW1:8
		22		BW2:8
	C 442	23		BW1:15
		24		BW9:15
		25		
См. примеч. 3	A604(A606)	26		BW1:5
		27		BW2:5
	B603(B605)	28		BW1:6
		29		BW2:6
	C604(C606)	30		BW1:7
		31		BW2:7
		32		
		33		
		34		
		35		
		36		
		37		
		38		

Правая боковина

01	Линия 330-500кВ		
BW1:10	39		
BW1:11	40		
	41		
	42		
BW1:14	43		
BW1:3	44		
	45		
BW1:17	46		
	47		
BW2:10	48		
BW2:11	49		
	50		
	51		
BW2:14	52		
BW2:3	53		
	54		
BW2:17	55		
	56		
	76		

Ряд зажимов блока БИ-482-87

(см. примечание 1)

Левая боковина

	02	Линия 330-500 кВ		
	A 442	1		PA1:1
	B 442	2		PA2:1
	C 442	3		PA3:1
		4		
См. примеч. 2	A 445	5		PVA1:IA
	B 443	6		PA2:2
	C 445	7		PVA1:Ic
		8		
	A604	9		PWCA
		10		
	B 603	11		PW1:B
		12		
	C 604	13		PW1:C
		14		
		15		
		16		
		17		
		25		
		26		

Ряд зажимов блока БИ484-87

(см. примеч. 1)

Правая боковина

01	Линия 330-500кВ		
PA1:1	1		A 442
PA2:1	2		B 442
PA3:1	3		C 442
	4		
PA1:IA	5		A 445
PA2:2	6		B 443
PVA1:Ic	7		C 445
	8		
PW1:A	9		A604
	10		
PW1:B	11		B603
	12		
PW1:C	13		C604
	14		
	15		
	16		
	17		
	22		
	23		
	24		
	25		
	26		

См. примеч. 2

Примечания

1. Для одной линии 330-500кВ со схемой „Полуторная" (мост линия - автотрансформатор) применяется блок измерения БИ 484-87.
   Для двух линий 330-500кВ ПС со схемой „Четырехугольник", „Автотрансформатор - шины", „Полуторная" (мост линия-линия) применяется блок измерения БИ 482-87.
2. Марки токовых цепей даны при наличии трансформаторов тока с четырмя сердечниками. При наличии ТТ с пятью сердечниками марки токовых цепей уточняются по схеме токовых цепей.
3. Марки цепей напряжения без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем, марки цепей в скобках - при питании счетчиков отдельным кабелем.
4. Ряд зажимов в блоке БИ 482-87 для монтажной единицы 01 расположен на правой боковине и выполняется аналогично ряду зажимов для монтажной единицы 02.

Привязан :

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ


				Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Рывкина		6.08.87	Линия 330-500 кВ	РП	68	
Нач. ПТП	Рывкина					
Рук. гр.	Титова			Измерения и учет электроэнергии. Вариант I Схема подключения НКУ	Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.	
Ст. инж.	Васалоева					
Ст. инж.	Кривицкая					

Копировал

Формат А 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

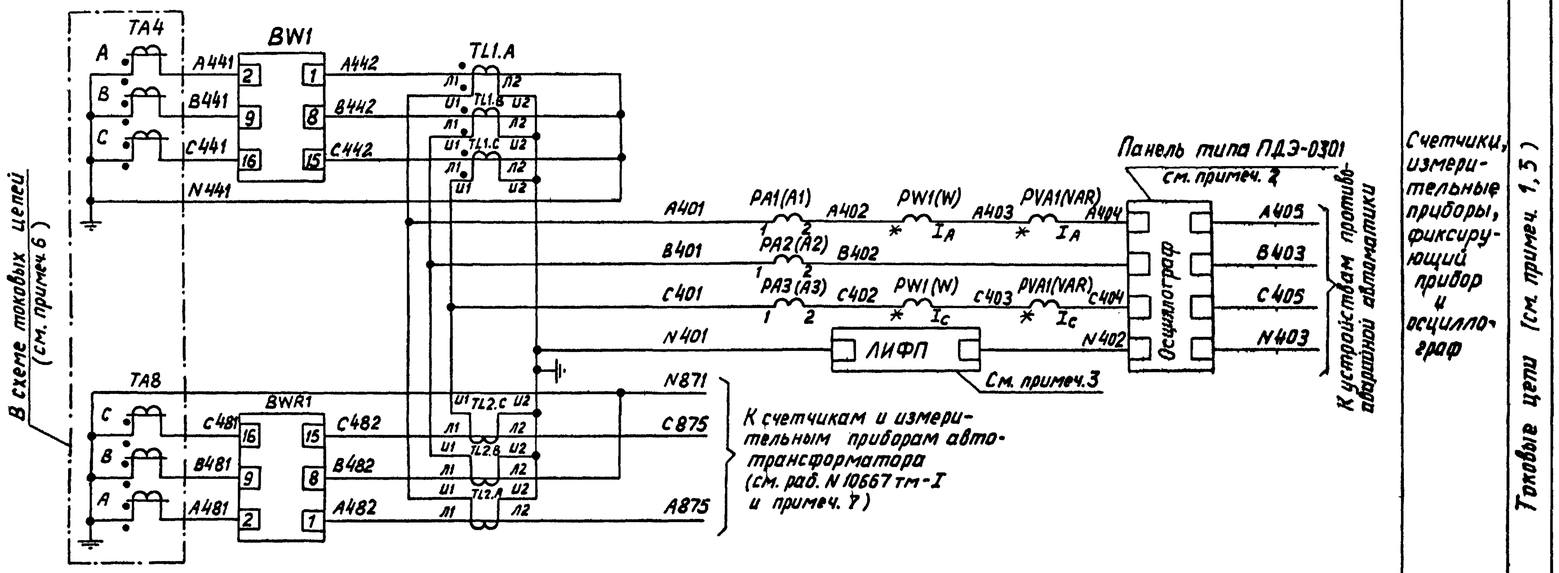При наличии трансформаторов тока с четырьмя и пятью сердечниками



Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Блок измерений БИ 4834-87	PA1(A1), PA2(A2), PA3(A3)	Амперметр	Э365	... А, ... кА	3	
	PVA1(VAR)	Варметр	Д365	... А, ... мВАр	1	с нулём в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д365	... А, ... мВт	1	
Блок счётчиков БИ 4512-84	BW1	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А, .../100В	1	С блоком не поставляются
	BWR1	Счетчик активно-реактивной энергии	Ф443АР	.../...А, .../100В	1	общий для линии и автотрансформ.
Блок 5А312-71 (ПТТ1.А,В,С)	TL1.A,B,C	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0,66	.../... А	3	
Блок 5А312-71 (ПТТ1.А,В,С)	TL2.A,B,C	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0,66	.../... А	3	


См. примеч. 5

Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Токовые цепи (см. примеч. 1,5)

Примечания

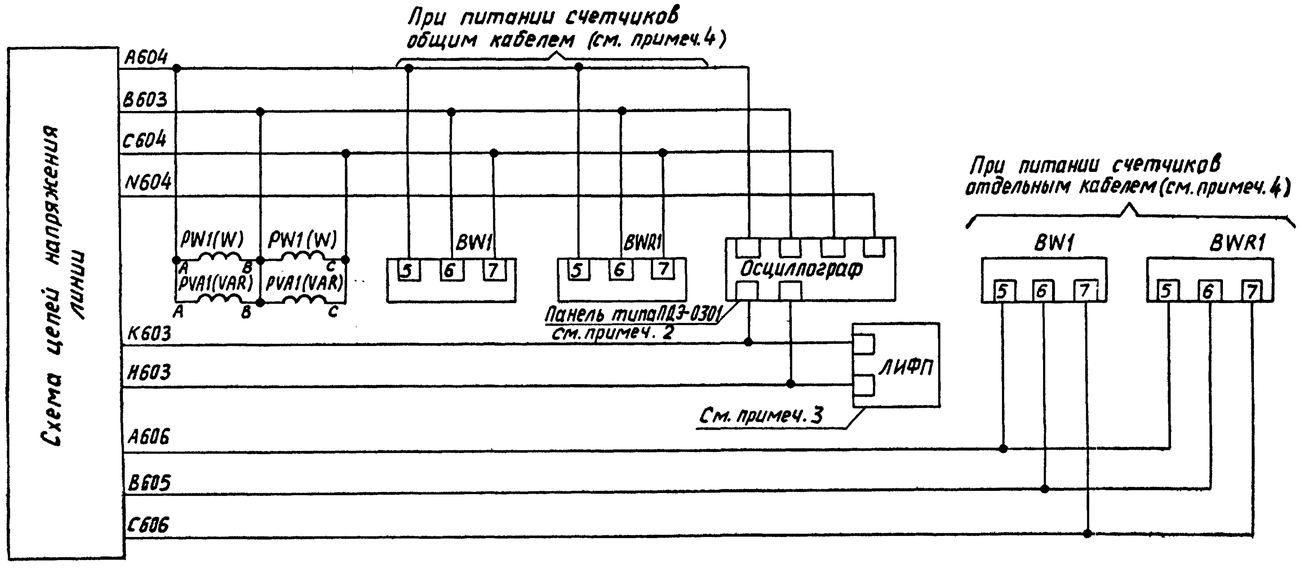1. Схема дана для линии ПС со схемой „Полуторная" на стороне СН, мост „линия-автотрансформатор" при наличии ТТ с четырьмя или пятью сердечниками. Марки трансформаторов тока и токовых цепей даны при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками. При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками марки трансформаторов тока и токовых цепей уточняются по схемам токовых цепей.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяются при конкретном проектировании.
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим кабелем приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжения до счетчиков.
5. Позиционные обозначения аппаратов в скобках соответствуют обозначениям в блоках.
6. Однополярный конец первичной обмотки трансформаторов тока принят со стороны линии.
7. В связи с применением электронных счетчиков типа Ф443 схема измерений автотрансформатора 330-500 кВ (раб. N 10667 тм-I, лист 40) в части измерений, общих для линии и автотрансформатора, должна быть откорректирована в соответствии с данной схемой.



Цепи напряжения (см. примеч. 5)

Инв. №				Привязан:	
				407-03 379.87 ЭЗ	
Н. контр.	Рывкина			Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ	
Разраб.	Васильева			Линия 330 кВ	Стадия: РП; Лист: 69; Листов:
Проверил	Коровников				
Гл. инж.	Васильева				
Гл. спец.	Коровников			Измерения и учет электроэнергии. Вариант II. Полная схема	Энергосетьпроект г. Москва 1984 г.
Нач. ПТП	Рывкина				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат 22

№ 11548тм-Ш-74

Ряды зажимов блока БИ 451/2-84

Левая боковина

01		Линия 330-500кВ		
		1		
A441		2		BW1:2
		3		
B441		4		BW1:9
		5		
C441		6		BW1:16
		7		
N441		8		
N871		9		
		10		
A481		11		BWR1:2
		12		
B481		13		BWR1:9
		14		
C481		15		BWR1:16
		16		
N871		17		
		18		
A442		19		BW1:1
B482		20		BWR1:1
B442		21		BW1:8
B482		22		BWR1:8
C442		23		BW1:15
C482		24		BWR1:15
		25		
A604(A606)		26		BW1.5
		27		BWR1:5
B603(B605)		28		BW1:6
		29		BWR1:6
C604(C606)		30		BW1:3
		31		BWR1:7
		32		
		33		
		34		
		35		
		36		
		37		
		38		

См. примеч. 1

См. примеч. 2

Правая боковина

01		Линия 330-500кВ		
BW1:15		39		
BW1:11		40		
		41		
		42		
BW1:14		43		
BW1:3		44		
		45		
BW1:17		46		
		47		
BWR1:10		48		
BWR1:11		49		
BWR1:12		50		
BWR1:13		51		
BWR1:14		52		
BWR1:3		53		
BWR1:4		54		
BWR1:17		55		
		56		
		76		

Ряд зажимов блока БИ 484-87

Правая боковина

01		Линия 330-500кВ		
PA1:1		1		A401
PA2:1		2		B401
PA3:1		3		C401
		4		
PVA1:IA		5		A404
PA2:2		6		B402
PVA1:Ic		7		C404
		8		
PW1÷A		9		A604
		10		
PW1÷B		11		B603
		12		
PW1:C		13		C604
		14		
		15		
		16		
		17		
		26		

Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01		Линия 330-500кВ		
A442		1		ПТТ1а-Л1
		2		
B442		3		ПТТ1б-Л1
		4		
C442		5		ПТТ1в-Л1
		6		
N441		7		
		8		
		9		ПТТ1а-Л2
		10		
		11		ПТТ1б-Л2
		12		
		13		ПТТ1с-Л2
		14		
		15		
A401		16		ПТТ1а-U1
B401		17		ПТТ1б-U1
C401		18		ПТТ1с-U1
N401		19		ПТТ1с-U2
		20		

См. примеч. 1

Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01		Линия и автотрансформатор 330-500кВ		
A482		1		ПТТ1а-Л1
		2		
B482		3		ПТТ1б-Л1
		4		
C482		5		ПТТ1с-Л1
		6		
N871		7		
		8		
A875		9		ПТТ1а-Л2
		10		
N871		11		ПТТ1б-Л2
		12		
C875		13		ПТТ1с-Л2
		14		
		15		
A401		16		ПТТ1а-U1
B401		17		ПТТ1б-U1
C401		18		ПТТ1с-U1
N401		19		ПТТ1с-U2
		20		

См. примеч. 1

Примечания

1. Марки токовых цепей даны при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками. При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками марки токовых цепей уточняются по схемам токовых цепей.

2. Марки цепей напряжения без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем; марки цепей в скобках - при питании счетчиков отдельным кабелем.

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330 - 500 кВ

				Стадия	Лист	Листов
Н. контр.	Рыбкина			РП	70	
Нач. ПТП	Рыбкина					
Рук. гр.	Татава					
Ст. инж.	Васильева					
Ст. инж.	Кравицкая					

Линия 330-500 кВ

Измерения и учет электроэнергии. Вариант II. Схема подключения НКУ


Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

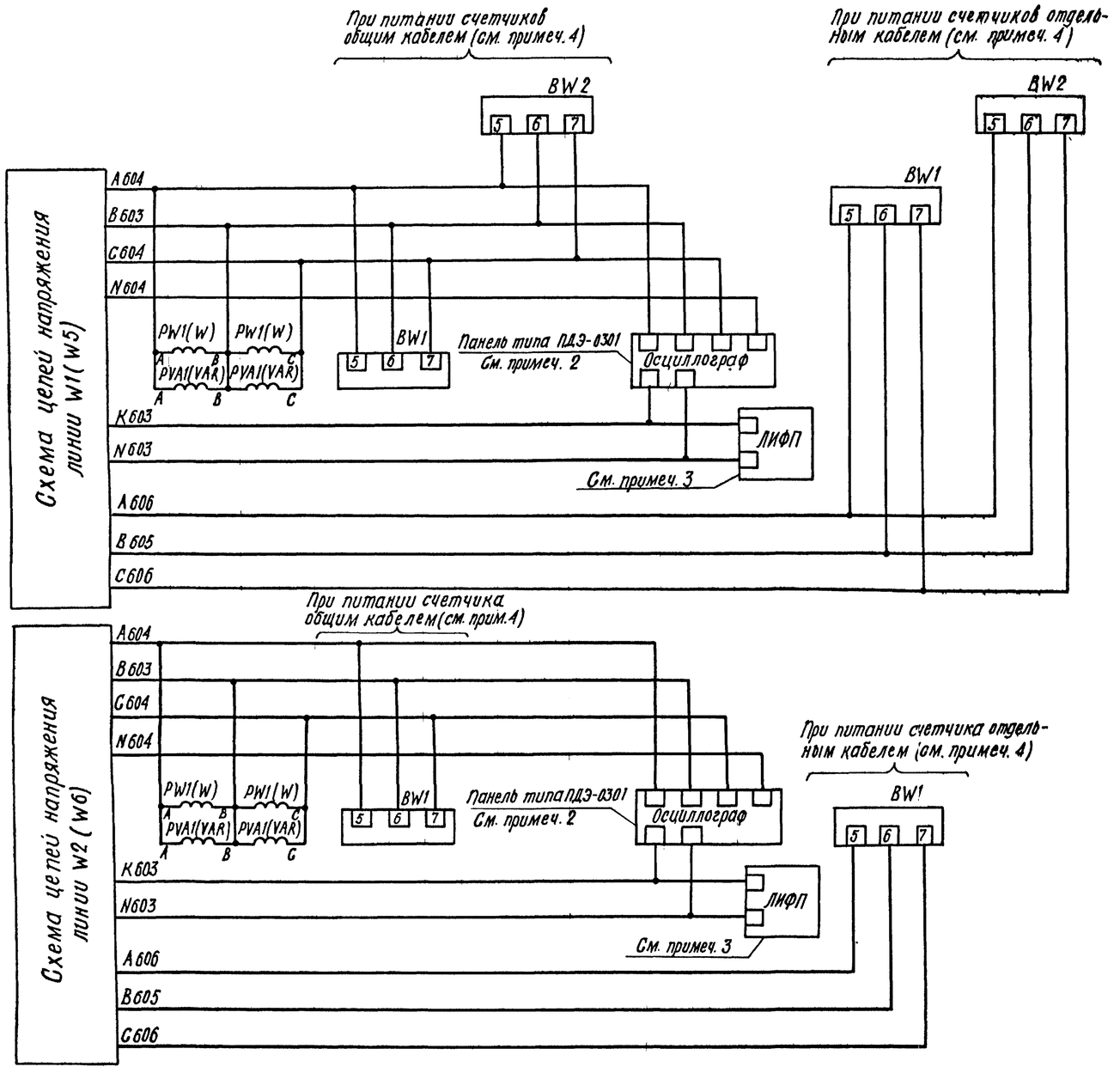При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками



Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характеристика	К-во	Примечан.
Блок измерений БИ 482-87	PA1(A1), PA2(A2) PA3(A3)	Амперметр	Э 365	... А, ... кА	3	
	PVA1(VAR)	Варметр	Д 365	... А, ... мВАр	1	С нулем в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д 365	... А, ... мВт	1	
Блок счетчиков БИ 485/1-84 (Общий для линий W1(W5) и W2(W6) см. прим. 5,6)	BW1	Счетчик активной энергии	Ф 443 А	... А, .../100 В	1	В поставку завода не входит
	BW2	То же	Ф 443 А	.../... А, .../100 В	1	Общий для W1(W5) и W2(W6)
Блок счетчиков БИ 485/3-84 (Для каждой линии W1(W5) или W2(W6) см. прим. 6)	BW1	Счетчик активной энергии	Ф 443 А	.../... А, .../100 В	1	В поставку завода не входит
Блок БВЗП-71	TA1, A, B, C (ТТ1 А, В, С)	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0.66	.../... А	3	
Блок БВЗП-71	TA2, A, B, C (ТТ11 А, В, С)	Промежуточный трансформатор тока	ТР-0,66	.../... А	3	

Примечания

1. Схема дана для моста линия-линия ПС со схемой „Полуторная" на стороне ВН или СН при наличии ТТ с пятью сердечниками.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяются при конкретном проектировании
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжения до счетчиков.
5. Позиционные обозначения аппаратов в блоках соответствуют обозначениям в скобках
6. Однополярный конец первичной обмотки трансформаторов тока W1(W5)-TA5 и W2(W6)-TA5 принят со стороны соответствующей линии; для трансформаторов тока TA8-со стороны линии W2(W6)

Схема выполнена на листах 71, 72

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	71	

Н. контр.	Рыбкина		6.03.87
Нач. ПТП	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Кривицкая		

Измерения и учет электроэнергии. Вариант II
Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками.

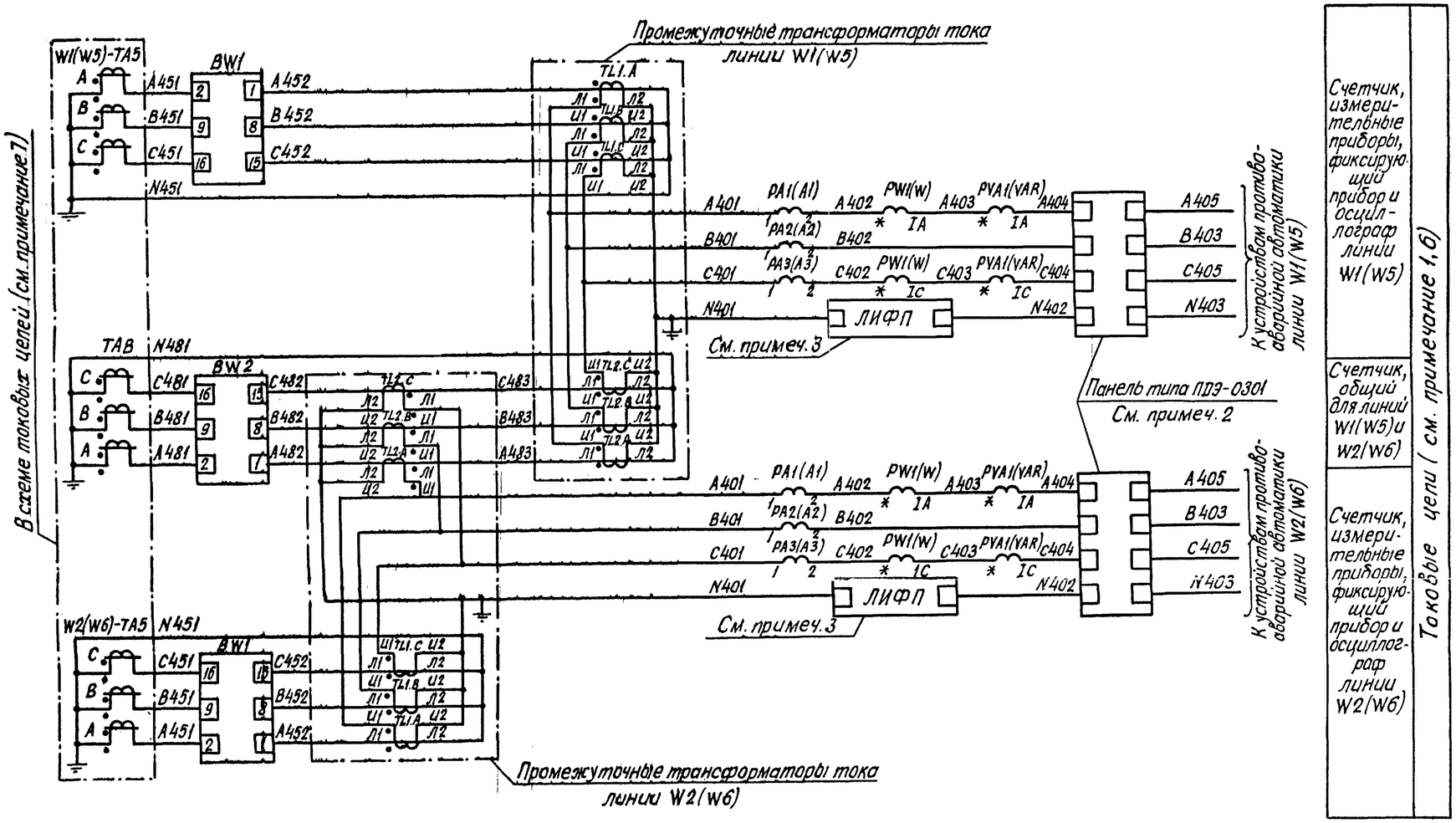


Схема выполнена на листах 71,72

Привязан:			
Инв.№			
		407-03-379.87 ЭЗ	
		Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500кВ	
Н.контр.	Рывкина	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Васильева			
Проверил	Титова	Линии 330-500кВ	Р	72	
Гл.инж.	Васильева			
Гл.спец.				
Нач.ПТП	Рывкина	Измерения и учет электроэнергии. Вариант III. Схема полная.	Энергосетьпроект г. Москва 1987г	

Копировал: Жиля Формат

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№
14-244

Для линий W1(W5) и W2(W6)
Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01	Линии 330-500 кВ		
	1		
A 451	2		BW1:2
	3		
B 451	4		BW1:9
	5		
C 451	6		BW1:16
	7		
N 451	8		
	9		
	10		
A 481	11		BW2:2
	12		
B 481	13		BW2:9
	14		
C 481	15		BW2:16
	16		
N 481	17		
	18		
A 452	19		BW1:1
A 482	20		BW2:1
B 452	21		BW1:8
B 482	22		BW2:8
C 452	23		BW1:15
C 482	24		BW2:15
	25		
A604(A606)	26		BW1:5
	27		BW2:5
B603(B605)	28		BW1:6
	29		BW2:6
C604(C606)	30		BW1:7
	31		BW2:7
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		

См. примеч. 1

Правая боковина

01	Линии 330-500 кВ		
BW1:10	39		
BW1:11	40		
	41		
	42		
BW1:14	43		
BW1:3	44		
	45		
BW1:17	46		
	47		
BW2:10	48		
BW2:11	49		
	50		
	51		
BW2:14	52		
BW2:3	53		
	54		
BW2:17	55		
	56		
	76		

Для линии W2(W6)
Ряды зажимов блока БИ 451/3-84

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W2(W6)
BW1:10	39		
BW1:11	40		
	41		
	42		
BW1:14	43		
BW1:3	44		
	45		
BW1:17	46		
	47		
	48		
	49		
	50		
	51		
	52		

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W2(W6)
	1		
A 451	2		BW1:2
	3		
B 451	4		BW1:9
	5		
C 451	6		BW1:16
	7		
N 451	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
A 452	19		BW1:1
	20		
B 452	21		BW1:8
	22		
C 452	23		BW1:15
	24		
	25		
A604(A606)	26		BW1:5
	27		
B603(B605)	28		BW1:6
	29		
C604(C606)	30		BW1:7
	31		
	32		
	33		
	34		
	35		
	36		
	37		
	38		

См. примч. 1

Для линии W2(W6)
Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W2(W6)
A 452	1		nTT1a-Л1
	2		
B 452	3		nTT1B-Л1
	4		
C 452	5		nTT1c-Л1
	6		
N 451	7		
	8		
	9		nTT1a-Л2
	10		
	11		nTT1B-Л2
	12		
	13		nTT1c-Л2
	14		
	15		
A 401	16		nTT1a-U1
B 401	17		nTT1B-U1
C 401	18		nTT1c-U1
N 401	19		nTT1c-U2
	20		

Для линии W2(W6)
Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W2(W6)
A 483	1		nTT1a-Л1
	2		
B 483	3		nTT1B-Л1
	4		
C 483	5		nTT1c-Л1
	6		
	7		
	8		
A 482	9		nTT1a-Л2
	10		
B 482	11		nTT1B-Л2
	12		
C 482	13		nTT1c-Л2
	14		
	15		
A 401	16		nTT1a-U1
B 401	17		nTT1B-U1
C 401	18		nTT1c-U1
N 401	19		nTT1c-U2
	20		

Для линии W1(W5)
Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W1(W5)
A 452	1		nTT1a-Л1
	2		
B 452	3		nTT1B-Л1
	4		
C 452	5		nTT1c-Л1
	6		
N 451	7		
	8		
	9		nTT1a-Л2
	10		
	11		nTT1B-Л2
	12		
	13		nTT1c-Л2
	14		
	15		
A 401	16		nTT1a-U1
B 401	17		nTT1B-U1
C 401	18		nTT1c-U1
N 401	19		nTT1c-U2
	20		

Для линии W1(W5)
Ряд зажимов блока БВ 312-71

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W1(W5)
A 483	1		nTT1a-Л1
	2		
B 483	3		nTT1a-Л1
	4		
C 483	5		nTT1a-Л1
	6		
N 481	7		
	8		
	9		nTT1a-Л2
	10		
	11		nTT1B-Л2
	12		
	13		nTT1c-Л2
	14		
	15		
A 401	16		nTT1a-U1
B 401	17		nTT1B-U1
C 401	18		nTT1c- U1
N 401	19		nTT1c-U2
	20		

Для линий W1(W5) и W2(W6)
Ряды зажимов блока БИ 482-87

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ		W1(W5)
PA1:1	1		A 401
PA2:1	2		B 401
PA3:1	3		C 401
	4		
PVA1: I_A	5		A 404
PA2:2	6		B402
PVA1: Ic	7		C 404
	8		
PW1: A	9		A 604
	10		
PW1: B	11		B 603
	12		
PW1: C	13		C 604
	14		
	15		
	16		
	17		
	26		

Левая боковина

02	Линия 330-500 кВ		W2(W6)
A 401	1		PA1:1
B 401	2		PA2:1
C 401	3		PA3:1
	4		
	5		PVA1:IA
	6		PA2: 2
	7		PVA1: Ic
	8		
A 604	9		PW1: A
	10		
B 603	11		PW1: B
	12		
C 604	13		PW1:C
	14		
	15		
	16		
	17		
	26		

Примечание

1. Марки цепей без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем: марки цепей в скобках - при питании счетчиков отдельным кабелем.

Привязан:

Н. контр.	Рыбкина		6.08.87
Нач. ПТО	Рыбкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Кривацкая		

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	73	

Измерения учет электроэнергии. Вариант III. Схема подключения НКУ


Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал


Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

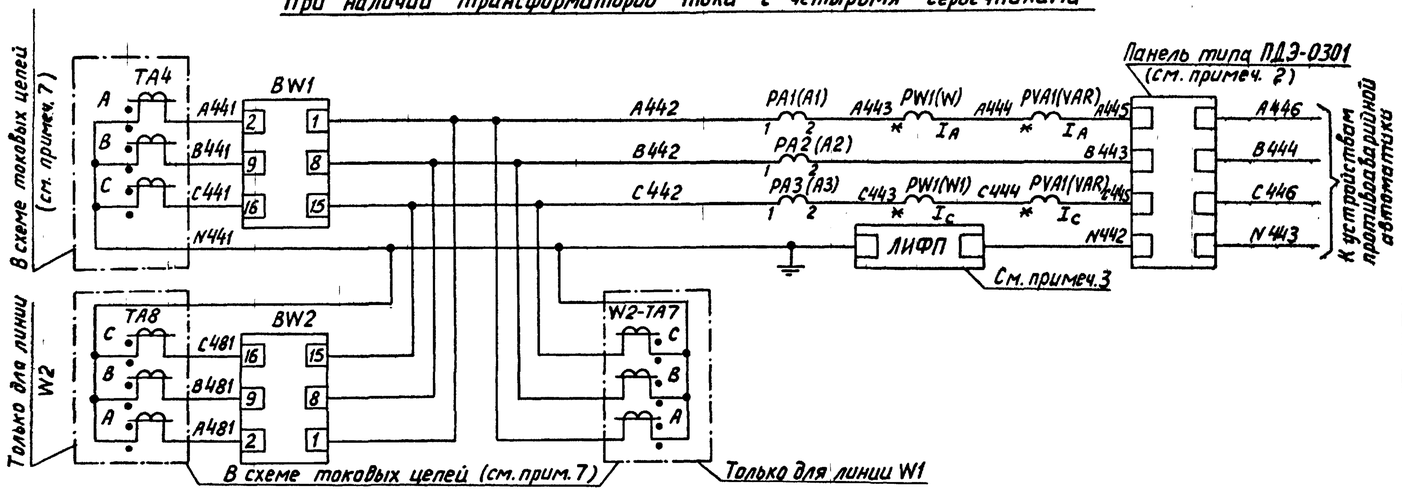
При наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками



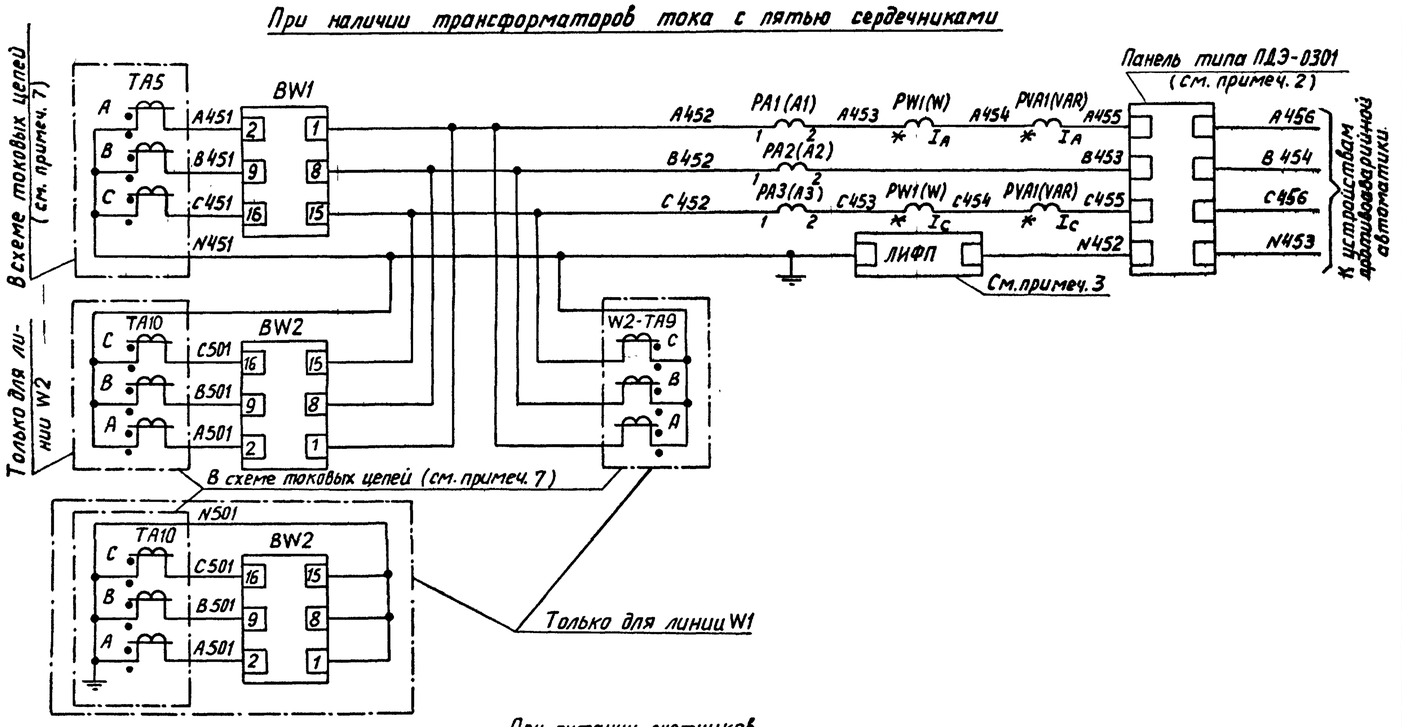
При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками



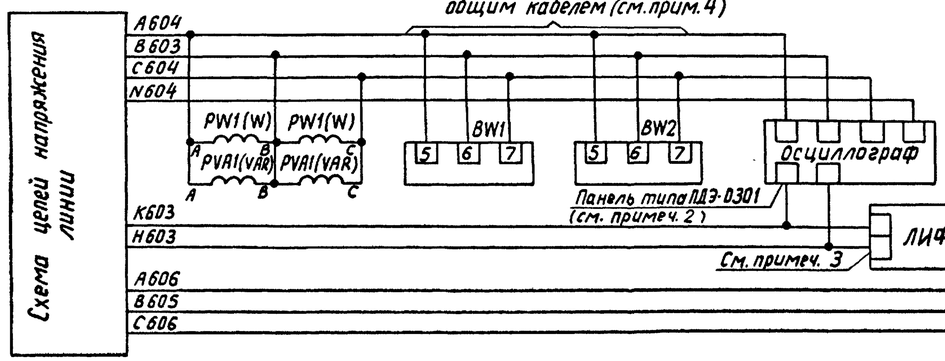При питании счетчиков общим кабелем (см. прим. 4)



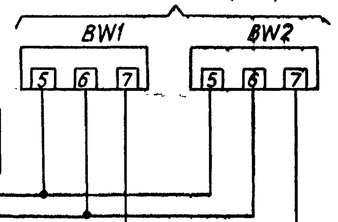При питании счетчиков отдельным кабелем (см. прим. 4)



Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Счетчики, измерительные приборы, фиксирующий прибор и осциллограф

Токовые цепи (см. примеч. 1, 6)

Цепи напряжения (см. примеч. 8)

Перечень аппаратуры

Место установки	Позиционное обозначение по схеме	Наименование	Тип	Техническая характерист.	К-во	Примечание
Общий для W1 и W2 (см. прим. 8)	PA1(A1), PA2(A2), PA3(A3)	Амперметр	Э365	...А,... кА	3	
Блок измерений	PVA1(VAR)	Варметр	Д365	...А,...мВАр	1	С нулем в середине шкалы
	PW1(W)	Ваттметр	Д365	...А,...мВт	1	
См. примеч. 8 Блок счетчиков БИ 451/1-84	BW1, BW2	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А,.../100В	2	В поставку завода не входят
Блок счетчиков БИ 451/3-84	BW1	Счетчик активной энергии	Ф443А	.../...А,.../100В	1	В поставку завода не входят

Примечания

1. Схема дана для линии ПС со схемой „Треугольник". Трансформаторы тока - с четырьмя и пятью сердечниками.
2. Необходимость регистрации токов и напряжений всех фаз и нулевой последовательности, а также номера зажимов панели ПДЭ-0301 определяются при конкретном проектировании.
3. Номера зажимов фиксирующего прибора типа ЛИФП уточняются энергосистемой.
4. Питание цепей напряжения счетчиков производится отдельным кабелем, если при питании общим кабелем приходится чрезмерно завышать (более 120 мм²) сечение жил из условия допустимых потерь напряжения до счетчиков.
5. Для линий 500 кВ без реактора и линий 330 кВ применяется блок измерения БИ 482-87. Для линии 500 кВ с реактором - блок измерения БИ 485-87.
6. Позиционные обозначения в скобках соответствуют обозначениям в блоках.
7. Однополярный конец первичной обмотки трансформаторов тока принят со стороны линии.
8. Блок счетчиков БИ 451/1-84 применяется для линии W2 при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками и для линий W1 и W2 при наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками. Блок счетчиков БИ 451/3-84 применяется для линии W1 при наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками.

Н. контр.	Рывкина					
Разраб.	Васильева					
Проверил	Коровникова					
Ст. инж.	Васильева					
Гл. спец.	Коровникова					
Нач. ПТП	Рывкина		12.84			

Привязан:

Инв. №

407-03-379.87 ВЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330-500 кВ

Линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	74	

Измерения и учет электроэнергии. Вариант IV. Схема полная

Энергосетьпроект г. Москва 1984 г

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал

Формат А2

При наличии трансформаторов тока с четырьмя сердечниками

Для линии W1

Ряды зажимов блока БИ 451/3-84

Левая боковина

	Линия 330-500кВ	W1
	1	
А441	2	BW1:2
	3	
В441	4	BW1:9
	5	
С441	6	BW1:16
	7	
N441	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	
	17	
	18	
А442	19	BW1:1
	20	
В442	21	BW1:8
	22	
С442	23	BW1:15
	24	
	25	
А604(А606)	26	BW1:5
	27	
В603(В605)	28	BW1:6
	29	
С604(С606)	30	BW1:7
	31	
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

См. примеч. 1

Правая боковина

	Линия 330-500кВ	W1
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
	76	

Для линии W2

Ряды зажимов блока БИ-451/1-84

Левая боковина

	Линия 330-500кВ	W2
	1	
А441	2	BW1:2
	3	
В441	4	BW1:9
	5	
С441	6	BW1:16
	7	
N441	8	
	9	
	10	
А481	11	BW2:2
	12	
В481	13	BW2:9
	14	
С481	15	BW2:16
	16	
	17	
	18	
А442	19	BW1:1
	20	BW2:1
В442	21	BW1:8
	22	BW2:8
С442	23	BW1:15
	24	BW2:15
	25	
А604(А606)	26	BW1:5
	27	BW2:5
В603(В605)	28	BW1:6
	29	BW2:6
С604(С606)	30	BW1:7
	31	BW2:7
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

См. примеч. 1

Правая боковина

	Линия 330-500кВ	W2
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
BW2:10	48	
BW2:11	49	
	50	
	51	
BW2:14	52	
BW2:3	53	
	54	
BW2:17	55	
	56	
	57	
	76	

Для линий W1 и W2

Ряды зажимов блока БИ 482-87 или БИ 485-87

Левая боковина

	Линия 330-500кВ	W1
А 442	1	PA1:1
В 442	2	PA2:1
С 442	3	PA3:1
	4	
А 445	5	PVA1:IA
В 443	6	PA2:2
С 445	7	PVA1:Ic
	8	
А 604	9	PW1:A
	10	
В 604	11	PW1:B
	12	
С 604	13	PW1:C
	14	
	15	
	16	
	17	
	24	
	25	
	26	

Правая боковина

	Линия 330-500кВ	W2
PA1:1	1	А 442
PA2:1	2	В 442
PA3:1	3	С 442
	4	
PVA1:IA	5	А 445
PA2:2	6	В 443
PVA1:Ic	7	С 445
	8	
PW1:A	9	А 604
	10	
PW1:B	11	В 604
	12	
PW1:C	13	С 604
	14	
	15	
	16	
	17	
	24	
	25	
	26	

Примечание

1. Марки цепей напряжения без скобок даны при питании счетчиков общим с защитой кабелем, марки цепей в скобках – при питании счетчиков отдельным кабелем.

Схема выполнена на листах 75, 76

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линии 330-500кВ

Н. контр.	Рывкина		6.03.87	
Нач. ПТЛ	Рывкина			
Рук. гр.	Титова			
Ст. инж.	Васильева			
Гл. инж.	Кривицкая			

Линии 330-500кВ. Измерения и учет электроэнергии. Вариант IV. Схема подключения НКУ

Стадия	Лист	Листов
РП	75	

Энергосетьпроект г. Москва 1987г.

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

При наличии трансформаторов тока с пятью сердечниками

Для линии W1

Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W1
	1	
A 451	2	BW1:2
	3	
B 451	4	BW1:9
	5	
C 451	6	BW1:16
	7	
N 451	8	
	9	
	10	
A 501	11	BW2:2
	12	
B 501	13	BW2:9
	14	
C 501	15	BW2:16
	16	
N 501	17	
	18	
A 452	19	BW1:1
	20	BW2:1
B 452	21	BW2:8
	22	BW2:8
C 452	23	BW1:15
	24	BW1:15
	25	
A604(A606)	26	BW1:5
	27	BW2:5
B603(B605)	28	BW1:6
	29	BW1:6
C604(C606)	30	BW1:7
	31	BW2:7
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

См. примеч. 1

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W1
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
BW2:10	48	
BW2:11	49	
	50	
	51	
BW2:14	52	
BW2:3	53	
	54	
BW2:17	55	
	56	
	75	
	76	

Для линии W2

Ряды зажимов блока БИ 451/1-84

Левая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W2
	1	
A451	2	BW1:2
	3	
B451	4	BW1:9
	5	
C451	6	BW1:16
	7	
N451	8	
	9	
	10	
A 501	11	BW2:2
	12	
B 501	13	BW2:9
	14	
C 501	15	BW2:16
	16	
	17	
	18	
A 452	19	BW1:1
	20	BW2:1
B 452	21	BW1:8
	22	BW2:8
C 452	23	BW1:15
	24	BW2:15
	25	
A604(A606)	26	BW1:5
	27	BW2:5
B603(B605)	28	BW1:6
	29	BW2:6
C604(C606)	30	BW1:7
	31	BW2:7
	32	
	33	
	34	
	35	
	36	
	37	
	38	

См. примеч. 1

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W2
BW1:10	39	
BW1:11	40	
	41	
	42	
BW1:14	43	
BW1:3	44	
	45	
BW1:17	46	
	47	
BW2:10	48	
BW2:11	49	
	50	
	51	
BW2:14	52	
BW2:3	53	
	54	
BW2:17	55	
	56	
	75	

Для линий W1 и W2

Ряды зажимов блока БИ 482-87 или БИ 485-87

Левая боковина

02	Линия 330-500 кВ	W2
A 452	1	PA1:1
B 452	2	PA2:1
C 452	3	PA3:1
	4	
A 455	5	PVA1:IA
B 453	6	PA2:2
C 455	7	PVA1:Ic
	8	
A 604	9	PW1:A
	10	
B 604	11	PW1:B
	12	
C 604	13	PW1:C
	14	
	15	
	16	
	17	
	25	
	26	

Правая боковина

01	Линия 330-500 кВ	W1
PA1:1	1	A 452
PA2:1	2	B 452
PA3:1	3	C 452
	4	
PVA1:IA	5	A 455
PA2:2	6	B 453
PVA1:Ic	7	C 455
	8	
PW1:A	9	A 604
	10	
PW1:B	11	B 604
	12	
PW1:C	13	C 604
	14	
	15	
	16	
	17	
	25	
	26	

Схема выполнена на листах 76, 76

Привязан:

407-03-379.87 ЭЗ

Схемы и модернизированные панели защиты линий 330 - 500 кВ

Н. контр.	Рывкина		
Нач. ПТП	Рывкина		
Рук. гр.	Титова		
Ст. инж.	Васильева		
Ст. инж.	Кривицкая		

Линии 330-500 кВ

Стадия	Лист	Листов
РП	76	

Измерения и учет электроэнергии. Вариант IV. Схема подключения НКУ

Энергосетьпроект г. Москва 1987 г.

Копировал

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №